ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
407 - 0 - 173.88

СХЕМЫ И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЛИНЕЙНОЙ АВТОМАТИКИ ВЛ 500-750 кВ

АЛЬБОМ 2

СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
407-0-173.88

СХЕМЫ И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЛИНЕЙНОЙ АВТОМАТИКИ ВЛ 500-750 кВ

АЛЬБОМ 2

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ 1 - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АЛЬБОМ 2 - СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
АЛЬБОМ 3 - СХЕМЫ ПОЛНЫЕ
АЛЬБОМ 4 - НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ „ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"
МИНЭНЕРГО СССР

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ИН-ТА — С. Я. ПЕТРОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В. Н. КРАСЕВА

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
МИНЭНЕРГО СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 21.03.88 N 23

740тм-т21

Альбом 2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭЗ

Лист	Наименование	Примечания
1.	Общие данные (начало)	
2.	Общие данные (окончание)	
3.	Направленная и дифференциально-фазная высокочастотная защита типа ПДЭ 2003 Ряды зажимов панели. Перечень аппаратуры	
4.	Направленная и дифференциально-фазная высокочастотная защита типа ПДЭ 2003. Цепи переменного тока и напряжения	
5.	Направленная и дифференциально-фазная высокочастотная защита типа ПДЭ 2003. Цепи логики защиты и сигнализации.	
6.	Направленная и дифференциально-фазная высокочастотная защита типа ПДЭ 2003. Входные и выходные цепи. Цепи сигнализации и отключения.	
7.	Дистанционная защита типа ПДЭ 2001. Ряды зажимов панели. Перечень аппаратуры.	
8.	Дистанционная защита типа ПДЭ 2001. Цепи переменного тока и напряжения.	
9.	Дистанционная защита типа ПДЭ 2001. Цепи логики защиты на напряжении 15В.	
10.	Дистанционная защита типа ПДЭ 2001. Цепи логики защиты на напряжении 24В.	
11.	Дистанционная защита типа ПДЭ 2001. Входные цепи. Цепи сигнализации.	
12.	Дистанционная защита типа ПДЭ 2001. Выходные цепи и цепи отключения. Цепи к информатору и сигнализации.	
13.	Направленная токовая защита типа ПДЭ 2002 Ряды зажимов панели. Перечень аппаратуры.	
14.	Направленная токовая защита типа ПДЭ 2002. Цепи входных и выходных сигналов.	
15.	Направленная токовая защита типа ПДЭ 2002. Цепи сигнализации и отключения.	
16.	Направленная токовая защита типа ПДЭ 2002. Цепи переменного тока и напряжения. Цепи логики защиты на напряжении 15В.	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭЗ (продолжение)

Лист	Наименование	Примечание
17.	Направленная токовая защита типа ПДЭ 2002. Цепи логики защиты на напряжении 24В.	
18.	Блок реле-повторителей выходных реле защит ВЛ и УРОВ. Поясняющая схема; Выходные цепи блока для варианта с „полуторным" присоединением линий W1 и W2; перечень аппаратуры; примечания.	
19.	Блок реле-повторителей выходных реле защит ВЛ и УРОВ Схема подключения реле-повторителей блока для варианта с „полуторным" присоединением линий W1 и W2.	
20.	Блок реле-повторителей выходных реле защит ВЛ и УРОВ Поясняющая схема, Выходные цепи блока для варианта с „полуторным" присоединением линии W и автотрансформатора T; перечень аппаратуры; примечания.	
21.	Блок реле-повторителей выходных реле защит ВЛ и УРОВ. Схема подключения реле-повторителей блока для варианта с полуторным присоединением линии W и автотрансформатора T.	
22.	Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02. Ряды зажимов панели. Перечень аппаратуры.	
23.	Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02. Ряды зажимов панели. Условные обозначения.	
24	Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02 Ряды зажимов панели. Примечания.	
25.	Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02. Входные цепи для АПВ выключателя QX общего для линий W1 и W2. Выходные цепи.	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭЗ (продолж.)

Лист	Наименование	Примечание
26.	Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02. Входные цепи для АПВ выключателя QZ1 общего для линии W и автотрансформатора T. Выходные цепи.	
27.	Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02. Входные цепи для АПВ выключателя QT общего для двух автотрансформаторов (шин). Выходные цепи.	
28.	Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02. Цепи переменного напряжения. Выходные цепи.	
29.	Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02. Цепи логики (Начало).	
30.	Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02. Цепи логики (Продолжение).	
31.	Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02. Цепи логики (Окончание).	
32.	Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02. Цепи ускорения. Цепи сигнализации.	
33.	Устройство резервирования отказа выключателей типа ПДЭ 2005. Ряды зажимов панели. Перечень аппаратуры.	
34	Устройство резервирования отказа выключателей типа ПДЭ 2005. Ряды зажимов панели. Примечания.	
35	Устройство резервирования отказа выключателей типа ПДЭ 2005. Цепи логики.	

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами

Главный инженер проекта [В.Н. Красева]

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

740ТМ-Т2

				407-0-173.88 ЭЗ		
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ		
Н. контр.	Красева				Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр.	Красева				Р	1	45
Гл. спец.	Устюгова						
Ст. инж.	Рожкова			Общие данные (Начало)	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.	
Ст. инж	Жерявина					
Инженер	Московская					

Копировал: Андреева

Формат А2

740ТМ-Т2 л. 2.

Альбом 2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭЗ (продолжение)

Лист	Наименование	Примечание
36.	Устройство резервирования отказа выключателей типа ПДЭ 2005. Цепи выходных реле. Цепи переменного тока. „Действие на себя". Цепи сигнализации	
37.	Устройство резервирования отказа выключателей типа ПДЭ 2005. Цепи пуска УРОВ, отключения ЭЛ-1 (W1) и ЭЛ-2 (шины или автотрансформатор). Цепи переменного напряжения	
38.	Устройство резервирования отказа выключателей типа ПДЭ 2005. Цепи пуска УРОВ, отключения ЭЛ-1 (W1) и ЭЛ-2 (W2). Цепи переменного напряжения.	
39.	Устройство резервирования отказа выключателей типа ПДЭ 2005. Цепи пуска УРОВ, отключения ЭЛ-1 (шины или автотрансформатор) и ЭЛ-2 (шины или автотрансформатор). Цепи переменного напряжения	
40.	Схема управления передатчиком АНКА от релейной защиты и АПВ. Входные цепи. Цепи сигнализации. Перечень аппаратуры. Примечания.	
41.	Схема приёма высокочастотных сигналов АНКА. Выходные цепи. Цепи сигнализации. Перечень аппаратуры. Примечания.	
42.	Питание оперативных цепей ±220 В устройств РЗ и А линий W1 и W2 с „полуторным" присоединением через выключатели, имеющие один соленоид отключения. Структурная схема	
43.	Питание оперативных цепей ±220В устройств РЗ и А линий W1 и W2 с „полуторным" присоединением через выключатели, имеющие два соленоида отключения. Структурная схема	
44.	Питание оперативных цепей ±220В устройств РЗ и А линии W и автотрансформатора Т с „полуторным" присоединением через выключатели, имеющие один соленоид отключения. Структурная схема.	
45.	Питание оперативных цепей ±220В устройств РЗ и А линии W и автотрансформатора Т с „полуторным" присоединением через выключатели, имеющие два соленоида отключения. Структурная схема.	

Общие указания

Настоящие типовые материалы для проектирования разработаны по плану типовых работ Госстроя СССР на 1987÷88 г.г. и являются заменой проекта 407-0-129.

Работа содержит принципиальные схемы релейной защиты и линейной автоматики для линий напряжением 500÷750 кВ при использовании на них ТАПВ.

В основу настоящих типовых материалов для проектирования положен комплекс устройств релейной защиты и линейной автоматики линий 500÷750 кВ с применением интегральных микросхем серии ПДЭ 2000, в состав которого входит устройство ТАПВ типа ПДЭ 2004.02. Указанный комплекс изготавливается ЧЭАЗом.

Для осуществления функциональных связей всех предусмотренных для ВЛ 500÷750 кВ устройств релейной защиты типа ПДЭ 2001÷ ПДЭ 2003 и ПДЭ 2005 с панелью ТАПВ типа ПДЭ 2004.02, включающую три комплекта АПВ для трёх выключателей, разработан блок реле-повторителей выходных реле защит ВЛ и УРОВ, устанавливаемый на отдельной панели.

В работе даны рекомендации для обеспечения полноценного ближнего резервирования и приведены схемы питания оперативных цепей ± 220 В устройств релейной защиты и линейной автоматики при наличии выключателей с одним и двумя соленоидами отключения.

Типовые материалы для проектирования разработаны в соответствии с требованиями „Правил устройства электроустановок" (ПУЭ, 1985 г.), согласованных ВГПИ и НИИ „Энергосетьпроект" и другими организациями Минэнерго СССР.

				407-0-173.88 ЭЗ	
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ	
Н.контр.	Красева				Стадия / Лист / Листов
Гл.инж.пр.	Красева				Р / 2 /
Гл.спец.	Четвергина				
Ст.инж.	Рожкова			Общие данные (Окончание)	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Ст.инж.	Жердина				
Инженер	Московская				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 7404тм-т2

Копировал: Андреева Формат А2

7404тм-т2 л. 3.

Альбом 2

Ряды зажимов панели

Конт.	Цепь			
Цепи постоянного тока				
SG1:8	X1	1		+220В
	X2	2		
SG1:2	X3	3		-220В
	X4	4		
XT1	X5	5		Осц Iвых.пер
XT2	X6	6		Осц Iвых.пер
Цепи сигнализации				
A3-XT10:2	X7	7		+ШС
A3-XT11:3	X8	8		проверка защиты
A3-XT10:11	X9	9		ШП1
A3-XT10:13	X10	10		ШП2
A3-XT10:14	X11	11		Монт.ед.
A3-XT10:8	X12	12		ШЗП
HLR1:1	X13	13		-ШС
Цепи напряжения треугольника ТУ				
SG3:2	X14	14		Н
SG3:4	X15	15		U
SG3:6	X16	16		Ф
SG3:8	X17	17		К
Цепи напряжения звезды ТУ				
SG2:2	X18	18		A
SG2:4	X19	19		B
SG2:6	X20	20		C
SG2:8	X21	21		O
Цепи тока ТА в цепи выключателей				
SG4:2	X22	22		$A_н$
SG4:6	X23	23		$B_н$
SG4:10	X24	24		$C_н$
SG4:4	X25	25		$A_к$
SG4:8	X26	26		$B_к$
SG4:12	X27	27		$C_к$
Цепи тока линии				
SG5:2	X28	28		A
SG5:4	X29	29		B
SG5:6	X30	30		C
SG5:8	X31	31		O
Питание АК-80				
XT5	X32	32		~220В
XT6	X33	33		~220В

Конт.	Цепь			
Цепи отключения QX-W1,W2;QZ1-W				
A3-E2:X2:3	X37	37		"ДЗ ОВ QX-W1; QZ1-W"
A3-E2:X2:2	X38	38		Откл. A
A3-E2:X2:1	X39	39		Откл. B
A3-E2:X2:5	X40	40		Откл. C
Цепи отключения QZ1-W1;QZ2-W2,W				
A3-E3:X2:3	X41	41		"ДЗ ОВ QZ1-W1; QZ2-W2,W"
A3-E3:X2:2	X42	42		Откл. A
A3-E3:X2:1	X43	43		Откл. B
A3-E3:X2:5	X44	44		Откл. C
Пуск локатора				
A3-XT8:3	X45	45		Локатор
A3-XT8:4	X46	46		Локатор
Выходные цепи				
A3-XT1:7	X47	47		Автоматика реактора N1
A3-XT1:9	X48	48		
A3-XT1:1	X49	49		Автоматика реактора N2
A3-XT1:3	X50	50		
A3-XT2:14	X51	51		Блок реле-повторителей
A3-XT2:16	X52	52		
A3-XT4:6	X53	53		Резерв
A3-XT4:8	X54	54		Резерв
A3-XT4:10	X55	55		Резерв
A3-XT1:2	X56	56		Блок реле-повторителей
A3-XT1:4	X57	57		
A3-XT4:12	X58	58		Передатчик АНКА
A3-XT4:14	X59	59		
A3-XT2:9	X60	60		ПДЭ2005
A3-XT2:11	X61	61		ПДЭ2005
A3-XT2:5	X62	62		ПДЭ2005
A3-XT2:7	X63	63		ПДЭ2005
A3-XT2:3	X64	64		Пуск УПА
A3-XT4:8	X65	65		Пуск УПА
A3-XT4:9	X66	66		Пуск осциллографа
A3-XT4:11	X67	67		
Выходы на информатор				
A3-XT1:6	X68	68		Общий
A3-XT1:2	X69	69		Пуск на отключен.
A3-XT1:4	X70	70		Отключен.
A3-XT1:8	X71	71		Откл. при опробован.
A3-XT1:10	X72	72		Неисправн. цепи U
A3-XT1:12	X73	73		Неисправн. защит

Конт.	Цепь			
Отключение QX-W1,W2; QZ1-W и QZ1-W1;QZ2-W2,W				
	X77	77		ПДЭ2006
	X78	78		ПДЭ2006
	X79	79		ПДЭ2006
A1-XT10:6	X80	80		ПДЭ2006
SG1:7	X81	81		ПДЭ2006
	X82	82		ПДЭ2006
	X83	83		ПДЭ2006
A1-XT10:7	X84	84		ПДЭ2006
Входные цепи				
	X85	85		Не используются
A1-XT8:8	X86	86		
	X87	87		
A1-XT8:7	X88	88		
	X89	89		КСС QX-W1,W2; QZ1-W
A1-XT9:6	X90	90		
	X91	91		Резерв
A1-XT9:7	X92	92		КСТ QX-W1,W2; QZ1-W
	X93	93		КСС QZ1-W1; QZ2-W2,W
	X94	94		
	X95	95		Резерв
	X96	96		КСТ QZ1-W1; QZ2-W2,W
	X97	97		ПДЭ2002
A1-XT8:6	X98	98		ПДЭ2002
	X99	99		ПДЭ2001
	X100	100		ПДЭ2001
	X101	101		Дополнительное устройство
	X102	102		
Цепи осциллографа				
A3-XT8:6	X103	103		Действие защиты
A3-XT8:8	X104	104		
A3-XT8:10	X105	105		Пуск передатчика
A3-XT8:12	X106	106		
XT3	X107	107		Привт ВЧ сигнала
XT4	X108	108		
Высокочастотный кабель				
XT7	X109	109		Линия 1
XT8	X110	110		Линия 1
XT9	X111	111		Земля
Резервные клеммы				
	X112	112		
	X113	113		
	X114	114		
	X115	115		

Перечень аппаратуры

Позиционное обозначение	Наименование	Тип	Техническая характерист	К-во	Примечание
A1(16)	Блок питания	МП-908		1	
A1(15)	Модуль приемных реле	МВ-702		1	
E1,A2(21)	Модуль реле тока и напряжения	МР-114		1	
E2,A2(22)	Модуль реле сопротивления	МР-714		1	
E3,A2(23)	Модуль реле мощности обратной последовательности	МР-505/1		1	
E4,A2(24)	Модуль реле мощности обратной последовательности	МР-505/2		1	
E5,A2(25)	Модуль реле мощности обратной последовательности	МР-505/3		1	
E1,A3(31)	Модуль реле-повторителей	МВ-501		1	
E2,E3,A3(32,33)	Модуль управления	МУ-011-01		2	
E4,A3(34)	Модуль логики	МЛ-501		1	
E5,A3(35)	Модуль управления и сигнализации	МС-501		1	
E6,A3(36)	Модуль контроля	МК-502		1	
HLR1	Арматура	АС-220-К		1	
HLW1	Арматура	АС-220-Б		1	
	Лампа	Ц-220-10		2	
R1÷R3	Резистор	ПЭВ-25	4,7кОм±10%	3	
SA1,SA2	Переключатель	ПГК-3П6Н-15А		2	
SB1	Выключатель	КС-011У3		1	испол.1, красный
SG1÷SG3, SG5	Блок испытательный	БИ-4		4	
SG4	Блок испытательный	БИ-8		1	

Условные обозначения

ФТОП — фильтр тока обратной последовательности;

ФНОП — фильтр напряжения обратной последовательности;

КИН — устройство контроля исправности цепей напряжения;

ОМ — орган манипуляции;

$РМ_{бл}$ — контакт реле мощности, действующий на пуск высокочастотного сигнала, блокирующего защиту;

$РМ_{от}$ — контакт реле мощности, действующий на отключение;

$РМ_{доп}$ — дополнительный канал реле мощности в цепях отключения защиты, используемый для повышения надежности несрабатывания защиты в режиме ожидания;

РС — реле сопротивления;

$РТ_{мин}$ — реле тока, срабатывающее при наличии тока хотя бы в одной из трех фаз линии;

$РТ_{макс}$ — реле тока, срабатывающее при наличии тока во всех трёх фазах линии;

РН1, РН2 — реле напряжения;

УПА — устройства противоаварийной автоматики;

КСС QX-W1,W2; QZ1-W
КСС QZ1-W1; QZ2-W2,W
— контакты промежуточных реле команды „включить" выключателей линии;

КСТ QX-W1,W2; QZ1-W
КСТ QZ1-W1; QZ2-W2,W
— контакты промежуточных реле команды „отключить" выключателей линии.

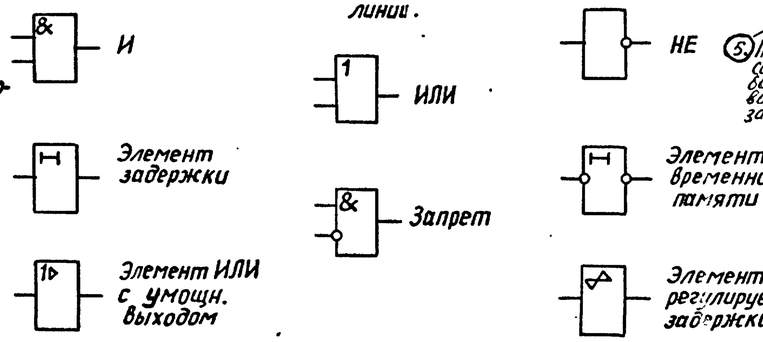

Примечания

1. Обозначение выключателей и примыкающих к ним элементов даны для вариантов подключения согласно поясняющим схемам, приведенным на листах 18, 20.
2. Листы 3÷6 данного чертежа выполнены на основании чертежей ИГФР 656264001ТО, листы 101, 88, 84, выпущенных ВНИИР'ом, г. Чебоксары.
3. При наличии на линии шунтирующего реактора к зажимам 28, 29, 30 и 31 подсоединяются, соответственно, фазы A, B, C и O трансформаторов тока реактора.
4. При наличии одного Т.1 на линии к зажимам X1:89, X1:90 и X1:91 (лист 4) подводятся цепи от схем управления выкл.-ми линии W1(QZ1-W), W2(QZ2-W) и W1(QZ1-W) и цепей напряж.-я. При этом необходимо выполнить контактом 31KL20/X1:8c и X1:9c (МВ501) пуск АВВК-80 (заж. П12:5 и П8:5). Цепь возврата РС от контакта 31KL20 следует замкнуть поставив перемычку между A3-XT1:5 и X1:3y (разъем модуля МЛ501 (N1:7C)). Для обеспечения правильной работы тестового контроля надо разорвать перемычку между кассетными рядами зажимов A2:XT3:4 и A3-XT1:5. После завершения тестового контроля цепь необходимо восстановить.
5. При наличии двух ТН на линии зажимы X1:89 и X1:90 сводятся перемычкой, обеспечивая ввод РС при опробовании цепей. Для обеспечения правильной работы тестового контроля эту перемычку необходимо снять после завершения тестового контроля цепь необходимо восстановить.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
1	1	—	11-90		

			407-0-173.88 ЭЗ
			Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500÷750 кВ
Н.контр.	Красева		Направленная и дифференциально-фазная высокочастотная защита типа ПДЭ2003
Гл.инж.пр.	Красева		Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Гл.спец.	Четвереченко		
Ст.инж.	Рожкова		Ряды зажимов панели. Перечень аппаратуры. Усл.обозначения. Примечания.
Ст.инж.	Жерядина		Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Инженер	Ермилова		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 7407-т-2

Копировал: Андреева

7407-т-2/2

Формат А2

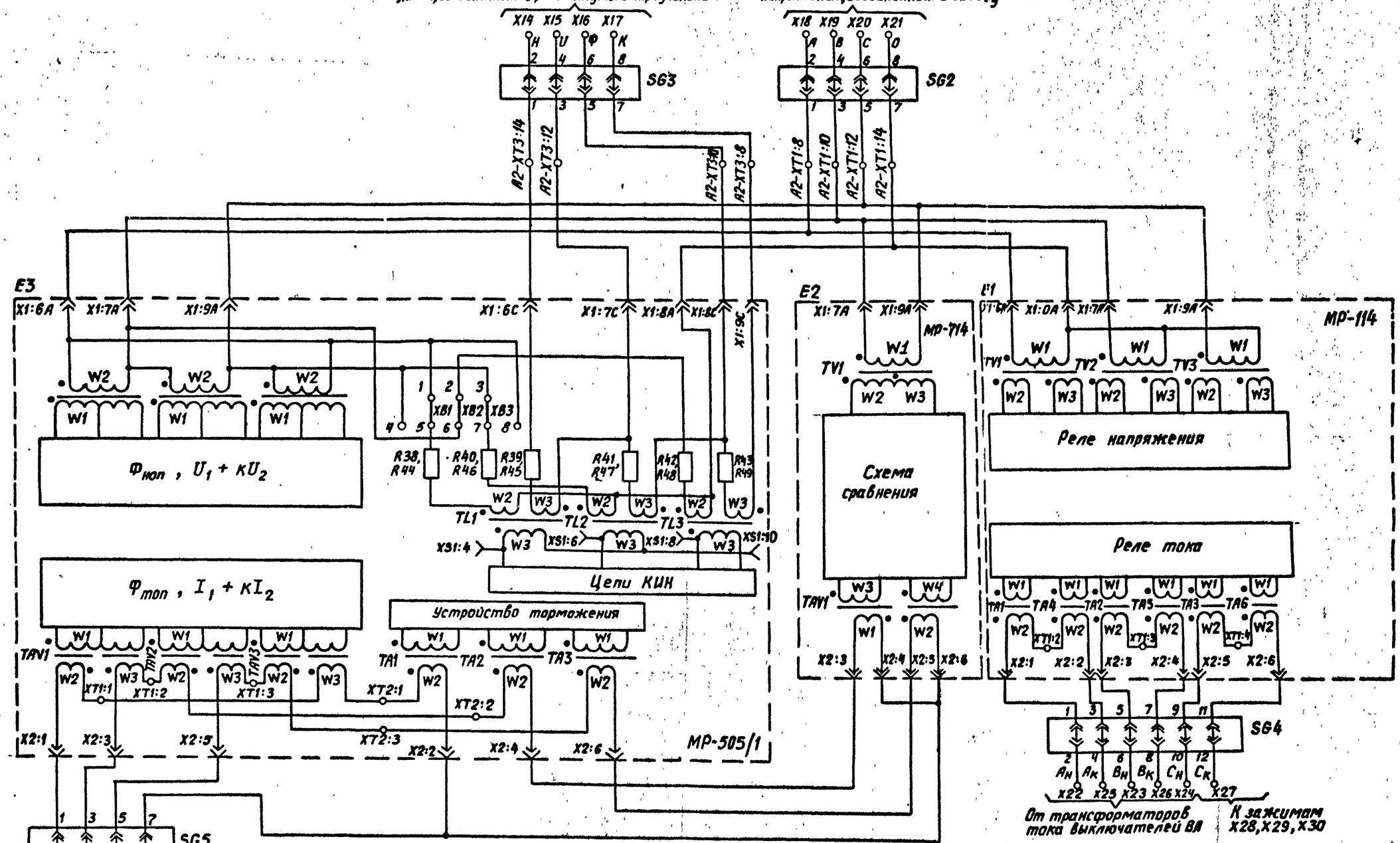

Альбом 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
7404тм-т2		

				407-0-173.88 ЭЗ		
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500 ÷ 750 кВ		
Н. контр.	Красева			Направленная и дифференциально-фазная высокочастотная защита типа ПДЭ 2003	Стадия	Лист	Листов
Гл инж пр	Красева				Р	4	
Гл спец	Четвертина						
Ст инж	Ражкова			Цепи переменного тока и напряжения	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.		
Ст инж	Жерябина						
Инженер	Ермилова						

Копировал: Андреева

Формат А2

7404тм-т2 17К л. 5.

Альбом 2

Перевод защиты в режим сравнения фаз токов по концам линии в цикле ТАПВ

Контроль исправности цепей напряжения

Канал пуска высокочастотного сигнала блокировки защиты (выделен пунктиром)

Запрет пуска в.ч. сигнала блокировки при срабатывании $РМ_{от}$

Основной канал отключения (выделен пунктиром)

Канал отключения от реле сопротивления, используемый при симметричных повреждениях

Дополнительный канал отключения (выделен пунктиром)

Переключение уставки компенсации ёмкостного тока в реле направления мощности

Фиксация недовключения одной из фаз, действие защиты на отключение при неполнофазном включении линии

Пуск В.Ч. от АК-80

Пуск В.Ч. (АВЗК-80)

ОМ

КИН

$РМ_{бл}$

$РН_2$

$РМ_{от}$

РС

$РМ_{доп}$

$РТ_{макс}$

$РТ_{мин}$

$РН_1$

35-KL4

35-KL2

31-KL18

31-KL17

+15В

34-KL7

34-KL1

34-KL3

34-KL4

34-KL8

34-KL9

34-KL10

34-KL11

34-KL12

25-KL1

31KL20

см. прим. 4

34-VT2

SA2

На сигнал

Без ОАПВ

С ОАПВ

Линия В.Ч.

В.Ч. приём

Запрет приёма В.Ч. в режиме контроля

В.Ч. передатчик

Блокировка защиты при подаче питания

34-VD34

34-VD35

34-C19

34-R63

В лист 5

А лист 5

O_2

35-KL3

34-KL7

35-R2

35-VD9

35-VD10

35-XB1

35-XB2

34-KL6

35-KL1

35-R1

35-KL4

35-KL2

35-VD5

35-VD3

35-VD2

35-VD1

35-VD6

34-KL12

31-KL21

31-KL16

-24В

В лист 5

Цепи перевода защиты в дифазный режим

34-KL6

34-VD9

34-KL5

32-KL5

32-KL6

34-VD17

34-KL7

32-KL3

32-KL4

32-KL7

33-KL3

33-KL4

33-KL5

33-KL6

33-KL7

36-KL3

36-VD21

36-KL7

36-VD38

36-KL1

36-KL16

Блокировка АК-80

34-R38

34-VD16

34-VT1

5A1

Выходные реле защиты

Проверка

Вывод

Работа

Сигнализация неисправности дополнительного канала отключения

Сигнализация неисправности основного канала отключения

Выходные реле сигнализации

Предупредительной

Аварийной

Пуск на отключение

Отключение

Отключение при опробовании

Неисправность цепей напряжения

„Вызов"

Неисправность основного канала

Неисправность дополнительного канала

Неисправность цепей – 15В

Отключение (МУ-011-01) ДХ-W1, W2; ДZ1-W

Отключение (МУ-011-01) ДZ1-W1; ДZ2-W2, W

Проверка канала отключения

Проверка канала блокировки

34-KL3

35-KP1.1

31-KL5

35-KP3.1

34-KL4

35-KP3.1

31-KL4

34-KL9

35-KP4.1

31-KL3

34-KL1

35-KP5.1

31-KL2

34-KL8

35-KP6.1

31-KL1

34-KL10

35-KP7.1

34-KL11

35-KP8.1

16-KL1

36-KP6.1

36-KL7

39KP5.1

36-KL8

SB1

35-KP1.2 ... 8.2

35-SB1

АВЗК-80

АК-80

АК-80

25-KL1

35-KP8:2

35-KP7:2

35-KP6:2

35-KP5:2

35-KP4:2

32-KL2:2

33-KL2:2

35-KP1:1

35-KP2:1

35-KP3:1

35-KP4:1

35-KP5:1

35-KP6:1

35-KP7:1

35-KP8:1

32-KL2:1

33-KL2:1

36-KP6:1

36-KP5:1

35-KL5

36-KL12:2

Блокирование цепей внешней сигнализации в цикле КПА

35-KL6

Цепи сигнализации

										407-0-173.88 ЭЗ	
										Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ	
								Н.контр.	Красева		Направленная и дифференциально-фазная высокочастотная защита типа ПДЭ 2003
								Гл.инж.пр	Красева		
								Гл.спец	Черепенникова		
1		–	11-90	501-90				Ст.инж.	Жердина		Цепи логики защиты и сигнализации
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата			Ст.инж	Роскова		
								Инженер	Ергилова		

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.

Копировала Андреева

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

7407 тер 2

Альбом 2

Входные цепи

+220В

Останов ВЧ передатчика при действии резервных защит

Не используются

Не используются

Вывод РС на самостоятельное действие от реле команды „включить"

Изменение уставки ёмкостной компенсации от реле команды „отключить"

Действие защиты шин на отключение выключателей линии через тиристорные блоки ПДЭ 2003

МВ-02 VD1 VD6 VD3 R1 C1 C11 VD10 15-KL1 R11 R13 C2 C12 VD11 15-KL2 R2 R14 R15 C3 C13 VD12 15-KL3 R17 R19 VD4 VD5 VD6 R2 C4 C14 VD13 15-KL4 R20 R22 C5 C15 VD14 15-KL5 R23 R25 VD7 VD8 VD9 R3 C7 C17 VD16 15-KL7 R7 R29 C8 C18 VD17 15-KL8 R8 R30 C9 C19 VD18 15-KL9 R9 R31 C10 C20 VD19 15-KL10 R10 R32

ПДЭ 2002 KL4 X:97 X:98 X:99 X:100 X:101 X:102 ПДЭ 2001

X:87 X:88 X:85 X:86 X:82 X:93 X:91 X:92 X:95 X:96

1 — Схема цепей напряжения. Панель управления выкл. QZ1-W1, W2 QZ1-W. Панель управления выкл. QZ2-W2, W. КСС1 КСС2 КСС3

КСТ QX-W1, W2; QZ1-W

КСТ QZ1-W1; QZ2-W2, W

Защита шин ПДЭ 2006 (1 комплект) X:77 X:78 X:79 X:80

Защита шин (1 комплект) ПДЭ 2006 X:81 X:82 X:83 X:84

Защита ошиновки автотрансформатора (1 комплект)

Защита ошиновки автотрансформатора (1 комплект)

Модуль логики X:105 X:106 X:103 X:104 12 10 8 6 Пуск передатчика Действие защит

АВЗК-80 X:5 X:6 X:107 X:108 Ток УМ передатчика Приём ВЧ сигнала

На осциллограф

Входные цепи

X:68 X:69 X:70 X:71 X:72 X:73

31-KL5 31-KL4 31-KL3 31-KL2 31-KL1

Общий
Пуск на отключение
Отключение
Отключение при опробов.
Неисправность, U~
Неисправность защиты

Выход на информатор

Выходные цепи

-220В

0В -24В

15-KL1 31-KL18 15-KL2 31-KL16 31-KL17 15-KL3 31-KL19 15-KL4 31-KL20 15-KL5 31-KL21 15-KL7 32-KL8 15-KL8 33-KL8

0В -24В

33-KL2 33-KL1 32-KL21 32-KL4 32-KL1 32-KL6 31-KL15 33-KL7 31-KL13 31-KL14 33-KL6 31-KL12 33-KL5 31-KL11 32-KL7 31-KL10 31-KL9 31-KL8 32-KL5 31-KL7 31-KL6

31-KL13 X:63 X:62 31-KL15 X:67 X:66 31-KL14 X:65 X:64 31-KL12 X:61 X:60 31-KL11 X:59 X:58 31-KL10 X:57 X:56 31-KL9 X:55 31-KL8 X:54 31-KL7 X:53 31-KL6 X:52 X:51

34-KL5 K:45 X:46 ($U_{конт}$ = 30В)

ПДЭ 2005 — Пуск УРОВ QZ1-W1 QZ2-W2, W

Пуск осциллографа

Пуск УПА

ПДЭ 2005 — Пуск УРОВ QX-W1, W2 QZ1-W1

Пуск передатчика АНКА (ВЧ-3)

К ПДЭ 2004.02 через блок реле-повторителей — Запрет ТАПВ смежного выключателя при неуспешном ТАПВ данного выключателя

Резерв

Разрешение пуска УТАПВ

Пуск локатора

Цепи отключения

Uупр

32-KL8 32-KL3 32-KL1:4 X:47 X:48 32-VD2 32-VD3 32-VD4 32-VD5 32-KL1:1 32-KL1:2 32-KL1:3 X:38 X:39 X:40 X:37

Включение шунтирующего реактора N1 (через автоматику реактора)

Отключение выключателя QX-W1, W2; QZ1-W через соленоид отключения N1

+220В QX-W1, W2; QZ1-W

Uупр

33-KL8 33-KL3 33-KL1:4 X:49 X:50 33-VD2 33-VD3 33-VD4 33-VD5 33-KL1:1 33-KL1:2 33-KL1:3 X:42 X:43 X:44 X:41

Включение шунтирующего реактора N2 (через автоматику реактора)

Отключение выключателя QZ1-W1; QZ2-W2, W через соленоид отключения N1

+220В QZ1-W1; QZ2-W2, W

Цепи сигнализации

+ШС

X:7 35-KL5:1 16-KL2 1РП1:8 (БП-180) VD27 VD28 VD26 VD4 R7 X:11 X:12 ШЗП X:9 ШП1 X:13 -ШС HLW1 35-KL5:2 SA1 3 Проверка 2 Вывод 1 Работа VD29 VD30 35-KL6:1 35-KL6:2 35-KL16:1 HLR1 X:10 ШП2 X:8

Монтажная единица
Звуковая сигнализация
Неисправность, вывод
Действие защиты
Проверка защиты

1	1	–	11-90	5.0290			
Изм.	Луч	Лист	Nдок.	Дата	Подпись	Подпись	

			407-0-173.88 ЭЗ
			Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500 ÷ 750 кВ
Н.контр.	Красева		Направленная и дифференциально-фазная высокочастотная защита типа ПДЭ 2003
Гл.инж.пр.	Красева		Стадия: РД; Лист: 6; Листов: .
Гл.спец.	Четверченко		Входные и выходные цепи. Цепи отключения. Цепи сигнализации
Ст.инж.	Рожкова		Энергосетьпроект г. Москва 1988г.
Ст.инж.	Жорядина		
Инженер	Ермилова		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

7407-0-173.88

Копировал: Андреева

Формат А2

Ряды зажимов панели

Внешние цепи				
A1-XT10:6		1		ВЧ-1
A1-XT10:7		2		ВЧ-2
A1-XT10:8		3		ВЧ-3
A1-XT10:2		4		ВЧ-4
A1-XT10:1		5		ВЧ
A1-XT10:14		6		
A1-XT10:12		7		
A1-XT8:6		8		ЛДЗ2004.02
A1-XT8:7		9		ЛДЗ2004.02
A1-XT9:6		10		A1-XT9:7
X:5		11		X:16
		12		ЛДЗ2005
		13		УПА
A1-XT8:8		14		Реактор
		15		Реактор
X:11		16		УПА
		17		ЛДЗ2005
		18		
XG3:08		19		Контроль питания выходных реле, X:85
SA1-3:7		20		
		21		
		22		
Выход на информатор				
A4-XT2:7		24		
A4-XT10:1		25		
A4-XT10:2		26		
A4-XT10:4		27		
A4-XT10:6		28		
A4-XT10:10		29		
A4-XT11:4		30		
A4-XT11:6		31		
A4-XT11:8		32		
A4-XT11:14		33		
A4-XT2:10		34		
A4-XT2:3		35		
		36		
		37		
		38		
		39		
		40		
		41		
		42		

Информатор

Цепи отключения				
SG1:2		43		QX-W1,W2; QZ1-W
SG1:4		44		
SG1:6		45		
SG2:2		46		QZ1-W1; QZ2-W2,W
SG2:4		47		
SG2:6		48		
XG3:2в		49		+220В QZ1-W1; QX-W1,W2
XG3:7в		50		+220В QZ1-W1; QZ2-W2,W
		51		
A4+E5-X2:8		52		+220В QZ1-W; QX-W1,W2
A4+E6-X2:8		53		+220В QZ1-W; QZ2-W2,W
Выходные цепи				
XG1:2с		54		для внеш. повторит.
XG2:2с		55		
XG2:4с		56		Блок реле-повторителей
XG2:6с		57		
XG2:8с		58		
XG1:6с		59		
XG1:8с		60		
XG1:2в		61		УРОВ QZ1-W;
XG2:2в		62		QX-W1,W2
XG1:7в		63		УРОВ QZ1-W;
XG1:9в		64		QZ2-W2,W
XG1:6в		65		АНКА
XG2:6в		66		АНКА
XG2:7в		67		АНКА
XG2:9в		68		АНКА
XG1:8в		69		АНКА
XG2:8в		70		АНКА
XG1:1в		71		Осцил.
XG2:1в		72		Осцил.
XG1:4в		73		УПА
XG2:4в		74		УПА
XG1:3в		75		Локатор
XG2:3в		76		Локатор
XG1:5в		77		Останов передатч. ПДЗ2003
XG2:5в		78		
XG1:0в		79		Включение реактора 1
XG2:0в		80		
XG1:9с		81		Включение реактора 2
XG2:9с		82		
		83		
		84		

Цепи постоянного тока				
A1-XT2:11		85	-24В	X20
A1-XT12:13		86		O2
		87		
A1-XT2:5		88		-220В
		89		
A1-XT2:1		90		+220В
Цепи сигнализации				
A4-XT1:13		91		-ШР
A4-XT1:9		92		-ШТ5
HL1		93		-ШС
		94		
A4-XT1:14		95		+ШС
A4-XT1:11		96		ШЗП
A4-XT1:6		97		Сигнализация неисправности
A4-XT1:8		98		
A4-XT4:1		99		
Цепи напряжений				
SG3:8		100		H
		101		
SG3:4		102		И
SG3:6		103		Ф
SG3:2		104		К
SG4:2		105		
		106		A
SG4:4		107		B
SG4:6		108		C
SG4:8		109		O
		110		
		111		A B C O ~380В
		112		
		113		
A4-XT4:6		114		
земля		115		
Цепи тока				
SG5:4		116		Ак
SG5:8		117		Вк
SG6:4		118		Ск
SG6:8		119		Ок
		120		
SG5:2		121		Ан
SG5:6		122		Вн
SG6:2		123		Сн
SG6:6		124		Он

Перечень аппаратуры

Позиционное обозначение	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечание
E5A1(БПР)	Модуль приемных реле	МВ-702		1	
A1	Блок питания			1	
E1A2($МРI_{АВ}$)	Модуль реле сопротивления	МР-711		1	I ступень АВ
E2A2($МРI_{ВС}$)	Модуль реле сопротивления	МР-711		1	I ступень ВС
E3A2($МРI_{СА}$)	Модуль реле сопротивления	МР-711		1	I ступень СА
E4A2($МРII_{АВ}$)	Модуль реле сопротивления	МР-712		1	II ступень АВ
E5A2($МРII_{ВС}$)	Модуль реле сопротивления	МР-712		1	II ступень ВС
E6A2($МРII_{СА}$)	Модуль реле сопротивления	МР-712		1	II ступень СА
E1A3($МРIII_{АВ}$)	Модуль реле сопротивления	МР-713		1	III ступень АВ
E2A3($МРIII_{ВС}$)	Модуль реле сопротивления	МР-713		1	III ступень ВС
E3A3($МРIII_{СА}$)	Модуль реле сопротивления	МР-713		1	III ступень СА
E4A3(ПОБ)	Модуль пускового органа блокировки при качаниях	МБ-801		1	
E5A3, E6A3 (МЛ)	Модуль логики	МЛ-701		1	Сдвоенный модуль
E1A4, E2A4 (МК)	Модуль контроля	МК-701		1	Сдвоенный модуль
E3A4 (РП)	Модуль реле повторителей	МВ-701		1	
E4A4	Модуль блокировки при неисправности цепей напряжения	МБ-304		1	
E5A4, E6A4 (МУ1, МУ2)	Модули управления выключателями	МУ-011		2	
HL1÷HL9	Лампа	РНЦ-220/10		9	
HL1	Арматура	АС-220к		1	
HL2÷HL7	Арматура	АС-220-3		6	
HL8	Арматура	АС-220-5		1	
HL9	Арматура	АС-220-3		1	
R1	Резистор	ПЭВ-100	470Ом ± 10%	1	
R2	Резистор	ПЭВ-50	1,8кОм ± 10%	1	
R3÷R8	Резистор	ПЭВР-50	1кОм ± 10%	6	
R9	Резистор	ПЭВ-100	1кОм ± 10%	1	
R10÷R12	Резистор	ПЭВ-25	4,7кОм ± 10%	3	
SA1	Переключатель	ПГК-5П6Н	8А	1	
SB2	Кнопка	КЕ-011УЗ	исп.1, красная	1	
SF1	Выключатель автоматич.	АП-50-3МТ		1	
SG1÷SG7	Блок испытательный	БИ-6		7	
SX1÷SX4	Накладка	НКР-3УЗ		4	

Условные обозначения

Сигнал ВЧ-1 — отключение трех фаз с запретом ТАПВ;
Сигнал ВЧ-2 — отключение трех фаз с запретом УТАПВ;
Сигнал ВЧ-3 — отключение трех фаз с пуском УТАПВ;
Сигнал ВЧ-4 — разрешение отключения линии через выходные реле защиты с пуском УТАПВ;
УПА — устройства противоаварийной автоматики;
$МРI_{АВ}$, $МРI_{ВС}$, $МРI_{СА}$, $МРII_{АВ}$, $МРII_{ВС}$, $МРII_{СА}$, $МРIII_{АВ}$, $МРIII_{ВС}$, $МРIII_{СА}$ — реле сопротивления фаз A, B и C соответственно I, II и III ступеней;
ПОБ — пусковой орган блокировки при качаниях;
БНН — устройство блокировки при неисправностях цепей напряжения.

Примечания

1. Листы 7÷12 данного чертежа выполнены на основании чертежей ИГФР656240023З; ИГФР656264002ТО, листы 14,17, выпущенных ВНИИР'ом, г. Чебоксары.
2. Цепи резисторов R23, R24, R25 должны быть разомкнуты.
3. Обозначения выключателей и примыкающих к ним элементов даны для вариантов подключения согласно поясняющим схемам, приведенным на листах 18, 20.
4. Сигнал №4 рекомендуется использовать в особых случаях (при наличии на линии устройства продольной компенсации и др.).
5. При монтаже панели вставить свободный зажим (не нумеруя его) между следующими зажимами: X:11 и X:12, X:14 и X:15, X:68 и X:69.

			407-0-173.88 ЭЗ
			Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ
Н.контр	Красева		Дистанционная защита типа ПДЗ 2001 — Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
Гл.инж.пр	Красева		
Гл.спец	Непереченко		
Ст.инж.	Рожкова		Ряды зажимов панели. Перечень аппаратуры — Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Ст.инж	Жердина		
Инженер	Ермилова		

Копировал: Андреева — Формат А2

740ТМ-Т2 Л. 8.

Альбом 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 740ТМ-Т2

Альбом 2

От обмоток трансформаторов напряжения линий, соединенных в звезду

От обмоток трансформаторов напряжения линий, соединенных в разомкнутый треугольник

SG4 SG8 SG5 SG6 SG7

A2-XT1 A3-XT1 A4-XT1 A4-XT2 A4-278 A4-XT4 A4-XT3

XT2 XT1 XT3 XT4

МР-711$_{AB}$ МР-711$_{BC}$ МР-711$_{CA}$ МР-712$_{AB}$ МР-712$_{BC}$ МР-712$_{CA}$

МР-713$_{AB}$ МР-713$_{BC}$ МР-713$_{CA}$ МБ-803 МК-701 МБ-304

R1 R2 R3 HL9 ~380В SF1 ~380В

От трансформатора тока выключателей линий и реактора через другие устройства: Ан Вн Сн Он

К защите ПДЗ 2002: Ак Вк Ск Ок

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | 7404тм-т2

			407-0-173.88 ЭЗ	
			Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500 + 750 кВ	
Н.контр	Красева		Дистанционная защита типа ПДЗ 2001	Стадия: Р; Лист: 8; Листов:
Гл.инж.пр	Красева			
Гл.спец	Четвериков			
Ст.инж.	Жерядина		Цепи переменного тока и напряжения	Энергосетьпроект г. Москва 1988г
Ст.инж.	Рожкова			
Инженер	Ермилова			

Альбом 2

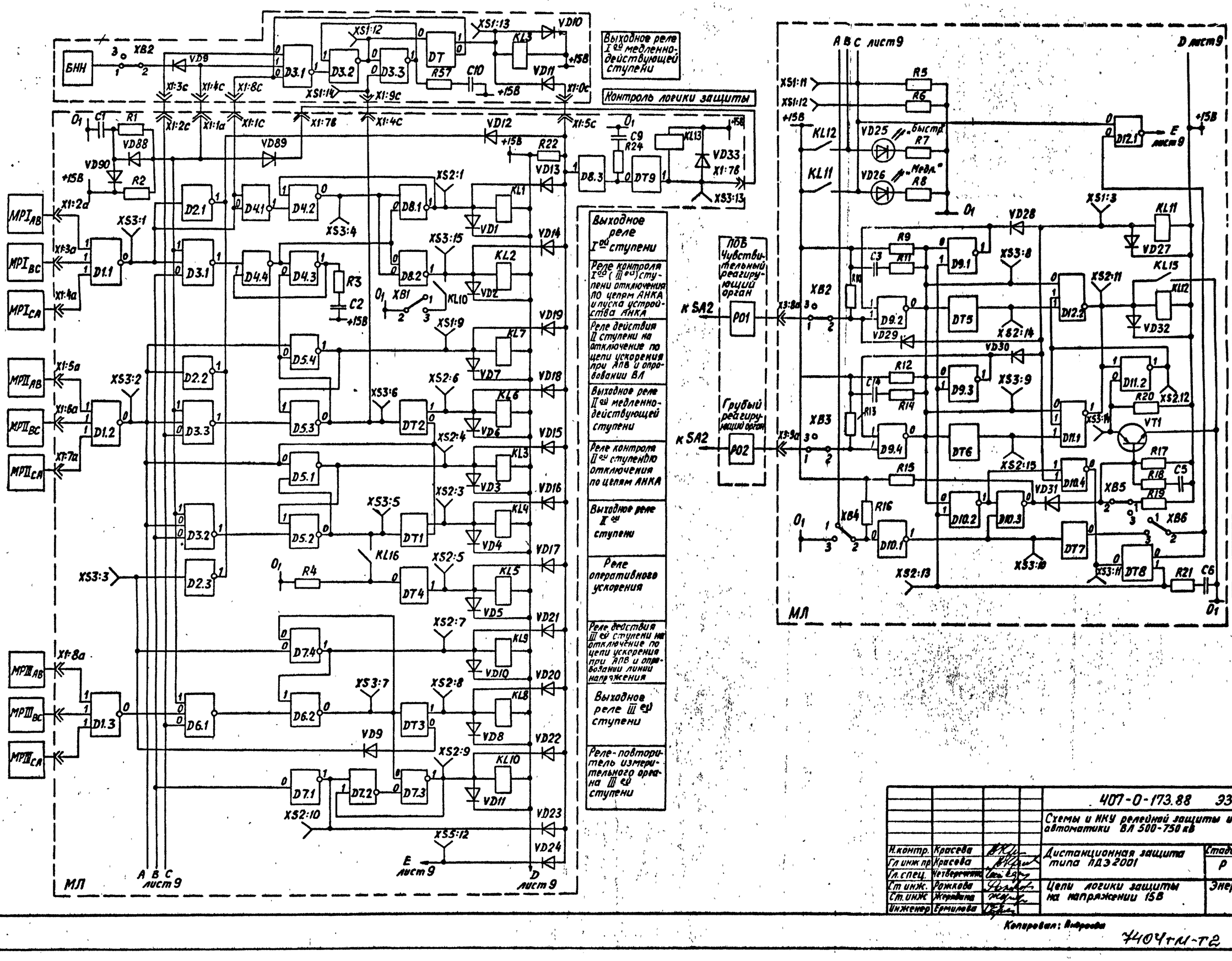

				407-0-173.88 ЭЗ		
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ		
Н.контр.	Красева			Дистанционная защита типа ПДЭ2001	Стадия Р	Лист 9	Листов
Гл.инж.пр	Красева						
Гл.спец.	Четвергова						
Ст.инж.	Рожкова			Цепи логики защиты на напряжении 15В	Энергосетьпроект г.Москва 1988 г.		
Ст.инж.	Жарова						
Инженер	Ермилова						

Копировал: Быкова

Формат А2

7404тм-т2

л. 10.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 2

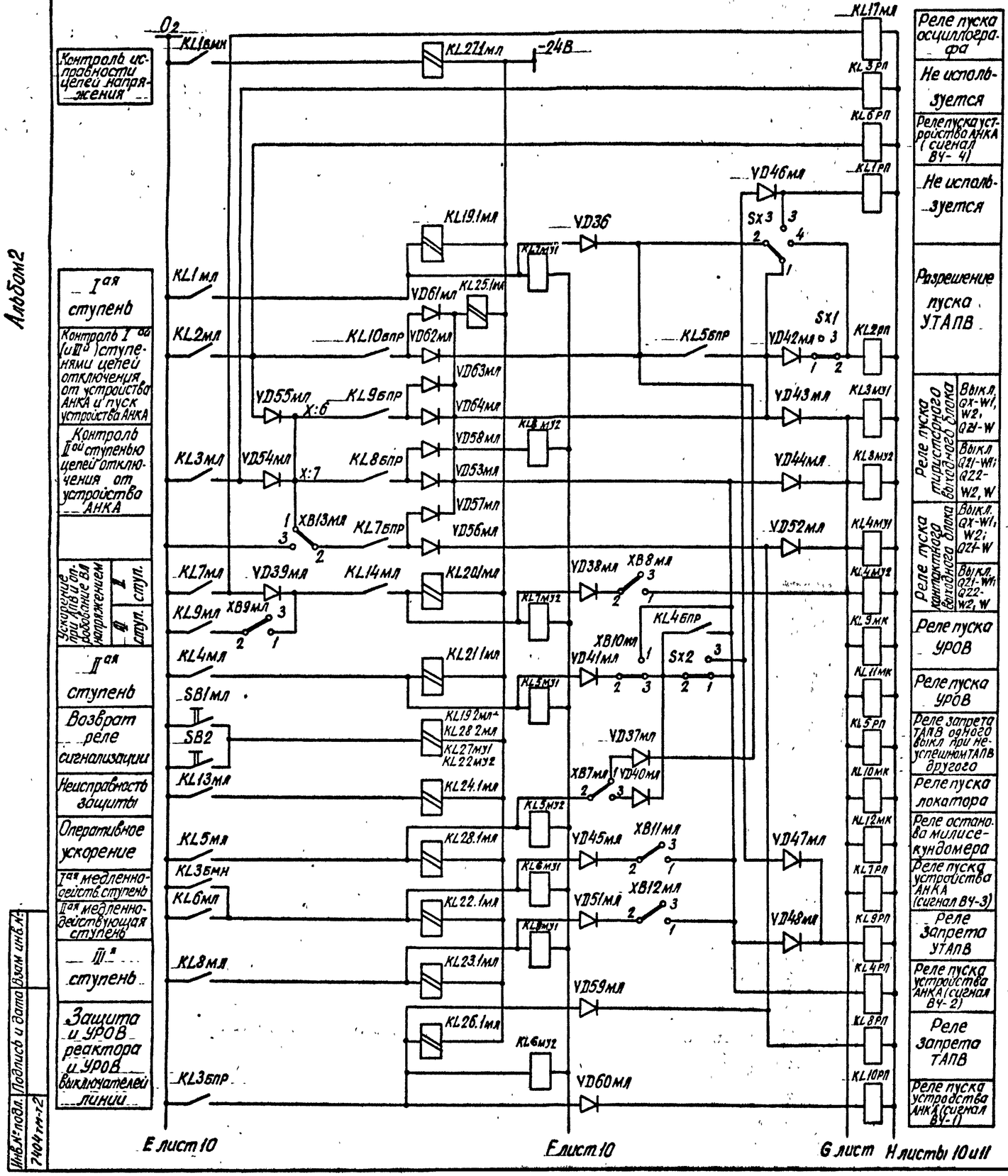

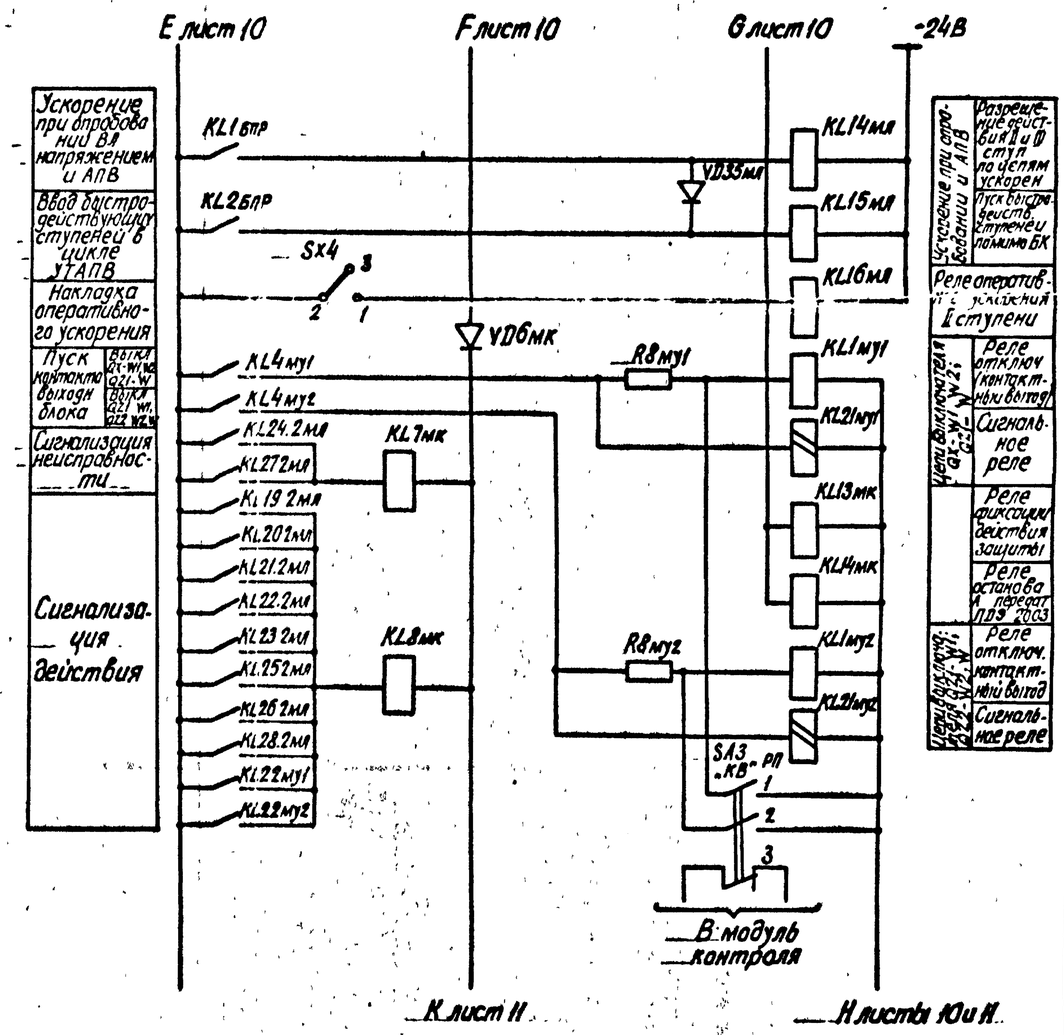

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам инв.№ | 7404тм-2

				407-0-173.88 ЭЗ		
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500 ÷ 750 кВ		
Н контр	Красева			Дистанционная защита типа ПДЗ 2001	Стадия: Р	Лист: 10	Листов:
Гл инж.пр	Красева						
Гл спец	Четвериенко						
Ст инж	Рожкова			Цепи логики защиты на напряжении 24В	Энергосетьпроект г. Москва 1988г		
Ст инж	Жердина						
Инженер	Ермилова						

Альбом 2

+220В

ПДЭ2004.02 (АПВ QX-W1,W2; АПВ QZ1-W)

ПДЭ2004.02 (АПВ QZ1-W1; АПВ QZ2-W2,W)

5К6 5К5 5К6 5К5

Защита реактора N1

Защита реактора N2

УПА

ПДЭ 2005

ПДЭ 2005

УРОВ реакторов N1 и N2

От приемника вх. сигнатуры АНКА-М

Сигнал ВЧ-1

Сигнал ВЧ-2

Сигнал ВЧ-3

Сигнал ВЧ-4

МВ-702

VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD7 VD8 VD9

KL1 KL2 KL3 KL4 KL5 KL7 KL8 KL9 KL10

KH5 KH6 KH7 KH8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R22 R23 R25 R29 R30 R31 R32

C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C17 C18 C19 C20

-220В

Смотрич. 2 на листе 7

Входные цепи

Ускорение I и II ступеней при опробовании ВЛ

Ввод быстродействующих ступеней при УТАПВ

Ускорение II и III ступеней при опробовании ВЛ

Ввод быстродействующих ступеней при УТАПВ

Не используется

От резервной защиты реактора N1

От резервной защиты реактора N2

От устройств противоаварийной автоматики

От УРОВ выключателя QX-W1, W2; QZ1-W

От УРОВ выключателя QZ1-W1; QZ2-W2,W

УРОВ реакторов N1 и N2 (при отсутствии включателей-отключателей)

+24В

MA

VD76 VD77 VD78 VD79 VD80 VD81 VD82 VD83 VD84 VD85

KL19.1 KL20.1 KL21.1 KL22.1 KL23.1 KL24.1 KL25.1 KL26.1 KL27.1 KL28.1

R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35

KL2.1мч1 KL2.1мч2

VD10мч1 VD10мч2

R9мч1 R9мч2

Цепи сигнализации

I ступень

Ускорение при опробовании

II ая ступень

I и II медленнодействующие ступени

III ступень

Неисправность защиты

Действие на отключение выключателя от устройства А-КА

Действие защиты реактора

Контроль напряжения

Оперативное ускорение

Отключение выключателя QX-W1, W2; QZ1-W

Отключение выключателя QZ1-W1; QZ2-W2,W

Проверка

Ввод

Работа

В модуль контроля

SA1

SG1 SG2 SG3

Оа Ов

К листу 10

К листу 10

					407-0-173.88 ЭЗ		
					Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ		
Н.контр.	Красева			Дистанционная защита типа ЯДЭ 2001	Стадия	Лист	Листов
Гл.инж.пр.	Красева				Р	11	
Гл.спец.	Чечеричкина			Входные цепи Цепи сигнализации	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.		
Ст.инж.	Жерядина						
Ст.инж.	Рожкова						
Инженер	Ермилова						

Копировал Андреева

Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

7404тм-т2

7404тм-т2 л. 12. ПК

Альбом 2

Выходные цепи

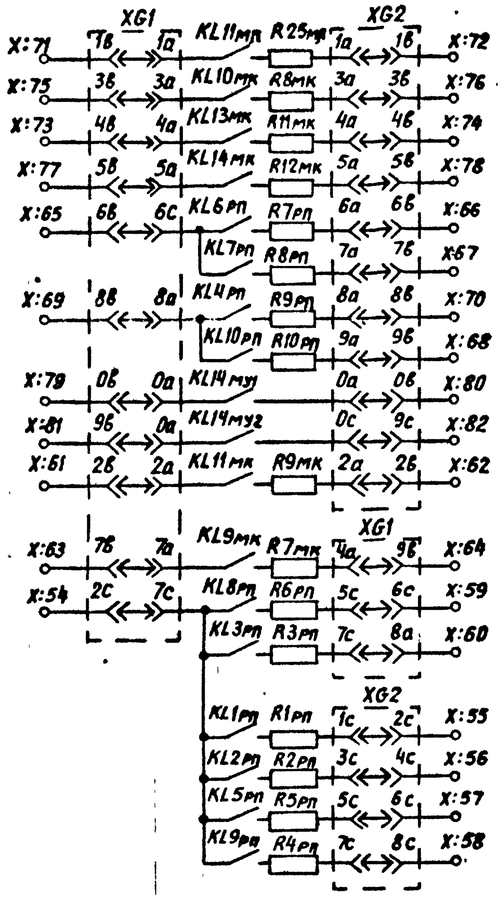

Пуск осциллографа
Пуск локатора
Пуск УПА
Останов ВЧ передатчика ПДЗ 2003 (зажим 99, 100)
Пуск устройства АНКА (сигн ВЧ-4)
Пуск устройства АНКА (сигн ВЧ-3)
Пуск устройства АНКА (сигн ВЧ-2)
Пуск устройства АНКА (сигн ВЧ-1)
Включение реактора №1 через автоматику
Включение реактора №2 через автоматику
Пуск УРОВ QX-W1, W2; QZ1-W
Пуск УРОВ QZ1-W1; QZ2-W2, W
К ПДЗ 2004.02 через блок реле - повторителей: Запрет ТАПВ; Не используется; Не используется; Разрешение пуска УТАПВ; Запрет ТАПВ смежного выключателя при неуспешном ТАПВ данного выключ.; Запрет УТАПВ

Цепи к информатору

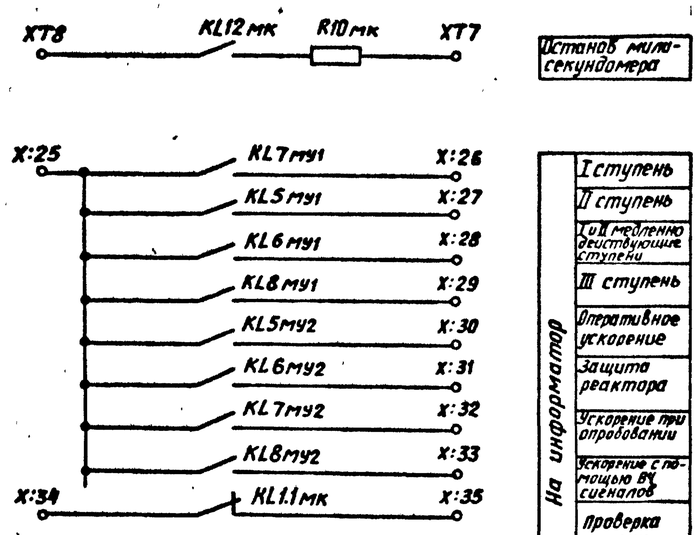

Останов миллисекундомера

На информатор
I ступень
II ступень
I и II медленно действующие ступени
III ступень
Оперативное ускорение
Защита реактора
Ускорение при опробовании
Ускорение с помощью ВЧ сигналов
Проверка панели

Цепи отключения

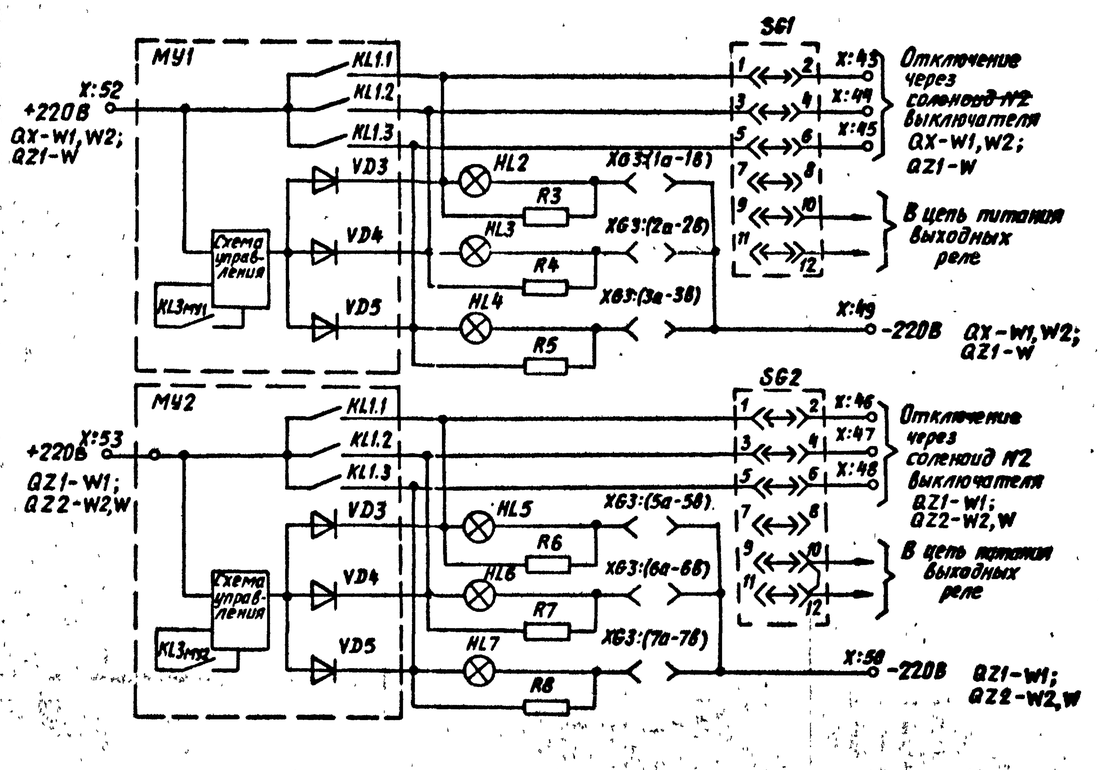

Цепи сигнализации

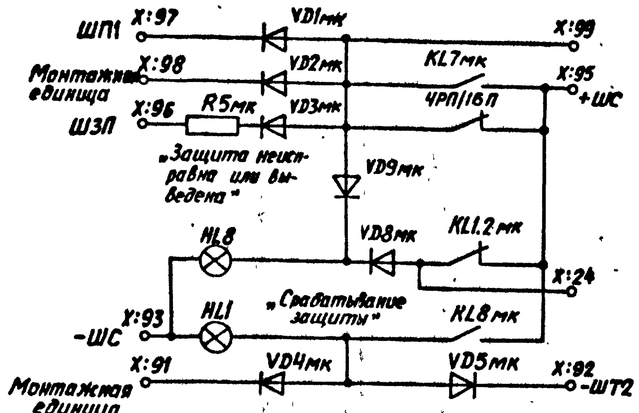

Сигнализация неисправности
Табло „Проверка панели"
Сигнализация действия

				407-0-173.88 ЭЗ		
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500÷750 кВ		
Н контр.	Красева			Дистанционная защита типа ПДЗ 2001	Стадия: Р	Лист: 12	Листов:
Гл инж пр.	Красева						
Гл спец.	Литвиненко						
Ст инж.	Рожкова			Выходные цепи. Цепи отключения. Цепи к информатору. Цепи сигнализации	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.		
Ст инж.	Жердина						
Инженер	Ермилова						

Копировал: Андреева

Формат А2

7404ТМ-Т2

л. 13.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

7404тм-т2

Альбом 2

Ряды зажимов панели

Цепи постоянного тока					
A1-XT12:11	X1	1		-24	XG3:9c
SA1.1	X2	2			
A3-XT6:6	X3	3			
SA1.1:12	X4	4			SG2:12
A3-XT12:13	X5	5		02	SX4:2
	X6	6			
SG3÷12	X7	7			+220В
A1-XT2:1	X8	8			SG3:11
	X9	9			X:91
	X10	10			
AT-XT2:5	X11	11			SG3:1
SG3:2	X12	12			-220В
Цепи сигнализации					
A3-XT2:3	X13	13			+ШС
A3-XT4:5	X14	14			
A3-XT4:3	X15	15			
A3-XT4:7	X16	16			
A1-XT2:4	X17	17			VD1:2
HL2:1	X18	18			VD1:1
A3-XT2:5	X19	19			VD2:4
R11:2	X20	20			ШЗП
HL1:1	X21	21			-ШС
	X22	22			
	X23	23			
Цепи напряжения					
SG4:2	X24	24			
SG4:4	X25	25			
SG4:6	X26	26			Н
SG4:8	X27	27			К
SG4:1	X28	28			
SG4:3	X29	29			
A3-XT1:8	X30	30			SG4:5
	X31	31			
A3-XT1:2	X32	32			SG4:7
	X33	33			
	X34	34			
SF1:1	X35	35			В
SF1:3	X36	36		~380	А
T3:2	X37	37			О
Цепи тока					
	X38	38			А
	X39	39			SG5:2
	X40	40			SG5:4

Цепи тока				
	X41	41		В
	X42	42		SG5:6
	X43	43		SG5:8
	X44	44		С
	X45	45		SG6:2
	X46	46		SG6:4
	X47	47		О
	X48	48		SG6:6
	X49	49		SG6:8
Цепи отключения				
A2+E5-X2:7	X50	50		+220В QX-W1, W2, QZ1-W
A2+E5-X2:8	X51	51		
A2+E6-X2:7	X52	52		+220В QZ1-W1, QZ2-W2, W
A2+E6-X2:8	X53	53		
A2-XT11:1	X54	54		Включение реактора
	X55	55		
SG1:4	X56	56		QX-W1, W2; QZ1-W
SG1:6	X57	57		
SG1:8	X58	58		
SG2:4	X59	59		QZ1-W1; QZ2-W2, W
SG2:6	X60	60		
SG2:8	X61	61		
SG1:2	X62	62		Включение реактора
	X63	63		
XG3:1a	X64	64		-220В QX-W1, W2, QZ1-W
XG3:3a	X65	65		-220В QZ1-W1, QZ2-W2, W
Выходные цепи				
A2-XT9:13	X66	66		Включение реактора
SG2:2	X67	67		
XG1:4a	X68	68		Блок реле повто-рителей
XG1:1a	X69	69		
XG1:5a	X70	70		
XG1:7a	X71	71		
XG1:9a	X72	72		
XG2:1в	X73	73		Не использ.
XG2:4в	X74	74		К защите парал. ВЛ
XG2:4б	X75	75		
XG2:2a	X76	76		АНКА
XG2:3a	X77	77		АНКА
XG2:5a	X78	78		АНКА
XG2:7a	X79	79		АНКА
XG2:9a	X80	80		АНКА
XG1:3б	X81	81		Пуск локатора

Выходные цепи				
XG1:2c	X82	82		Пуск локатора
XG1:5в	X83	83		Уров QX-W1, W2; QZ1-W
XG1:4c	X84	84		УПА
XG1:7в	X85	85		УПА
XG1:6c	X86	86		УПА
XG1:9в	X87	87		Ограничов. перегруз.
XG1:8c	X88	88		ПДЭ 2003
XG1:9c	X89	89		Уров QZ1-W1; QZ2-W2, W
XG2:6в	X90	90		
Внешние цепи				
X:3	X91	91		
	X92	92		
	X93	93		
	X94	94		
	X95	95		
	X96	96		
A1-XT8:6	X97	97		ПД32004.02
A1-XT8:7	X98	98		
A1-XT9:8	X99	99		
A1-XT8:8	X100	100		От парал. ВЛ
A1-XT9:7	X101	101		У-ва напер. включения фаз
	X102	102		
	X103	103		Уров
A1-XT9:6	X104	104		Защита реактора
	X105	105		УПА
	X106	106		
	X107	107		
	X108	108		
	X109	109		
A1-XT10:6	X110	110		ВЧ-4
A1-XT10:7	X111	111		ВЧ-3
A1-XT10:8	X112	112		ВЧ-2
A1-XT10:2	X113	113		ВЧ-1
	X114	114		
Выход на информатор				
A3-XT10:14	X115	115		Информатор
A3-XT10:1	X116	116		
A3-XT10:3	X117	117		
A3-XT10:5	X118	118		
A3-XT10:7	X119	119		
A3-XT10:9	X120	120		
A3-XT10:11	X121	121		
A3-XT10:13	X122	122		

Перечень аппаратуры

Позиционное обозначение	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечание
E5 (A1)	Модуль приемных реле	МВ-702		1	
(A1)	Блок питания			1	
E1 (A2)	Модуль реле тока	МР-108		1	I-II ступени
E2 (A2)	Модуль реле тока	МР-109		1	Блокировка отс. ка тока намагн.
E3 (A2)	Модуль реле тока	МР-110		1	III ступень
E4 (A2)	Модуль реле тока	МР-111		1	IV ступень
E5,E6 (A2)	Модуль управления	МУ-011		2	
E1 (A3)	Модуль контроля	МК-102		1	
E3 (A3)	Модуль реле направл. мощности	МР-504		1	
E4 (A3)	Модуль блокировки при качаниях	МБ-110		1	
E5 (A3)	Модуль реле тока	МР-112		1	Междуфазная отсечка
E6 (A3)	Модуль сигнализации	МС-101		1	
HL1...HL8	Лампа	РНЦ-220/10		8	
HL1	Арматура	АС-220-К		1	
HL2	Арматура	АС-220-Б		1	
HL3...HL8	Арматура	АС-220-3		6	
R1	Резистор	ПЭВ-25	3,9кОм ± 10%	1	
R2	Резистор	ПЭВ-50	1кОм ± 10%	1	
R3	Резистор	ПЭВ-100	510 Ом ± 10%	1	
R4	Резистор	ППБ-501	1кОм ± 10%	1	
R5...R10	Резистор	ПЭВ-50	1кОм ± 10%	6	
R11	Резистор	ПЭВ-25	390 Ом ± 10%	1	
R12...R14	Резистор	ПЭВ-25	4,7кОм ± 10%	3	
SA1	Переключатель	ПГК-5П4М	8А	1	
SA2	Тумблер	ТВ1-4		1	
SA3	Ключ пакетный	ПКУ3-12 У3080		1	
SA4	Тумблер	ТП 1-2		1	
SB1	Кнопка	КЕ011-У3	исп.1 красный	1	
SF1	Выключатель автоматический	АП-50-3МТ		1	
SG1...SG6	Блок испытательный	БИ-6-У4		6	Заднее присоединение
SX1... SX7	Накладка	НКР-3-У3		7	
T1	Трансформатор специальный		W1 = 840 вит. W2 = 280 вит	1	
T2	Латр-2	РНО-250-0,5		1	
T3	Трансформатор специальный		W1 = 3600 вит W2 = 1830 вит	1	
VD1, VD2	Диод выпрямительный	КД 205А		2	

Условные обозначения

KL2 – контакт выходного реле защиты от неперекючения фаз в схемах управления выключателями;

KL13 – контакт реле фиксации отключения трех фаз выключателя, замкнутый при отключенном выключателе, в схемах управления выключателями;

KL14 – контакт реле фиксации отключения выключателя и его разъединителей.

$KAC1_A, KAC1_B, KAC1_C$ } контакты реле положения „включено", замкнутые
$KAC2_A, KAC2_B, KAC2_C$ } при включенном выключателе, в цепях соленоидов N1 и N2;

УПА – устройство противоаварийной автоматики;

СУ – схема управления тиристором;

Сигнал ВЧ-1 – отключение трех фаз с запретом ТАПВ;

Сигнал ВЧ-2 – отключение трех фаз с запретом УТАПВ;

Сигнал ВЧ-3 – отключение трех фаз с пуском УТАПВ;

Сигнал ВЧ-4 – разрешение отключения трех фаз линии через выходные реле защиты с пуском УТАПВ

Примечания

1. Листы 13÷17 данного чертежа выполнены на основании чертежей ИГФР 6526 4003 Т01 листы 75,78,76а,100 выпущенных ВНИИР'ам, г. Чебоксары.
2. Обозначение выключателей и примыкающих к ним элементов даны для вариантов подключения согласно поясняющим схемам, приведенным на листах 18, 20.
3. В полуторной схеме с целью обеспечения действия защиты от неполнофазного режима линии следует:
   — для цепочки „линия - линия" (л. 18) параллельно контакту KL13 выключателя QX включить контакт KL13 выключателя QX2 для ВЛ W1 и QZ1 для ВЛ W2;
   — для цепочки „линия - автотрансформатор" (л. 20) параллельно контакту KL13 выключателя QZ1 включить контакт KL13 выключателя QT.
4. При монтаже панели вставить свободный зажим (не нумеруя его) между зажимами 76 и 77.

(5) Для „полуторной" схемы рекомендуется в цепи каскадной отсечки контакты реле положения „включено" выключателей линии соединить последовательно.

1	1	–	11-90	5.01.90	Подпись	№ док.	Подпись	Дата	
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Дата	Подпись				

				407-0-173.88 ЭЗ	
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ	
Н.контр.	Красева			Направленная токовая защита типа ПДЭ 2002	Стадия: Р; Лист: 13; Листов:
Гл.инж.пр.	Красева				
Гл.спец.	Четвереченко				
Ст.инж.	Рожкова			Ряды зажимов панели. Перечень аппаратуры	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Ст.инж.	Жердина				
Инженер	Ермилова				

Копировал: Андреева

Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

7407 Тес/2

Альбом 2

Входные цепи

+220В

-220В

SG3

A1-XT2

Панель ЛДЗ 2004.02

87 5-К7 88

97

98

Панель управления выключателем QX парал. ВЛ W1 или W2

КQC1A КQC1B КQC1C KL14

КQC2A КQC2B КQC2C

ПДЗ 2002 парал. ВЛ

KL2(A3-E3) 74 75

92

100

КQC1A КQC1B КQC1C KL14

КQC2A КQC2B КQC2C

см. прим. 5

SA2 ПДЗ 2005

Защита фаз реактора N1

103

104

93

Панель управления выключателем QZ1 парал. ВЛ W1; QZ2 парал. ВЛ W2

SA2 ПДЗ 2005

Защита и УРОВ реактора N2

94

Панель управления выключателем QX-W1,W2; QZ1-W

УПА

105

KL2

KL13

KL13

KL2

95

101

Панель управления выключ. QZ1-W1, QZ1-W2, QT-W (см. прим. 3)

Приемник АНКА-14

От приемника ВЧ аппаратуры АНКА-14:

- Сигнал ВЧ-4
- Сигнал ВЧ-3
- Сигнал ВЧ-2
- Сигнал ВЧ-1

П 9/2 П19/1 KL1 KH4 R4 R14 — 110

П8/2 П8/3 KL1 KH3 R3 R13 — 111

П7/2 П7/3 KL1 KH2 R2 R12 — 112

П6/2 П6/3 KL1 KH1 R1 R11 — 113

Ускорение при опробовании ВЛ и АПВ

Не используется

Контроль направления мощности нулевой последовательности и положения выключ. параллельн. ВЛ

От УРОВ выключателя ВЛ QX-W1,W2; QZ1-W

От защиты и УРОВ реактора N1

От УРОВ выключателя ВЛ QZ1-W1; QZ2-W2,W

От защиты и УРОВ реактора N2

От устройств противоаварийной автоматики

От защиты неперключения фаз

A1-XT8 1 — X2:1a VD1 VD2 VD3 X2:3c — A1-XT8 3 — R12

A1-XT8 6 — X2:2a R1 VD10 KL1 C1 C11 R11 R13 X2:7c

A1-XT8 5 — A1-XT2 5

A1-XT8 7 — X2:3a R2 VD11 KL2 C2 C12 R14 R16

A1-XT8 8 — X2:4a R3 VD12 KL3 C3 C13 R17 R19

A1-XT9 3 — R13

VD4 VD5 VD6 X2:4c

A1-XT9 6 — X2:5a R4 VD13 KL4 C4 C14 R20 R22

A1-XT9 7 — X2:6a R5 VD14 KL5 C5 C15 R23 R25

A1-XT9 8 — X2:7a R6 VD15 KL6 C6 C16 R26 R28

A1-XT10 1 — X2:8a VD7 VD8 VD9 X2:5c — A1-XT11 3 — R14

A1-XT10 6 — X2:9a R7 VD16 KL7 C7 C17 R29

A1-XT10 7 — X2:0a R8 VD17 KL8 C8 C18 R30

A1-XT10 8 — X2:1c R9 VD18 KL9 C9 C19 R31

A1-XT10 2 — X2:2c R10 VD19 KL10 C10 C20 R32

К УРОВ реактора при отсутствии включателя-отключателя

E-5(A1)

Реле-повторители входных реле

O2

SX4 2 1 3

KL1 X1:2a A1-XT8 10 A3-XT2 12

KL2 X1:4a 12 10

KL6 X1:2c A1-XT9 14 A2-XT2 3

E5(A1)

A3-XT6 2

X1:6в KL15 E1(A3)

X1:7в KL5, KL6 X1:4б

X1:8в KL7÷KL9

X1:9а KL8 X1:8а E5(A2)

X1:9а KL8 X1:8а E6(A2)

Оперативный вывод направленности

Реле ускорения при включении линии

Не используется

Не используется

Д, лист 15

Выходные цепи

К ПДЗ 2004.02 через блок реле-повторителей:

- Запрет ТАПВ смежного выключателя при неуспешном ТАПВ данного выключателя
- Запрет УТАПВ
- Запрет ТАПВ
- Разрешение пуска УТАПВ
- Не используется

Пуск устройств АНКА:

- Сигнал ВЧ-1
- Сигнал ВЧ-2
- Сигнал ВЧ-3
- Сигнал ВЧ-4
- Пуск локатора
- Пуск УРОВ QX-W1, W2; QZ1-W
- Пуск УРОВ QZ1-W1; QZ2-W2,W
- Пуск УПА
- Останов передатчика ПДЗ 2003 (заж. 97, 98)
- К защите параллельной ВЛ (ускорение III ступени)
- Остановка милисекундомера

На информатор:

- Действие I ступени
- Действие межфазной отсечки
- Действие II ступени
- Действие III ступени
- Оперативное ускорение
- Ускорение защиты с помощью ВЧ сигналов
- Действие IV ступени

69 XG1:1a XG1:2a A3-XT8 3 X1:3a R31 KL1(A3,E4) X1:4a XG1:3a XG1:4a 68

70 XG1:5a XG1:6a A3-XT11 1 X1:3a R17 KL1 X1:5a A3-XT8 10

71 XG1:7a XG1:8a 3 X1:4a R18 KL4 E6(A3)

72 XG1:9a XG1:0a 5 X1:1a R15 KL6

73 YG1:1в XG1:2в 7 X1:2a R16 KL7

77 XG2:3a XG2:4a 9 X1:7a R13 KL3 X1:9a A3-XT8 9 XG2:1a XG2:2a 76

78 XG2:5a XG2:6a 11 X1:8a R14 KL2

79 XG2:7a XG2:8a A3-XT8 7 X1:7a KL3(A3,E4) X1:8a

80 XG2:9a XG2:0a A2-XT11 2 X1:6a KL3(A2,E3) X1:5a A2-XT11 4

81 XG1:3в XG1:4в A3-XT8 11 X1:1c R35 KL5 X1:2c A3-XT8 13 XG1:1c XG1:2c 82

83 XG1:5в XG1:6в 2 X1:3c R36 KL6 X1:4c 4 XG1:3c XG1:4c 84

89 XG1:9c XG1:0c 5 X1:5c R37 KL7 X1:6c 1 XG2:5в XG2:6в 90

85 XG1:7в XG1:8в 8 X1:5a R32 KL2 X1:6a 6 XG1:5c XG1:6c 86

87 XG1:9в XG1:0в 14 X1:9a R34 KL4 X1:0a E4(A3) 12 XG1:7c XG1:8c 88

74 XG2:1в XG2:2в A3-XT10 6 X1:5c R132 KL2(A3,E3) X1:6c A3-XT10 8 XG2:3в XG2:4в 75

XT1 A3-XT11 12 X1:2б KL5 X1:3б A3-XT11 14 XT2

116 A3-XT10 1 X2:1a KL20 X2:8a A3-XT10 14 115

117 3 X2:2a KL21

118 5 X2:3a KL22

119 7 X2:4a KL23

120 9 X2:5a KL24

121 11 X2:6a KL25

122 13 X2:7a KL26

E6(A3)

1	1	-	11-90				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Дата	Подпись	Подпись	

407-0-173.88 ЭЗ

Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500÷750 кВ

Н.контр.	Красева		Направленная токовая защита типа ПДЗ 2002	Стадия	Лист	Листов
Гл.инж.пр.	Красева			Р	14	
Гл.спец.	Четверченко					
Ст.инж.	Рожкова		Цепи входных и выходных сигналов	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.		
Ст.инж.	Жерздина					
Инженер	Ермилова					

Копировал: Андреева

Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

74047-12

Альбом 2

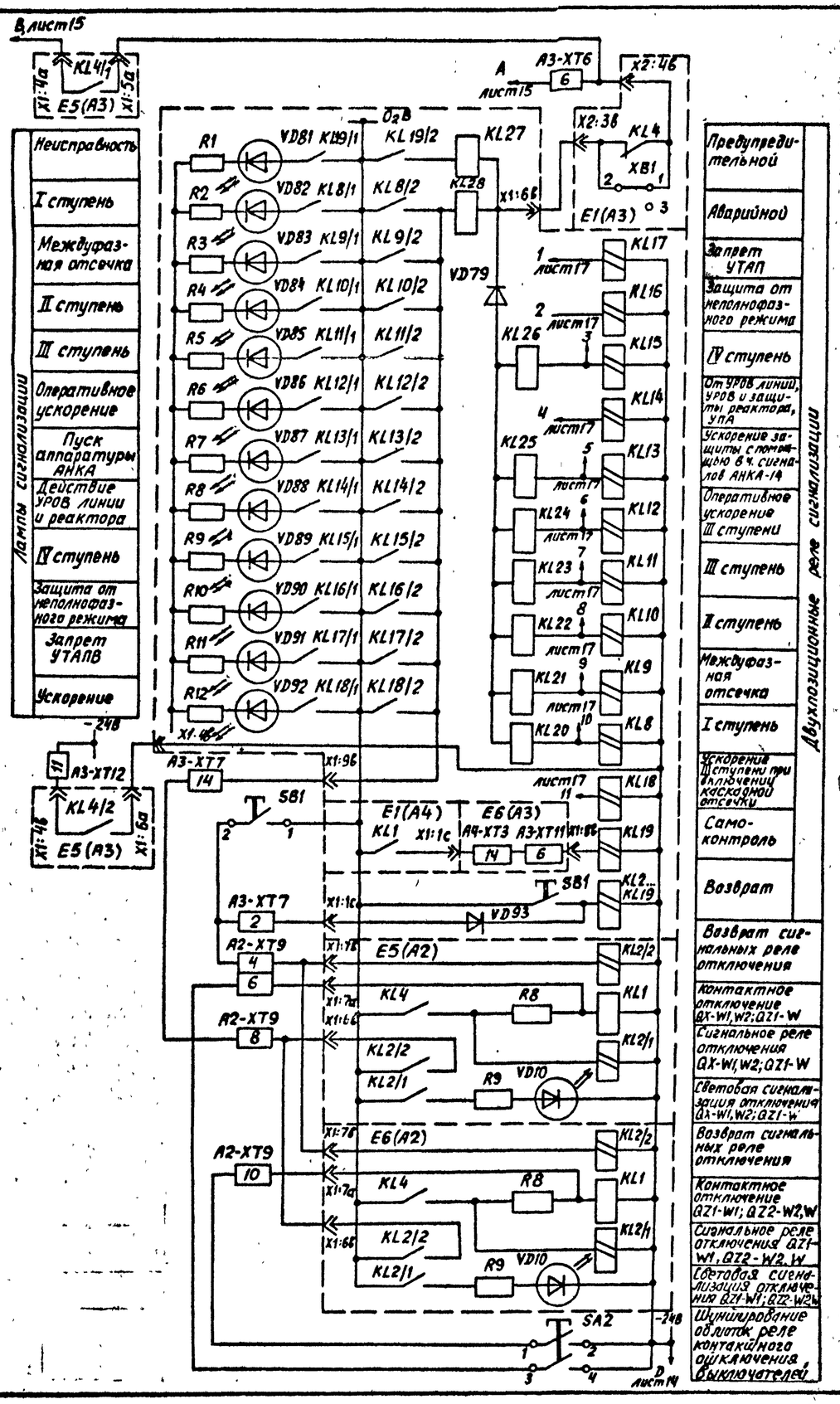

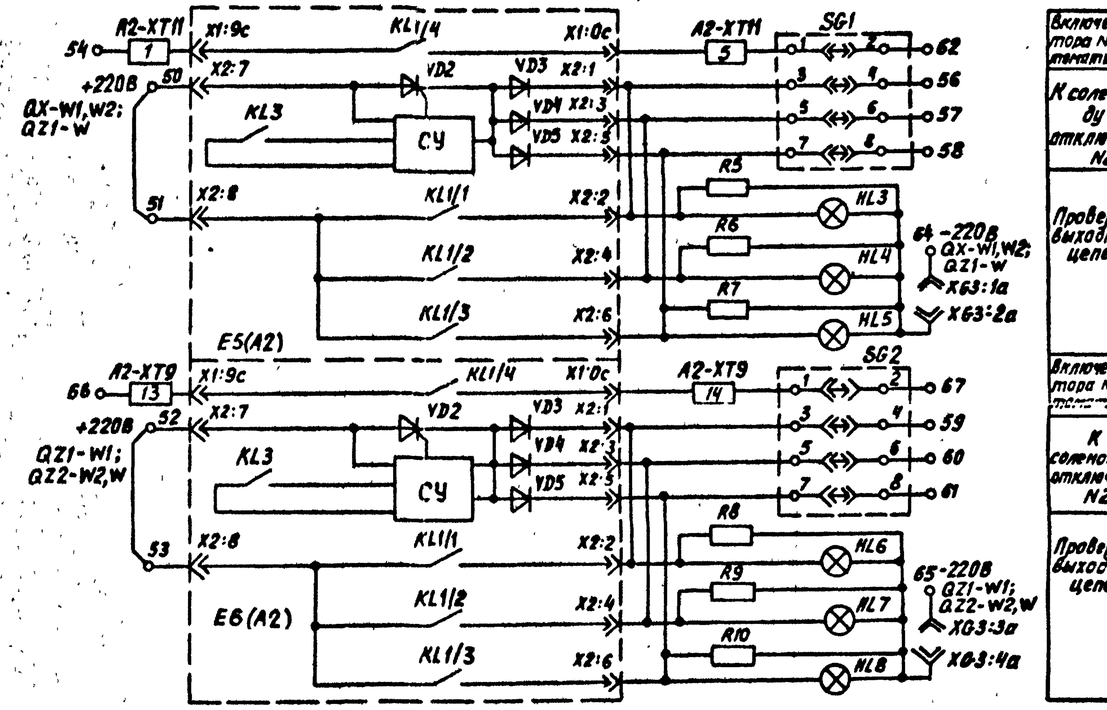

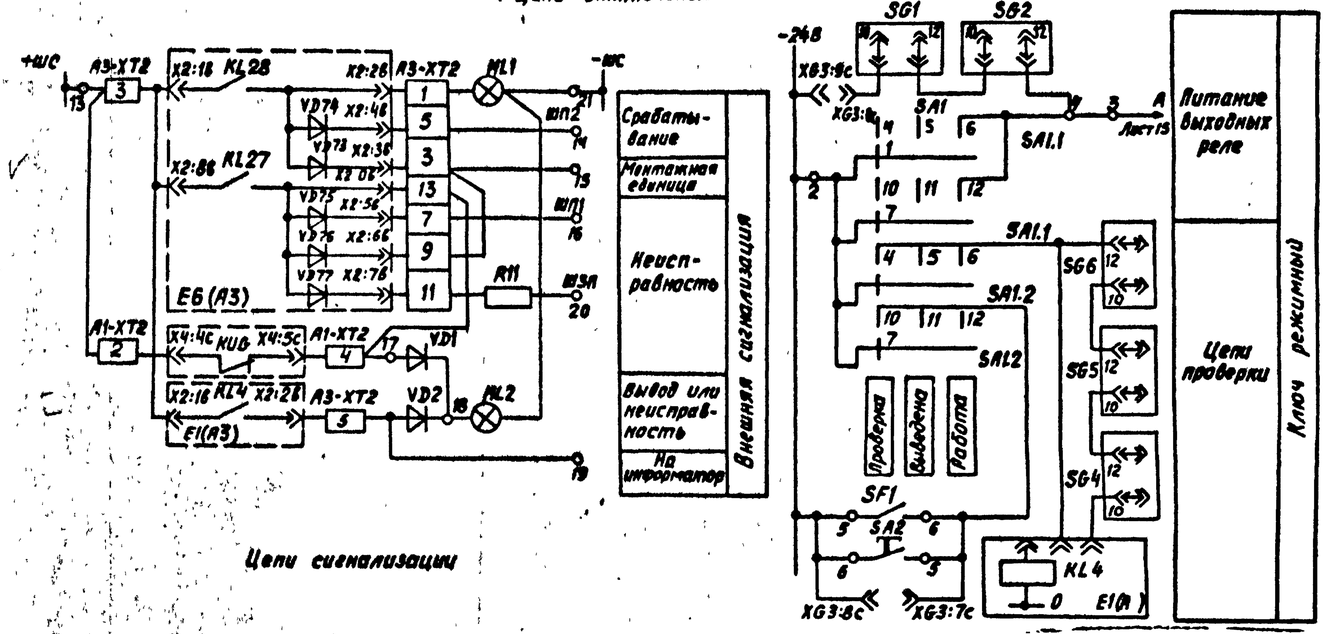

				407-0-173.88 ЭЗ	
				Схемы и ККУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ	
Н.контр.	Красева			Направленная токовая защита типа ПДЭ2002	Стадия: Р; Лист: 15; Листов:
Гл.инж.пр	Красева				
Гл.спец.	Четвертченко			Цепи сигнализации. Цепи отключения	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Ст.инж.	Ражкова				
Ст.инж.	Жерядина				
Инженер	Ермилова				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 7404тм-т2

Копировал: Яперова

Формат А2

7404тм-тс2 л. 16 ПК

Альбом 2

От трансформаторов тока выключателей линии и реактора через другие устройства

От обмоток трансформаторов напряжения, соединенных в разомкнутый треугольник

SG5 SG6 SG4

Вводы контроля изоляции

A3-XT1 A3-XT4 A2-XT3

E1(A3) KL7 X2:9c

EA1 EA2 EA3 EA4 KL1 KL2 KL3 KL4 KL5 KL6

E5(A3) E4(A3) E3(A3)

VD18 VD19 VD20 VD21 XB1 XB2 XB3 XB4 XB5

Междуфазная отсечка

Блокировка при качаниях

KB1 E1

E1(A2) E2(A2) E3(A2)

R53 R54 R55 R78 R49 R14 R15 R32 R31 R33

D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D2.1 D2.2 E1.1 E1.2 E2 2 E3 E2.1 D1 D2

Реле тока I ступени

Реле тока II ступени

Реле тока III ступени

Оперативное при включении каскадная отсечка — Ускорение III ступени

Пуск в.ч. передатчика (сигнал ВЧ- 4)

Контроль цепи приема разрешающего в.ч. сигнала (сигнал ВЧ-4)

E3(A3) KL2 KL5 TV1 TAV1 KL4 KL3 Vк Zсм ФЧС SB7 D2 D1.1 D1.2

E1(A3) D1.1 D1.3 D1.4 D2.1 D2.2 E2 E1 VD VD1 VD2 VD3 VD4

E5(A2) KL6 KL9 KL15 KL1

E4(A2) EA KL6 XB2 R30 R32 R77 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 E1.1 E1.2 E2 KL1 KL2 KL3 KL4 KL5 VD11 VD12 VD13 VD14

E5(A1) A2-XT5 A1-XT9 X1:8a KL5 +15B

Реле тока IV ступени

Контроль в цепи приема отключающих ВЧ сигналов (ВЧ-1,2,3)

Блокировка УТАПВ

Контроль ЗНФ

Вывод направленности

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл. | 7404 ТМ-Т2

				407-0-173.88 ЭЗ	
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ	
Н.контр.	Красева			Направленная токовая защита типа ПДЭ2002	Стадия: Р; Лист: 16; Листов:
Гл.инж.пр.	Красева				
Гл.спец.	Четвергова			Цепи переменного тока и напряжения, цепи логики защиты на напряжении 15В	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Ст.инж.	Рожкова				
Ст.инж.	Жерядина				
Инженер	Ермилова				

Копировал: Андреева

Формат А2

7404 ТМ-Т2 л. 17.

Альбом 2

„O_2" 8

Междуфазная отсечка

I ступень

Запрет УТАПВ

Оперативное ускорение III ступени

II ступень

III ступень

Каскадная отсечка

Ускорение III ступени при включении ВЛ

Ускорение защиты с помощью В.Ч. сигналов АНКА-14

IV ступень

Не используется

От УРОВ линий, УРОВ и защиты реактора, УПА

Защита от неполнофазного режима

KL1 X1:1a A3-XT10 2 E5(A3) SX2 3 2 1 A3-XT9 3 X1:3c лист15 9 VD14 X1:9c A3-XT7 6

XB14 3 KL2 X1:1a A2-XT3 11 2 1 E1(A2) A3-XT9 1 X1:2c лист15 10 VD15

XB8 3 KL4 X1:2a A2-XT3 12 2 1 E4(A2) E2(A2) A3-XT9 10 X2:1c лист15 1 VD9 SX3 3 2 1

XB7 3 KL2 X1:3a A2-XT3 1 2 1 A3-XT9 5 X1:6c лист15 6 VD16 XB1 2 4 1 3

XB15 3 KL6 X1:2a A2-XT3 9 2 1 E1(A2) A3-XT9 14 X1:3c VD18 XB3 2 1 3 8 лист15

E3(A2) XB8 3 KL2 X1:2a A2-XT3 4 2 1 A3-XT9 12 X1:4c лист15 7 VD17 XB2 3 2 1

E2(A2) XB6 3 KL1 X1:3a A2-XT3 3 A1-XT8 13 X1:5a ③ KL3 X2:6a A1-XT8 14 A3-XT9 6 лист15 11 VD8 VD13

XB8 3 KL3 X1:4a A2-XT3 5 A3-XT6 14 X2:5б KL3 X2:6б E5(A1) E1(A3)

E3(A2) X1:7a KL4 X1:8a A2-XT11 6 A1-XT10 9 KL7 X1:4c X1:3c A1-XT10 A3-XT9 10 7 X2:0c VD12 X2:9c VD11

E4(A2) VD19 X1:8c X1:4a KL3 A2-XT5 2 A1-XT10 11 KL8 X1:5c X1:6c A1-XT10 A3-XT9 12 9 лист15 5 VD6 X2:8c VD10 VD5

XB10 3 X1:5a A2-XT5 8 7 A3-XT6 X2:5c KL8 XB2 3 X2:0б A3-XT6 3 A1-XT10 13 KL9 X1:7c X1:8c A1-XT10 A3-XT9 14 11 X2:7c VD4

XB3 3 X2:7c A3-XT6 5 A1-XT10 4 X1:9c KL10 X1:0c A1-XT10 A3-XT9 5 13 X2:6c VD3

E1(A3) 2 1 E5(A1)

XB7 3 KL2 X1:1a A2-XT5 6 E4(A2) 2 1 A3-XT9 8 X2:3c лист15 3

E5(A1) X2:4c VD1 4 лист15 VD2

KL4 X1:8a A4-XT3 10 A3-XT11 4 X2:5c

E4(A2) XB9 3 KL5 X1:3a A2-XT5 14 2 1 A3-XT9 2 X2:2c лист15 2

X1:0a A3-XT7 4 SX5 3 2 1 A3-XT7 2 X1:0c

A2-XT9 1 X1:8c KL8 X1:7a E6(A2) A2-XT9 3 A3-XT10 10 XT:18

A2-XT9 11 X1:7c KL8 E5(A2) A3-XT9 12 X2:9a VD19 VD20 A3-XT7 12 X1:6a A3-XT10 12 SX6 3 2 1 A3-XT7 8 X2:0a A3-XT7 10 X2:9c SX1 3 2 1 A3-XT7 6 X1:9c

VD40 VD42 VD41 KL5 KL7 VD89 X1:7б KL6 X1:8c X1:7б KL1...KL7 X1:6б E4(A3) E5(A2) X1:2б KL4 X1:9б A2-XT9 9 A3-XT9 10 A3-XT7 13 A2-XT9 7 XT:1б X1:3в KL3 X1:4а XT:1б X1:1а KL5 X1:2б KL4 X1:9б XT:1б KL3 X1:8б E6(A2) KL1 KL2 VD38 VD37 VD35 VD36 VD34 VD33 VD39 VD50 VD32 VD31 VD30 VD29 VD24 VD23 VD25 VD26 VD28 VD27 VD22 VD21 VD94 KL4 KL3 E6(A3)

Остановка гильсекундомера не используются

Разрешение пуска УТАПВ

Выходные реле

Реле запрета УТАПВ

Реле пуска аппаратуры АНКА (сигнал В4-2)

Реле запрета ТАПВ

Реле пуска аппаратуры АНКА (сигнал В4-1)

В лист 15

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

7404тм-т2

				407-0-173.88 ЭЗ	
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ	
Н.контр.	Красева			Направленная токовая защита типа ПДЗ 2002	Стадия: Р; Лист: 17; Листов:
Гл.инж.пр.	Красева				
Гл.спец.	Четвертеть			Цепи логики защиты на напряжении 24В	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Ст.инж.	Рожкова				
Ст.инж.	Жерздина				
Инженер	Ермолаева				

Копировал: Андреева

Формат А2

7404тм-т2 Л. 18

Альбом 2

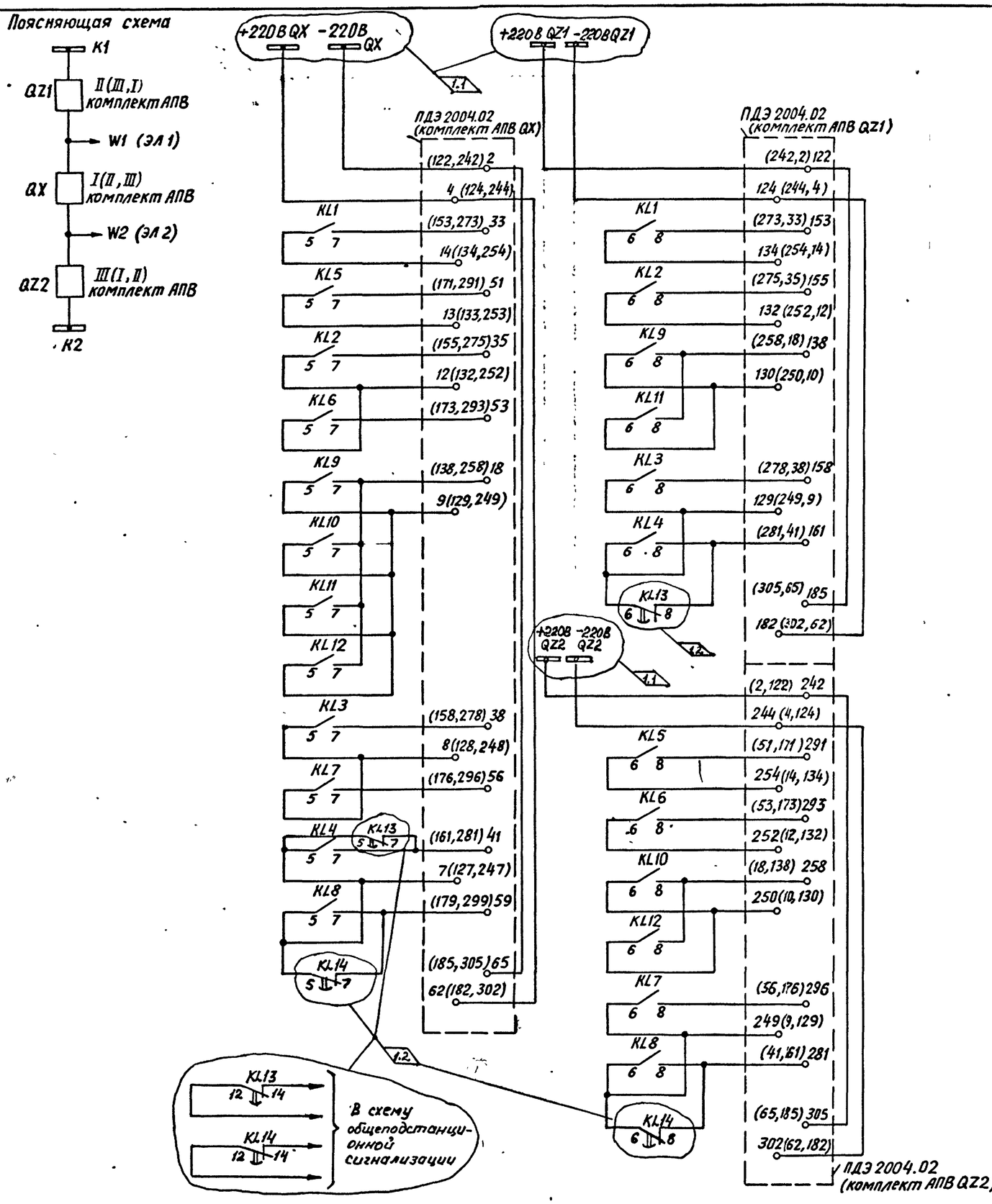

Перечень аппаратуры

Позиционное обозначение	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечание
KL1÷KL12	Реле промежуточное	РП17-54	220В	12	
KL13, KL14	Реле промежуточное	РП18-54, 2з;2(4)	220В	2	

Примечания

1. Блок реле-повторителей выходных цепей защиты линий W1 и W2 и УРОВ выполнен для связи с панелью ПДЭ 2004.02, содержащей три комплекта АПВ трех выключателей (QX, QZ1 и QZ2), подключенных согласно поясняющей схеме.
2. Номера зажимов панели ПДЭ 2004.02, к которым подключаются выходные цепи блока-реле-повторителей, даны в соответствии с тремя вариантами распределения комплектов АПВ по выключателям согласно поясняющей схеме.
3. Время замыкания размыкающих контактов реле KL13, KL14 устанавливается равным 0,15 с.

Схема выполнена на листах 18, 19

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
1	1	-	11-90		

407-0-173.88 ЭЗ

Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ

Н.контр.	Красева		
Гл.инж.пр	Красева		
Гл.спец	Четвериченко		
Ст.инж.	Жерядина		
Ст.инж.	Рожкова		
Инженер	Московская		

Блок реле-повторителей выходных реле защит ВЛ и УРОВ

Стадия Р | Лист 18 | Листов

Поясняющая схема; выходные цепи блока для варианта с полуторным присоединением линий W1 и W2; перечень аппаратуры; примечания

Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.

Копировал: Андреева

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

7407-0-12

Альбом 2

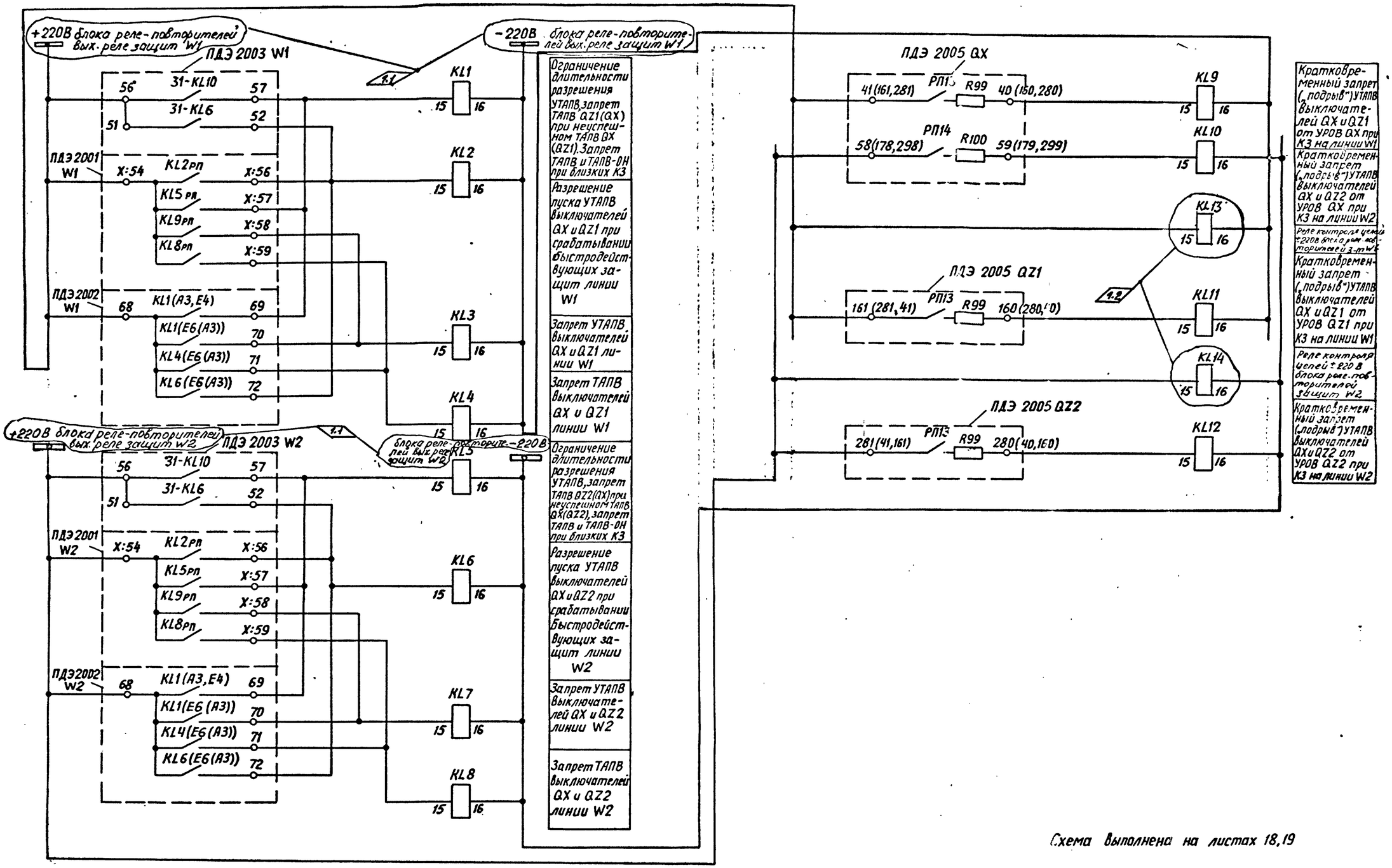

Схема выполнена на листах 18,19

								407-0-173.88 ЭЗ	
								Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ	
							Н.контр.	Краснова	Блок реле-повторителей выходных реле защит ВЛ и УРОВ
							Гл.инж.пр.	Краснова	
							Гл.спец.	Четвериков	
1	1	-	11-90	5.07.90			Ст.инж.	Жердина	Схема подключения реле-повторителей блока для варианта с „полуторным" присоединением линий W1 и W2
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Дата	Подпись	Подпись	Ст.инж.	Рожкова	
							Инженер	Московская	

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.

Копировал: Андреева

7404Тм-т2

Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 7404ТМ-Т2

Альбом 2

Поясняющая схема

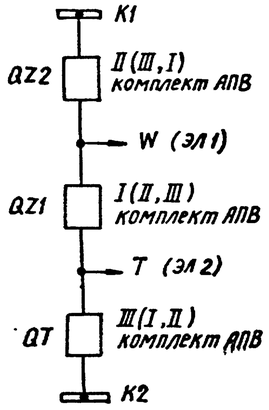

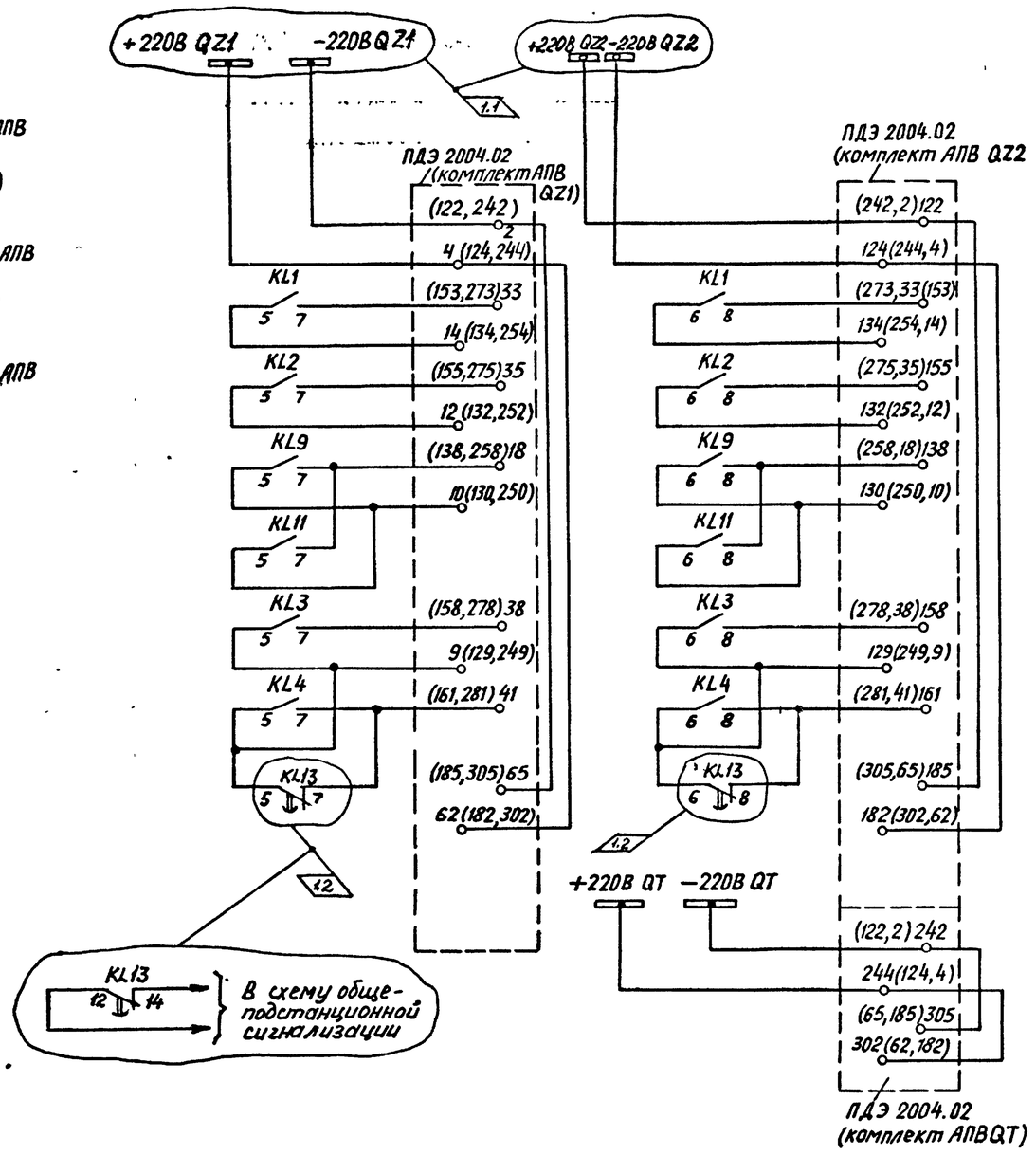

Перечень аппаратуры

Позиционное обозначение	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечание
KL1 ÷ KL4 KL9, KL11	Реле промежуточное	РП17-54	220В	6	
KL13	Реле промежуточное	РПВ-54.2/3Ф	220	1	

Примечания

1. Блок реле-повторителей выходных цепей защит линии W и УРОВ выполнен для связи с панелью ПДЭ 2004.02, содержащей три комплекта АПВ трех выключателей (QZ1, QZ2 и QT), подключенных согласно поясняющей схеме.
2. Номера зажимов панели ПДЭ 2004.02, к которым подключаются выходные цепи блока реле-повторителей, даны в соответствии с тремя вариантами распределения комплектов АПВ по выключателям согласно поясняющей схеме.
3. Время замыкания размыкающих контактов реле KL13 установливается равным 0,15с.

Схема выполнена на листах 20, 21

1	1	-	11-90	5.0290					
Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Дата	Подпись	Под.			

				407-0-173.88 · 33	
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ	
Н.контр	Красева			Блок реле-повторителей выходных реле защит ВЛ и УРОВ	Стадия: Р; Лист: 20; Листов:
Гл.инж.пр.	Красева				
Гл.спец	Четвереченко				
Ст.инж.	Жердина			Поясняющая схема, выходные цепи блока для варианта с полуторным присоединением линий W и автотрансформатора T, Перечень аппаратуры; Примечание	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Ст.инж.	Рожкова				
Инженер	Московская				

Копировал: Андреева

Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

7404тм-т2

7404тм-т2

Альбом 2

+220В блока реле-повторителей выходных реле защит W

-220В блока реле-повторителей выходных реле защит W

ПДЭ 2003 W

56 — 31-KL10 — 57

31-KL6 — 52

51

ПДЭ 2001 W

X:54 — KL2РП — X:56

KL5РП — X:57

KL9РП — X:58

KL8РП — X:59

ПДЭ 2002 W

68 — KL1(A3, E4) — 69

KL1(E6(A3)) — 70

KL4(E6(A3)) — 71

KL6(E6(A3)) — 72

KL1 15 16

KL2 15 16

KL3 15 16

KL4 15 16

KL5 15 16

KL6 15 16

KL7 15 16

KL8 15 16

Ограничение длительности разрешения УТАПВ. Запрет ТАПВ QZ2 (QZ1) при неуспешном ТАПВ QZ1(QZ2). Запрет ТАПВ и ТАПВ-ОН при близких КЗ

Разрешение пуска УТАПВ при срабатывании быстродействующих защит линии W

Запрет УТАПВ выключателей QZ1 и QZ2 линии W

Запрет ТАПВ выключателей QZ1 и QZ2 линии W

Не используется

ПДЭ 2005 QZ1

41(161, 281) — РП13 — R99 — 40 (160, 280)

KL9 15 16

KL13 15 16

Кратковременный запрет („подрыв") УТАПВ выключателей QZ1 и QZ2 от УРОВ QZ1 при КЗ на линии W

Реле контроля цепей ± 220В блока реле-повторителей защит W

ПДЭ 2005 QZ2

161(281, 41) — РП13 — R99 — 160(280, 40)

KL11 15 16

Кратковременный запрет („подрыв") УТАПВ выключателей QZ1 и QZ2 от УРОВ QZ2 при КЗ на линии W

Схема выполнена на листах 20, 21

										407-0-173.88 33	
										Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ	
								Н.контр.	Красева		
								Гл.инж.пр.	Красева	Блокреле-повторителей выходных реле защит ВЛ и УРОВ	Стадия: Р; Лист: 21; Листов:
								Гл.спец.	Четвереченко		
1	1	–	11-90	5.07.90	Жерд			Ст.инж.	Жерядина	Схема подключения реле-повторителей блока для варианта с групповым присоединением линий W и автотрансформатора Т	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Дата	Подпись	Подпись		Ст.инж.	Рожкова		
								Инженер	Московская		

Копировали: Яхонтова

Формат А2

Инв.№ подл. 7404тм-т2 | Подпись и дата | Взам. инв.№

7409тм/2

Альбом 2

Ряды зажимов панели

QX. Питание входных цепей				
SG1:4		2		-220В QX
		3		
SG1:2		4		+220В QX
SG1:1	o	5		
(+220)	o	6		
	o	7		
	o	8		
	o	9		
	o	10		
	o	11		
	o	12		
	o	13		
	o	14		
QX. От ПА, УРОВ, панели управления выключ.				
A2-XT2:12	o	16		ПДЭ2004.02 A2Z1 и A2Z2
	o	17		ПДЭ2005 QZ1 и QZ2
A2-XT2:7		18		Блок реле-повторит
A2-XT2:13		19		Панель управления выключателем QX
A2-XT2.14		20		
A2-XT1:9		21		
A2-XT1:11		22		
QX-SX1:2		23		
QX. От ТН элемента I (ВЛ W1)				
SG3:2		25		a
SG3:4		26		в
SG3:6		27		c
SG3:8		28		0
SG3 10		29		an
SG3:12		30		ск
QX От РЗА элемента I (ВЛ W1)				
A2-XT2:1	o	32		Блок реле-повторит
	o	33		
A2-XT2:3	o	34		Блок реле-повторит
	o	35		
A2-XT2:5		36		Приемник АНКА W1
A2-XT2:8	o	37		Блок реле-повторит.
	o	38		
A2-XT2:10	o	39		Приемник АНКА W1
	o	40		
	o	41		Блок реле-повторит.

От ТН элемента II (ВЛ W2)				
SG4:2		43		a
SG4:4		44		в
SG4:6		45		c
SG4:8		46		0
SG4:10		47		an
SG4:12		48		ск
QX От РЗА элемента II (ВЛ W2)				
A2-XT2:2	o	50		Блок реле-повторит
	o	51		
A2-XT2:4	o	52		Блок реле-повторит
	o	53		Приемник АНКА W2
A2-XT2.6		54		
A2-XT2:9	o	55		
	o	56		Блок реле-повторит
A2-XT2:11	o	57		
	o	58		Приемник АНКА W2
	o	59		Блок реле-повторит
QX. Питание оперативных цепей логики				
SG1:8		62		+220В QX
SX4:2		63		+220В QX
		64		
SG1:8		65		-220В QX
QX. Вых. конт. на включ., подхват KLP1, КПА, резерв				
SG2:2		67		A
SG2:4		68		B
SG2:6		69		C
A2-XT1:3		70		Панель управления выключателем QX
A2-XT1:5		71		
A2-XT3:11		72		ПА
A2-XT3:13		73		
A2-XT7:5		74		
A2-XT5:5		75		
A2-XT7:14		76		Не используются
A2-XT3:8		77		
① SA:11		78		
A2-XT3:4		79		
① SA:23		80		
QX. Вых конт. к РЗА элемента I (ВЛ W1)				
A2-XT5:1		82		Защита реактора
A2-XT5:3		83		
A2-XT9:1		84		ПДЭ2001 W1

A2-XT9.3		85		ПДЭ2001 W1
A2-XT9:5		86		
A2-XT9:9		87		ПДЭ2002 W1
A2-XT9:7		88		
A2-XT7:7		89		ПДЭ2004.02 QZ2
A2-XT7:9		90		
A2-XT5:11		91		Резерв
A2-XT5:12		92		Передатчик АНКА W2
A2-XT5:13		93		
QX. Вых. конт. к РЗА элемента II (ВЛ W2)				
A2-XT7:1		95		Защита реактора
A2-XT7:3		96		
A2-XT9:2		97		ПДЭ2001 W2
A2.XT9:4		98		
A2-XT9:6		99		
A2-XT9:10		100		ПДЭ2002 W2
A2-XT9:8		101		
A2-XT5:7		102		ПДЭ2004.02 QZ1
A2-XT5 9		103		
A2-XT7:11		104		Резерв
A2-XT7:12		105		Передатчик АНКА W1
A2-XT7:13		106		
Сигнализация				
QX-KH.3		108	X:228'	+ШС
A2-XT11:8		109		
		110		
SA:2		111		
SA:4		112		
A2-XT11:5		113		
R18 2 (A1)		114	X:234'	ШЗП
A2-XT11:3		115		
A2-XT11:10		116		
A2-XT11:1		117		
QX-KH:5	HL:1	118	X:238'	
HL:2		119		-ШС

Перечень аппаратуры

Позиционное обозначение	Наименование	Тип	Техническая характерист	К-во	Примечание
A1E1, A1E3, A1E5	Модуль питания	МП-910		3	
A2E1, A3E1, A4E1	Модуль повторителей входных сигналов	МВ-103		3	
A2E2, A3E2, A4E2	Модуль логики	МЛ-116		3	
A2E3, A2E4, A3E3, A3E4, A4E3, A4E4	Модуль контроля напряжения	МК-109		6	
A2E5, A3E5, A4E5	Модуль контроля синхронизма	МК-108		3	
A2E6, A3E6, A4E6	Модуль сигнализации и контроля	МК-110		3	
R1-R17	Резистор	ПЭВ-15	15 кОм		
R18	Резистор	ПЭВ-25	3,9 кОм		
R19	Резистор	ПЭВ-10	2 кОм		
SG1	Блок испытательный	БИ-4УХЛ4		3	
SG2-SG4	Блок испытательный	БИ-6УХЛ4		9	
SX1-SX5	Накладка оперативная	НКР-3У3			
SB1, SB2	Выключатель кнопочный	КЕ011У3			
SA	Переключатель				
PC	Счетчик импульсный	СИ-206	110В		
KH	Реле указательное	РУ-1-11У3	4,0А		
HL	Лампа	Ц-220-10		1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

740417-12

										407-0-173.88 ЭЗ	
										Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кв	
								Н.контр.	Краснова		Устройство автоматического повторного включения типа ПЛЭ 2004.02
								Гл.инж.пр	Краснова		
								Гл.спец.	Четвериченко		
1	1	-	11-90	5078				Ст.инж.	Жернакова		Ряды зажимов панели Перечень аппаратуры
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подп.	Дата			Ст.инж.	Рожкова		
								Инженер	Ермолова		

Стадия	Лист	Листов
Р	22	

Энергосетьпроект г. Москва 1988 г

Копировал: Андреева

Формат А2

740417-12

Альбом 2

Ряды зажимов панели

QZ1. Питание входных цепей				
SG1:4		122		-220В QZ1
		123		
SG1:2		124		+220В QZ1
SG1:1		125		
(+220')		126		
		127		
		128		
		129		
		130		
		131		
		132		
		133		
		134		
QZ1. От ПА, УРОВ, панели управления выключ.				
A3-XT2:12		136		Защита автотранс.,Т ПДЭ2004 QZ2 и QZ1
		137		
A3-XT2:7		138		блок реле-повторит.
A3-XT2:13		139		Панель управления выключателем QZ1
A3-XT2:14		140		
A3-XT1:9		141		
A3-XT1.11		142		
QZ1-SX1:2		143		
QZ1. От ТН элемента I (ВЛW)				
SG3:2		145		a
SG3.4		146		в
SG3:6		147		c
SG3.8		148		0
SG3:10		149		an
SG3:12		150		Ск
QZ1. От РЗА элемента I (ВЛW)				
A3-XT2:1		152		
		153		блок реле-повторит.
A3-XT2:3		154		
		155		блок реле-повторит.
A3-XT2:5		156		Приёмник АПВ W
A3-XT2:8		157		
		158		блок реле-повторит.
A3-XT2:10		159		
		160		ПДЭ2006 ВЧ (1 комп.)
		161		блок реле-повторит.

QZ1 От ТН элемента II (автотрансф.,Т)				
SG4:2		163		a
SG4:4		164		в
SG4:6		165		c
SG4:8		166		0
SG4:10		167		an
SG4:12		168		Ск
QZ1. От РЗА элемента II (автотрансф.,Т)				
A3-XT2:2		170		
		171		Не использ.
A3-XT2:4		172		
		173		Не использ.
A3-XT2:6		174		Не использ.
A3-XT2:9		175		
		176		Не использ.
A3-XT2:11		177		ПДЭ2006 ВЧ (1 комп.)
		178		ПДЭ2004.02 QZ2
		179		ПДЭ2006 СН (1 и II комп.)
QZ1. Питание оперативных цепей и логики				
SG1:8		182		+220В QZ1
SX4:2		183		+220В QZ1
		184		
		185		-220В QZ1
QZ1 Вых конт на включ подхв. KLP1, КПА, резерв				
SG2:2		187		A
SG2:4		188		B
SG2:6		189		C
A3-XT1:3		190		Панель управления выключателем QZ1
A3-XT1:5		191		
A3-XT3.11		192		
A3-XT3.13		193		ПА
A3-XT7:5		194		
A3-XT5:5		195		
A3-XT7:14		196		Не используются
A3-XT3:8		197		
① SA:11		198		
A3-XT3:4		199		
① SA:23		200		
QZ1 Выходные конт КРЗА элемента I (ВЛW)				
A3-XT5:1		202		Защита реактора
A3-XT5:3		203		

A3-XT9:1		204		ПДЭ2001 W
A3-XT9.3		205		
A3-XT9.5		206		
A3-XT9:9		207		ПДЭ2002 W
A3-XT9:7		208		
A3-XT7:7		209		Не используются
A3-XT7:9		210		
A3-XT5:11		211		
A3-XT5:12		212		
A3-XT5:13		213		
QZ1. Вых. конт. КРЗА элемента II (автотран.Т)				
A3-XT7:1		215		Не используются
A3-XT7:3		216		
A3-XT9:2		217		
A3-XT9:4		218		
A3-XT9:6		219		
A3-XT9:10		220		
A3-XT9:8		221		
A3-XT5:7		222		ПДЭ2004.02 QZ2
A3-XT5:9		223		
A3-XT7:11		224		Не использ.
A3-XT7:12		225		Переключатель АПВ W
A3-XT7:13		226		
QZ1. Сигнализация				
QZ1-KH:3		228	X:348	X:108'
A3-XT11:8		229		
		230		
SA:2		231		
SA:2		232		
A3-XT11:5		233		
R18.2(A)		234	X:354'	X:114'
A3-XT11:3		235		
A3-XT11:10		236		
A3-XT4:1		237		
QZ1-K4:6		238	X:358'	X:118'
		239		

Условные обозначения

KCC — контакт промежуточного реле команды включения выключателя;

KCT — контакт промежуточного реле команды отключения выключателя;

KLP1 — контакт реле контроля давления 36 кГс/см в схеме управления соленоидом N1 выключателя;

KLP2 — контакт реле контроля давления 39 кГс/см в схеме управления выключателем;

KQQ — контакт реле фиксации команды выключателя;

KQT_A, KQT_B, KQT_C — контакты реле положения „отключено" фаз A, B, C выключателя;

KQC_A, KQC_B, KQC_C — контакты реле положения „Включено" фаз A, B, C в схеме управления соленоидом N1 выключателя;

SAC — ключ режима, используемый при полуавтоматическом включении линии.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

7409тм-т2

1	1	–	11-90	5.01.90	Жерядина				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Дата	Подпись	Подпись и дата			

				407-0-173.88 ЭЗ	
				Схемы цНКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500÷750 кВ	
Н.контр	Красева			Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ2004.02	Стадия: Р; Лист: 23; Листов:
Гл.инж.пр	Красева				
Гл.спец	Четверченко			Ряды зажимов панели. Условные обозначения	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Ст.инж.	Рожкова				
Ст.инж.	Жерядина				
Инженер	Ермилова				

Копировал: Андреева

Формат А2

7409тм-т2

Альбом 2

Ряды зажимов панели

QT. Питание входных цепей				
SG1:4		242		-220В QT
		243		
SG1:2		244		+220В QT
SG1:1		245		
(+220¹)		246		
		247		
		248		
		249		
		250		
		251		
		252		
		253		
		254		
QT От РЗА элемента I (шины К2) панели упр. выкл.				
А4-ХТ2:12		256		ПДЭ2006 (I и II комп.)
		257		
А4ХТ2:7		258		
А4-ХТ2:12		259		панель упр. выкл. QT
А4-ХТ2:14		260		
А4-ХТ1:9		261		панель управл. выключ. QT
А4-ХТ1:11		262		
QT-SX1:2		263		
QT. От ТН элемента I (шины К2)				
SG3:2		265		а
SG3:4		266		в
SG3:6		267		с
SG3:8		268		о
SG3:10		269		$a_н$
SG3:12		270		$c_н$
QT. От РЗА элемента II (автотрансформ,Т)				
А4-ХТ2:1		272		Не используются
		273		
А4-ХТ2:3		274		
		275		
А4-ХТ2:5		276		
А4-ХТ2:8		277		
		278		
А4-ХТ2:10		279		ПДЭ2005 (I и II комп.)
		280		ПДЭ2005 (I и II комп.)
		281		

QT От ТН элемента II (автотрансформ., Т)				
SG4:2		283		а
SG4:4		284		в
SG4:6		285		с
SG4:8		286		о
SG4:10		287		$a_н$
SG4:12		288		$c_к$
QT. От РЗА элемента II (автотрансформ.,Т) УРОВ				
Х4-ХТ2:2		290		Не используются
		291		
А4-ХТ2:4		292		
		293		
А4-ХТ2:6		294		
А4-ХТ2:9		295		
		296		
А4-ХТ2:11		297		
		298		ПДЭ2005 QZ1 защита автотран
		299		
QT Питание оперативных цепей и логики				
SG1:8		302		+220В QT
SX4:2		303		
		304		
		305		-220В QT
QT. Выходные контакты на выключ подх В, KLP1, к ПА, резерв				
SG2:2		307		А
SG2:4		308		В
SG2:6		309		С
А4-ХТ1:3		310		панель управлен выключ. QT
А4-ХТ1:5		311		
А4-ХТ3:11		312		
А4-ХТ3:13		313		
А4-ХТ7:5		314		Не используются
А4-ХТ5:5		315		
А4-ХТ7:14		316		
А4-ХТ3:8		317		
SA:11		318		
А4-ХТ3:4		319		
SA:23		320		
QT. Выходные конт. к РЗА элемента I (автотрансф.)				
А4-ХТ5:1		322		Не используются
А4-ХТ5:3		323		

А4-ХТ9:1		324		Не исполь-зуются
А4-ХТ9:3		325		
А4-ХТ9:5		326		
А4-ХТ9:9		327		
А4-ХТ9:7		328		
А4-ХТ7:7		329		Не испол зуются
А4-ХТ7:9		330		
А4-ХТ5:11		331		
А4-ХТ5:12		332		
А4-ХТ5.13		333		
QT Выходные контакты к РЗА элемента I (шины 2)				
А4-ХТ7 1		335		Не испол зуют ся
А4-ХТ7:3		336		
А4-ХТ9:2		337		
А4-ХТ9:4		338		
А4-ХТ9 6		339		
А4-ХТ9:10		340		
А4-ХТ9:8		341		
А4-ХТ5:7		342		Не испо, ь-зуются
А4-ХТ5:9		343		
А4-ХТ7:11		344		
А4-ХТ7:12		345		
А4-ХТ7:13		346		
QT. Сигнализация				
QT-КН:3		348		Х:22
А4-ХТ11:8		349		
		350		
SA:2		351		
SA:4		352		
А4-ХТ11:5		353		
Р18:2(А1)		354		Х:234
А4-ХТ11:3		355		
А4-ХТ11:10		356		
А4-ХТ11:1		357		
QT-КН:5		358		Х:238
		359		

Примечания

1. Листы 22÷32 данного чертежа выполнены на основании заводских чертежей ИАЕЖ.656.264.006-04.0533
2. На листах 25÷28 и 32 зажимы имеют три обозначения, соответствующие трём комплектам АПВ, расположенным на одной панели.
3. Входные цепи АПВ выключателя даны для следующих вариантов, соответствующих поясняющим схемам на листах 18, 20: выключателя QX, общего для двух линий (лист 22,25); выключателя QZ1, общего для линии и автотрансформатора (шин) (лист 23,26); выключателя QT, общего для двух автотрансформаторов (шин) (лист 24,27).
4. Питание по цепям постоянного тока АПВ каждого выключателя осуществляется через автомат соответствующего выключателя. Питание по цепям постоянного тока блока реле-повторителей контактов выходных реле защит каждой линии осуществляется через отдельный автомат.
5. Если смежным элементом с ВЛ являются сборные шины или другая ВЛ, то обе перемычки ХВ5 и ХВ6 в модулях 2Е5 (3Е5 и 4Е5) должны быть установлены в одинаковом положении (1-2 или 1-3). Если смежным элементом (эл.II) является автотрансформатор с ТН на стороне низшего напряжения, то перемычка ХВ5 должна быть установлена в положении 1-2, а перемычка ХВ6 — в положении 1-3.
6. Ряды зажимов устройства АПВ выключателя QZ1 (лист 23) даны для варианта полуторной схемы „линия-автотрансформатор" (лист 20).
7. Диод 1VD16 (л 25÷27) должен быть отсоединен.
8. Для выключателя QX, общего для двух линий W1(ЭЛ1) и W2(ЭЛ2) (лист 18) выходные цепи устройства АПВ соответствуют схеме, приведенной на листе 28. Для выключателя QZ1, общего для линии W(ЭЛ1) и автотрансформатора Т(ЭЛ2) (лист 20) используются только выходные цепи, соответствующие ЭЛ1 (линии W) за исключением цепей к ПА (остаются для ЭЛ1 и ЭЛ2).

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
1	1	-	11-90		

Н.контр	Красева		407-0-173.88 ЭЗ
Гл.инж.пр	Красева		Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500÷750 кВ
Гл.спец.	Четвереченко		Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02
Ст.инж.	Рожкова		Ряды зажимов панели. Примечания
Ст.инж.	Жерядина		
Инженер	Ермилова		

Стадия: Р | Лист: 24 | Листов:

Энергосетьпроект г. Москва 1989 г.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

7404 тм-т2

Копировал: Г.Андреева

Формат А2

7-404 тм-т2

Альбом 2

Ограничение длительности разрешения УТАПВ, запрет ТАПВ смежных выключателей при неуспешном ТАПВ данного выключателя, запрет ТАПВ и ТАПВ-ОН при дальних к.з.

Разрешение пуска УТАПВ при срабатывании быстродействующих защит линии N

Разрешение УТАПВ, ТАПВ-ОН при удаленном к.з. на линии W1 или W2

Кратковременный запрет („подрыв") УТАПВ

Запрет УТАПВ

Запрет ТАПВ: От внешних устройств; При отключении выключателя оперативным персоналом

Ускорение защит при опробовании линии W1 или W2

Приведение ТАПВ к готовности после включения выключателя тремя фазами

Пуск: ТАПВ; УТАПВ

Выходные цепи

1	1	–	11-90	5.03.90			
Изм.	N ст.	Лист	N док.	Дата	Подпись	Подпись	

Н.контр.	Краснова		407-0-173.88 ЭЗ				
Гл.инж.пр.	Краснова		Системы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ				
Гл.спец.	Четвертченко		Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02	Стадия	Лист	Листов	
Ст.инж.	Рожкова			Р	25		
Ст.инж.	Жердина		Выходные цепи для АПВ выключателя QX общего для линий W1 и W2. Выходные цепи.	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.			
Инженер	Ерофеева						

Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ подл. | 7404тм-т2

Копировал: Алексеева

Формат А2

7404тм/2

Альбом 2

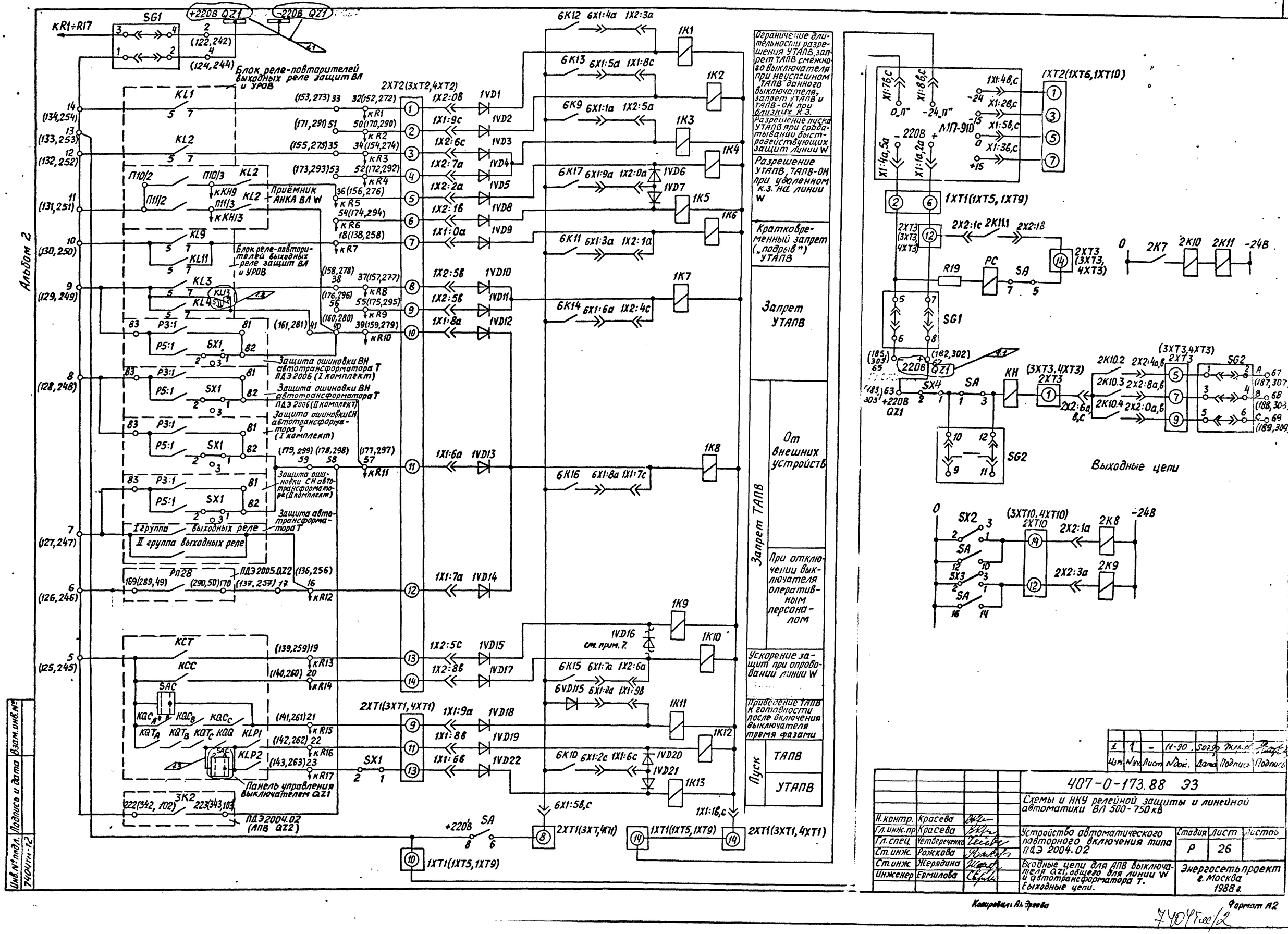

1	1	-	11-30	Sozin	Жил		
Изм.	Nуч.	Лист	Nдок.	Дата	Подпись	Подпись	

			407-0-173.88 ЭЗ
			Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ
Н. контр.	Красева		Устройство автоматического повторного включения типа ПАЭ 2004.02
Гл. инж. пр.	Красева		
Гл. спец.	Четвереченко		
Ст. инж.	Рожкова		
Ст. инж.	Жерядина		Входные цепи для АПВ выключателя QZ1, общего для линии W и автотрансформатора Т. Выходные цепи.
Инженер	Ермилова		

Стадия	Лист	Листов
Р	26	

Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.

Копировал: Андреева

Формат А2

7407 Гес/2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

740Уит-12

Альбом 2

Защита ошиновки ВН автотрансформатора Т ПДЭ 2006 (II комплект)

Защита ошиновки СН автотрансформатора Т ПДЭ 2006 (I комплект)

Защита ошиновки СН автотрансформатора Т ПДЭ 2006 (II комплект)

I группа выходных реле

II группа выходных реле

Защита автотрансформатора Т

Защита шин ПДЭ 2006 (I комплект)

Защита шин ПДЭ 2006 (II комплект)

Панель управления выключателем QT

Входные цепи

Выходные цепи

Не используются

От внешних устройств

Запрет ТАПВ

При отключении выключателя оперативным персоналом

Не используется

Приведение ТАПВ к готовности после включения выключателя тремя фазами

Пуск ТАПВ

Не используется

					407-0-173.88 ЭЗ	
					Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ	
Н. контр.	Красева					
Гл. инж. пр.	Красева				Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004 02	Стадия: Р; Лист: 27; Листов:
Гл. спец.	Четвериченко					
Ст. инж.	Жердина					
Ст. инж.	Рожкова				Входные цепи для АПВ выключателя QT общего для двух автотрансформаторов (шин) Выходные цепи	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Инженер	Московская					

Инв. № подл. 7407тм-т2 | Подпись и дата | Взам. инв. №

7407тм-т2 л. 28.

Альбом 2

Выходные цепи (см. прим. 8)

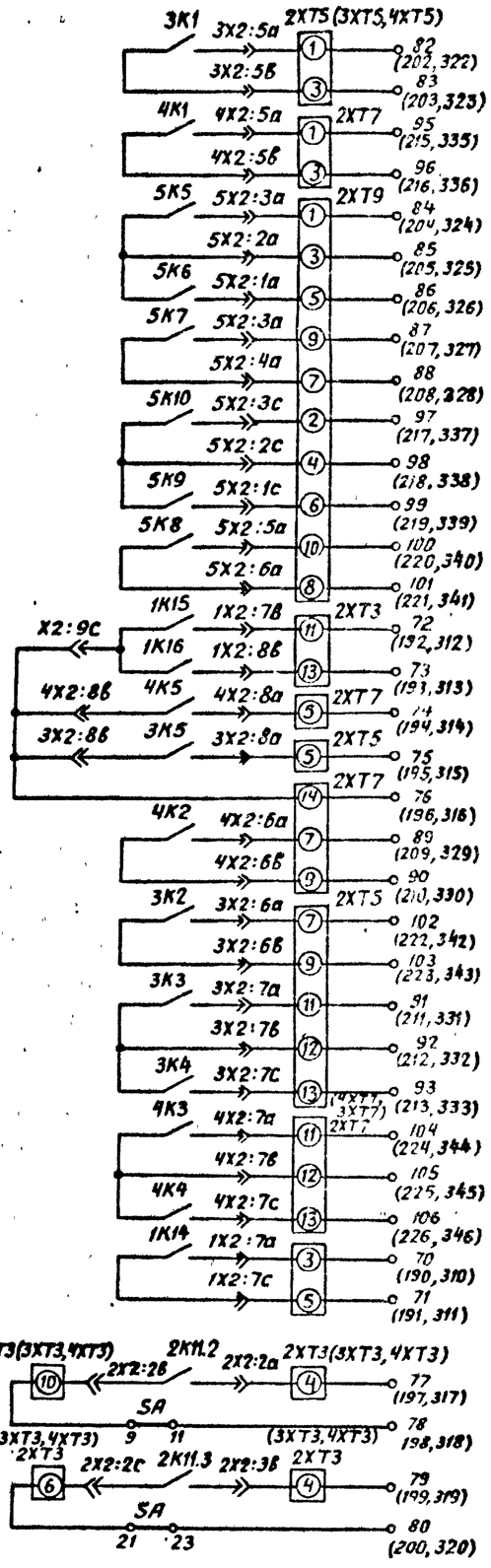

Контроль отсутствия напряжения на элементах	ЭЛ1	Защита 1	К ПА
	ЭЛ2	Защита 2	
Ввод быстродействующей ступени ДЗ при УТАПВ	К ПДЭ 2001		ЭЛ1 (W1)
Ускорение II и III ступеней ДЗ при УТАПВ, ТАПВ-ОН и опробовании			
Ускорение ТЗ при УТАПВ, ТАПВ-ОН и опробовании			
Ввод быстродействующей ступени ДЗ при УТАПВ	К ПДЭ 2001		ЭЛ2 (W2)
Ускорение II и III ступеней ДЗ при УТАПВ, ТАПВ-ОН и опробовании			
Ускорение ТЗ при УТАПВ, ТАПВ-ОН и опробовании			
При пуске УТАПВ			
При неуспешном АПВ			
Снижение U_1 при близком КЗ	на ЭЛ1		
	на ЭЛ2		
Запрет АПВ смежных выключателей при неуспешном АПВ данного выключателя	Контроль ТАПВ смежных выключателей	при КЗ на ЭЛ2	
		при КЗ на ЭЛ1	
Пуск ВЧ сигналов: Резерв	К панелям управления дистанционной защиты ДЗ-14	ЭЛ2 (W2)	
Пуск ВЧ сигналов: N5 при близких КЗ на ЭЛ2			
Пуск ВЧ сигналов: Резерв		ЭЛ1 (W1)	
Пуск ВЧ сигналов: N5 при близких КЗ на ЭЛ1			
„Подхват" KLP1 при пуске УТАПВ	К панели управления данного выключателя		
Действие на включение выключателя	Резерв		

Цепи переменного напряжения

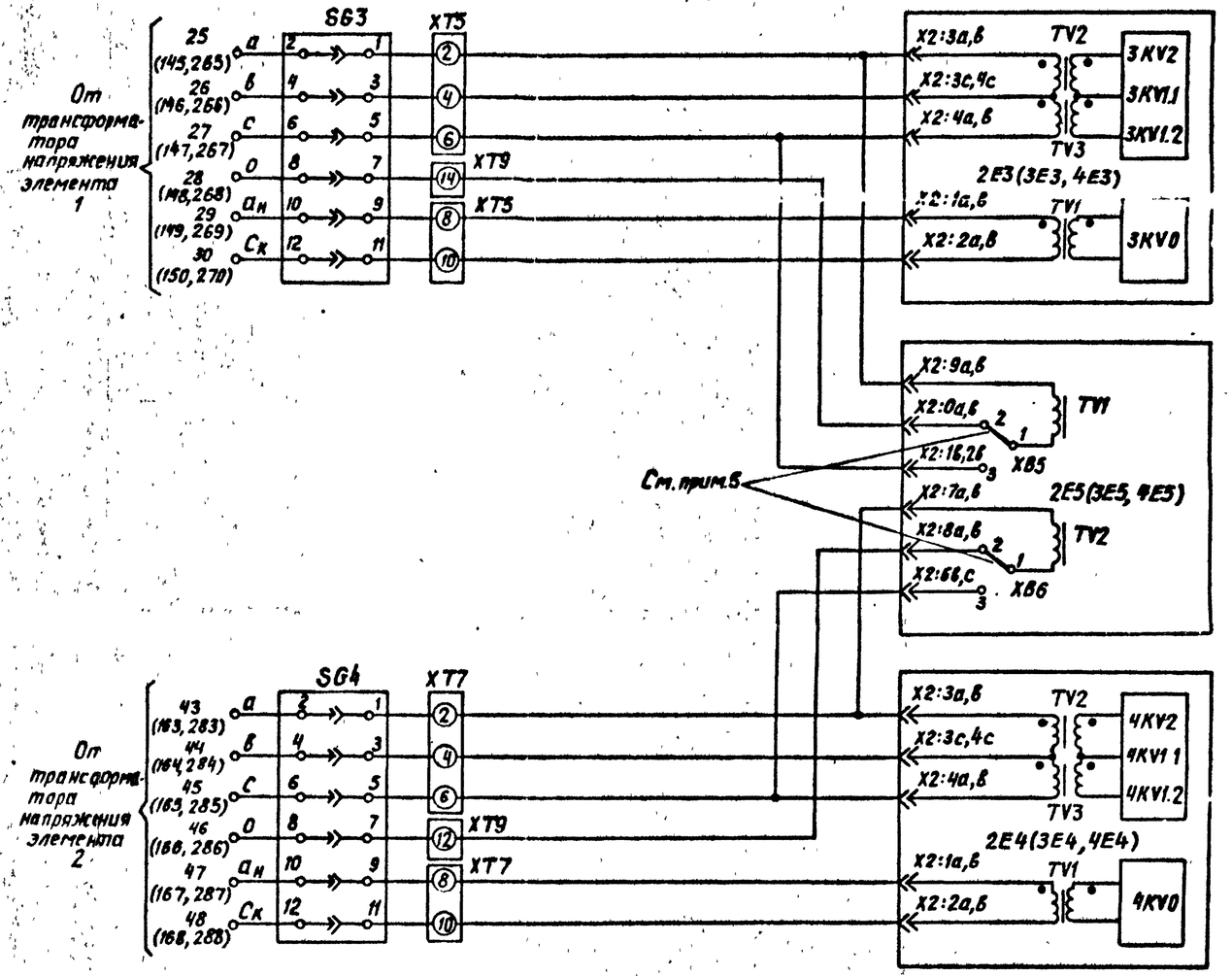

				407-0-173.88 ЭЗ	
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500÷750 кВ	
Н.контр.	Краснова			Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02	Стадия: Р; Лист: 28; Листов:
Гл.инж.пр	Красева				
Гл.спец.	Ветеренчик				
Ст.инж.	Рожкова			Цепи переменного напряжения	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Ст.инж.	Жердина			Выходные цепи	
Инженер	Ермилова				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 740ЧТЛ-Т2

Копировал: Андреева

740ЧТЛ-Т2 Л.29. Формат А2

Альбом 2

Пуск УТАПВ при аварийном отключении выключателя

Разрешение пуска УТАПВ при срабатывании в ч. защит

Запрет УТАПВ

Запрет АПВ от внешних устройств

Запрет АПВ при отключении выключателя оперативным персоналом

Ускорение защит при опробовании

Пуск УТАПВ

Пуск УТАПВ

Неуспешное АПВ

Ускорение защит при опробовании ЭЛ-1

Неисправность модуля

Ускорение защит при опробовании ЭЛ-2

Сигнал „Запрет АПВ"

к Выходу ОКС 5х1:2а (лист 31)

к 2х1:5а (лист 31)

к 3х1:8а,в; 4х1:8а,в; 6х1:8б,а (лист 30)

к 2х1:3а (лист 30)

к 3х1:4а (лист 30)

к 2х1:6а (лист 31)

к 4х1:4а (лист 30)

к 2х1:2б (лист 31)

к 2х1:6в (лист 31)

к 1VD38

к 1VD39

к 3х1:1а

к 4х1:1а (лист 30)

к 2х2:8с (лист 31)

к 4х1:2а

к 3х1:2а (лист 30)

				407-0-173.88 ЭЗ	
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500–750 кВ	
Н.контр	Красева			Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004 02	Стадия: Р; Лист: 29; Листов: 0
Гл.инж.пр	Красева				
Гл.спец.	Четверенкова				
Ст.инж.	Рожкова			Цепи логики (начало)	Энергосетьпроект г. Москва 1988г.
Ст.инж.	Жерядина				
Инженер	Ермилова				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

7404тм-т2

7404тм-т2 ВК л.30.

Альбом 2

Реле напряжения нулевой последов. (ЭЛ-1)

Реле напряжения обратной последовательности (ЭЛ-1)

Реле линейного напряжения прямой последовательности (ЭЛ-1)

Пуск первой схемы однократного срабатыв.

Отсутствие напряжения на ЭЛ-1

Неисправность модуля

Запрет АПВ ЭЛ-2 при близких К.З.

Пуск В.Ч. сигнала №5 при близких К.З. на ЭЛ-2

Снижение Ui при близких К.З. на ЭЛ-2

Не используется

Запрет АПВ смежного выключателя при неуспешном АПВ данного вкл. при К.З. на ЭЛ-1

Пуск первой схемы однократного срабатыв.

Отсутствие напряжения на ЭЛ-2

Не используется

Запрет АПВ ЭЛ-1 при близких К.З.

Пуск В.Ч. сигнала №5 при близких К.З. на ЭЛ-1

Снижение Ui при близких К.З. на ЭЛ-1

Не используется

Запрет АПВ смежного выключателя при неуспешном АПВ данного выключателя при К.З. на ЭЛ-2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					
7404тм-т2							

				407-0-173.88 ЭЗ			
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750кВ			
Н контр	Красева			Устройство автоматического повторного включения	Стадия	Лист	Листов
Гл инж пр	Красева				Р	30	
Гл спец	Четверечета						
Ст инж	Рожкова			Цепи логики (продолжение)	Энергосетьпроект г. Москва 1988г.		
Ст инж	Жердина						
Инженер	Ермилова						

7404тм-т2 л. 31.

Альбом 2

Разрешение УТАПВ, ТАПВ при удалении КЗ на ВЛ-1 (W1)

Пуск ТАПВ

Разрешение УТАПВ, ТАПВ при удаленном КЗ на ВЛ-2 (W2)

Кратковременный запрет УТАПВ от УРОВ'а

Орган контроля синхронизма

Схемы однократного срабатывания СОС2 и СОС3

УТАПВ элемента I

УТАПВ элемента II

ТАПВ-ОН элемента I

ТАПВ-ОН элемента II

ТАПВ-КС

Неисправность модуля

Действие на включение выключателя

1К4 1К12 1К5 1К6 1К11 1К7 1К8 1К9 1К10

1D9.2 1D8.1 1D8.2 1D8.3 1D8.4 1VD69 1VD68 1VD70

1X2:0c 1X1:0c 1X2:4a 1X2:2c 2X1:8a 2X1:4a 2X1:5a

2DT1 2-XS:1 к 1X2:8a (лист 29)

2X1:1a 2X1:2a 2X1:3a 2X1:6a 2X1:7a 2X1:9a

К 3X1:1c (лист 30) КОН I К 3X1:4a (лист 30) К 5X1:4a (лист 29) КНСН I

К 5X1:6a (лист 29) К 4X1:4a (лист 30) КНСН II К 4X1:1c (лист 30) КОН II

2XB3 2VD91 2VD89 2D2.1 2D1.4 2D1.3 2D1.2 2XB5 2VD49 2VD50 2VD95

2XB4 2VD92 2VD90 2D2.2 2D2.3 2VD51 2VD53 2VD54 2XB6 2D3.1 2D3.2 2VD52

2D3.4 2VD56 2D3.3 2XB7 2K8 2VD57 2VD58

2VD39 2VD40 2D4.4 2DT2 2VD41 2VD42 Б1/1 2D4.3 2D4.2 2D4.1 2VD55 2XB8 2K9 2VD62 2XS:2 2VD60 2VD61 2D7.3

2D5.1 2D5.2 2D5.3 2D11 2XB2 2R44 2DT3 Б2/2 2DT4 Б2/1 2XS:3

2VD27 2VD45 2D6.2 2XS:4 5XS:5 5X1:3a 2X2:7c 5XS:9 5X1:2a 2X1:0a 2D6.3 2VD64 ОКС вх вых 5VD58 К 5VD32 5VD34 (лист 29)

2VD44 2VD43 2VD48 2VD63 2VD67 2XS:4 2XB1 2XS:13 2D14.1 2D12.1 2D14.2 2D14.3 2K6 2D13.3 2X2:8c 2D13.4 2K7

2D7.1 2D7.2 2VD86 +15B 2XB10 2XS:8 2VD69 2DT8 Б3/2 1K11 1X1:1a 2X1:1b

2VD77 К 1X1:7b (лист 29) К 3X1:1a 4X1:1a (лист 30) 2XS:7 2DT7 Б3/1 2D8.3 2D8.4 2R45 2C9 2VD76 2R46 +15B

COC2 2D5.4 2DT5 Б4/1 2D7.4 2VD71 2XS:5

COC3 2D6.4 2DT6 Б4/2 2D8.1 2VD74 2D8.2 2VD75 2XS:6 2VD68

2XS:9 2X1:2B 2VD34 К 1X2:3a (лист 29) 2VD70 2XS:10 2VD72 К 1X2:1c (лист 29) 2X1:6B 2VD37 2VD73

				407-0-173.88 ЭЗ			
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ			
Н.контр	Красева			Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02	Стадия	Лист	Листов
Гл.инж.пр	Красева				Р	31	
Гл.спец.	Четвертенко						
Ст.инж.	Жерявина			Цепи логики (окончание)	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г		
Ст.инж.	Рожкова						
Инженер	Ермилова						

Копировал: Андреева

Формат А2

7404ТМ-Т2

л. 32.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 7404ТМ-Т2

Альбом 2

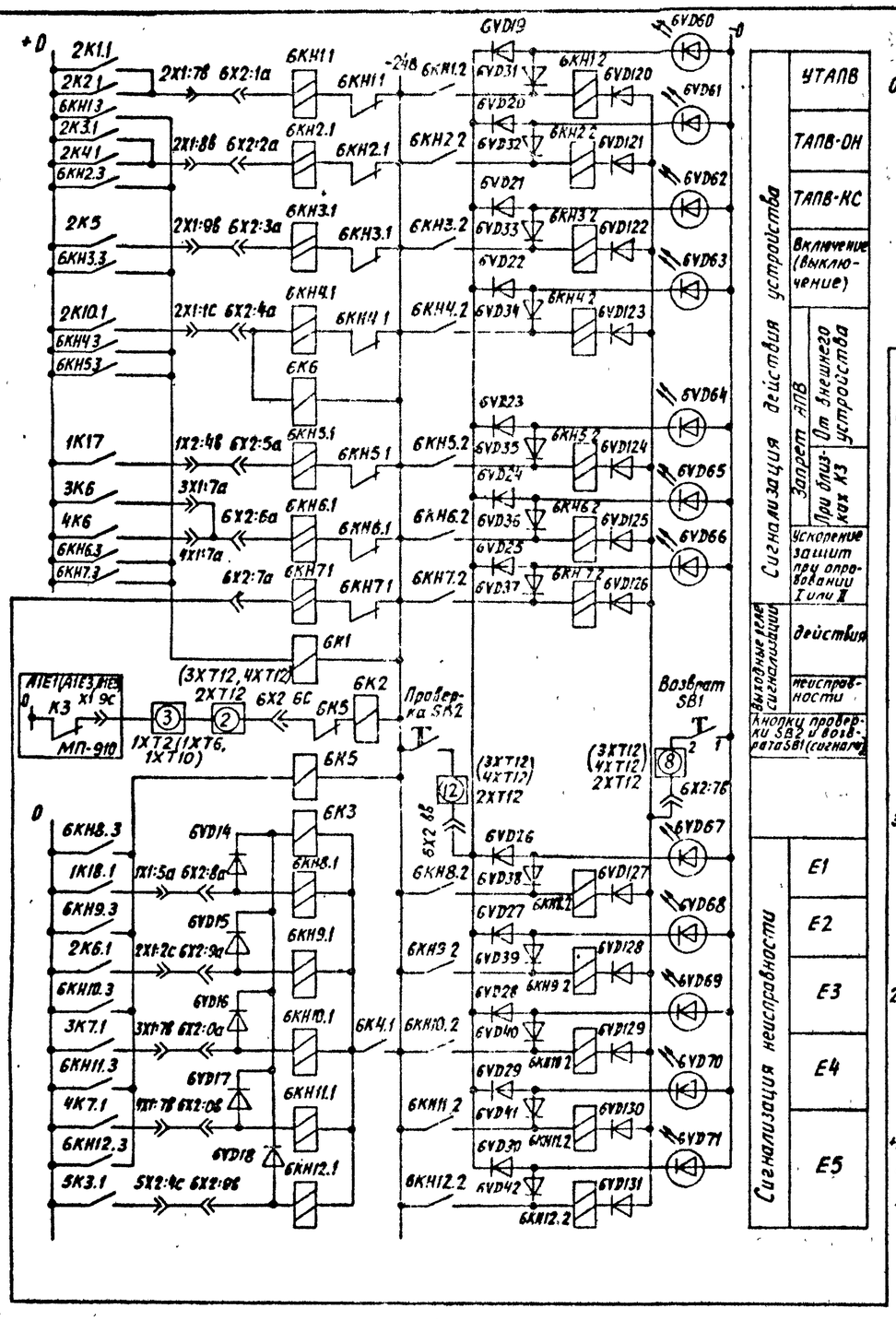

Цепи сигнализации

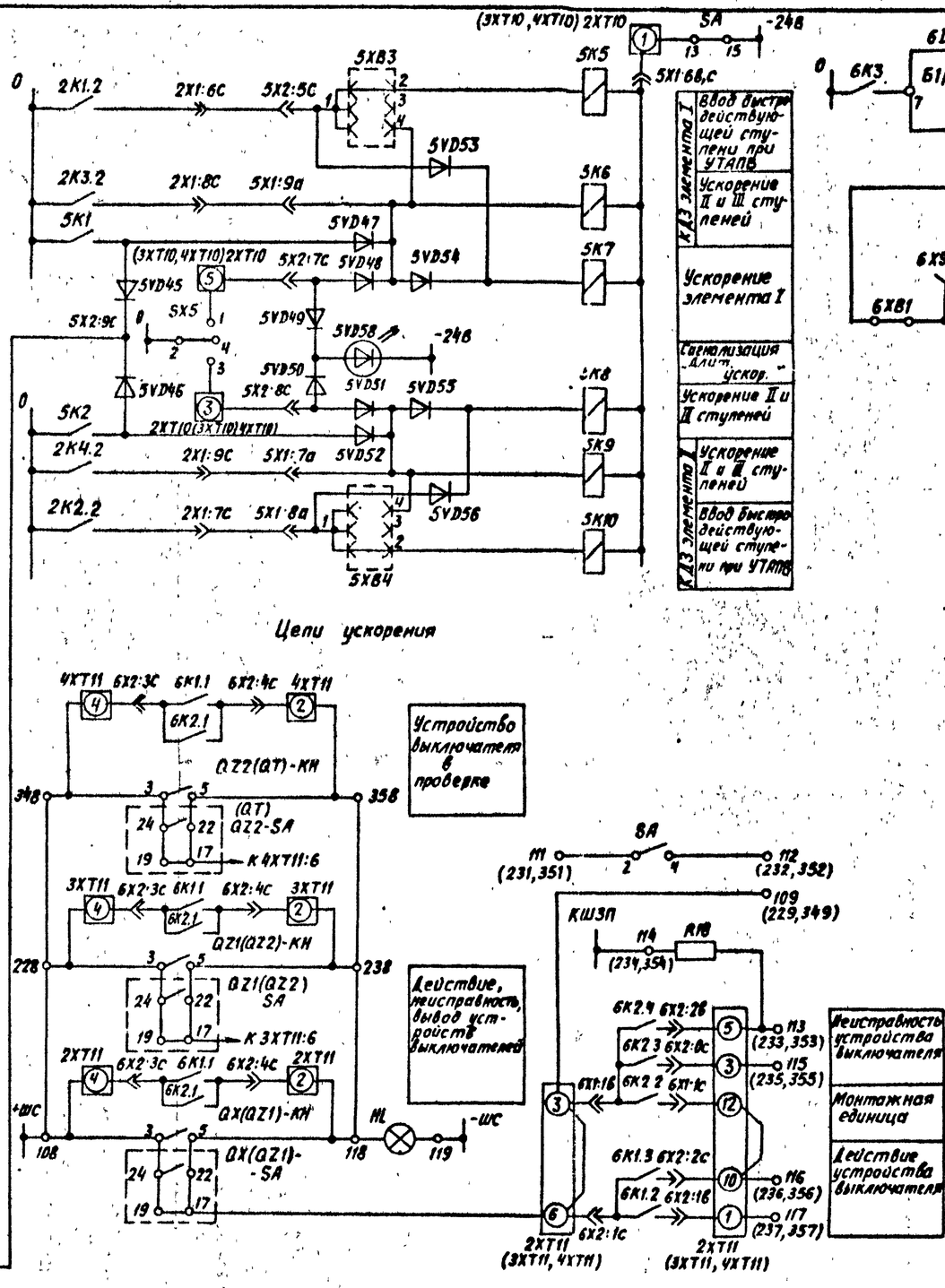

Цепи ускорения

				407-0-173.88 ЭЗ	
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ	
Н.контр.	Красова			Устройство автоматического повторного включения типа ПДЭ 2004.02	Стадия: Р; Лист: 32; Листов:
Гл.инж.пр	Красова				
Гл.спец	Четвертченко				
Ст.инж.	Рожкова			Цепи ускорения Цепи сигнализации	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Ст.инж.	Жерябина				
Инженер	Гомилова				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

7404тм-т2

Копировал: Андреева

Формат А2

Альбом 2

Ряды зажимов панели

X(1)

Цепи тока УРОВ-I				
XA1:2		2		Ф.А
XA1:4		3		
XA1:6		4		Ф.В
XA1:8		5		
XA1:10		6		Ф.С
XA1:12		7		
Цепи напряжения УРОВ-I				
XA2:2		9		Ф.А
XA2:4		10		Ф.В
XA2:6		11		ФС к ТН1
XA2:8		12		„0" ВЛ W1
		13		
XA4:2		14		Ф.А
XA4:4		15		Ф.В
XA4:6		16		Ф.С к ТН2
XA4:8		17		„0" ВЛ W2
Действие на себя УРОВ-I				
XA3:2		19		+220В QX
		20		
XA3:4	○	21		Откл.Ф.А QX
XA3:6	○	22		Откл.Ф.В QX
XA3:8	○	23		Откл.Ф.С QX
Цепи отключения ЭЛ-1				
SA2.1:8		25		ЛПЭ2002 W1
X1:2a		26		не использ.
X1:6a		27		ЛПЭ2002 W1
X1:8a		28		Передатчик
X1:4a		29		АНКА-14
X1:2в		30		не ис-
X1:6в		31		пользу-
X1:4в		32		ются
SA2.1:12		33		ЛПЭ2001 W1
X1:0a		34		Не использ.
X1:8в		35		ЛПЭ2001 W1
X5:8a		36		Не исполь-
X1:9в		37		зуются
X3:2a		38		ЛПЭ 2004.02
X3:6a		39		QZ2
X1:4c		40		Блок реле-
X1:7c		41		повторите-
Цепи отключения ЭЛ-2				
SA2.1:16		43		ЛПЭ-2004.02 W2
X3:8a		44		Не использ.
X3:2в		45		ЛПЭ-2004.02 W2
X3:0a		46		Передатчик
X3:6в		47		АНКА-14
X3:4в		48		Не исполь-
X3:9в		49		зуют-
X3:8в		50		ся
SA2.1:20		51		ЛПЭ 2001 W2
X1:8c		52		не использ.
X3:4a		53		ЛПЭ 2001 W2
X3:6c		54		Не исполь-
X1:6c		55		зуются
X5:2a		56		ЛПЭ 2004.02
X5:4a		57		QZ1
X3:2c		58		Блок реле-
X3:4c		59		повтори-

X(2)

Цепи пуска УРОВ-I				
		62		
X5:2c		63		
		64		ЛПЭ2003 W1
X5:4c		65		
		66		
X5:6c		67		
		68		
X5:8c		69		ЛПЭ2002 W1
		70		ЛПЭ2001 W1
		71		
		72		
X5:2в		73		
		74		ЛПЭ2003 W2
X5:4в		75		
		76		
X5:6в		77		
		78		
X5:8в		79		ЛПЭ2002 W2
		80		ЛПЭ2001 W2
		81		
Цепи питания 220 В				
X:203		83		
XA3:10		84		
		85		
		86		
		87		
		88		
A1-XT3:1		89		+220В
		90		
HLW1:2		91		
A1-XT3:5		92		-220В
Цепи сигнализации общ.				
XA10:12		94		+ШС 220В
A4-XT12:13		95		Неиспр. вл. на мод. логики 30
A2-XT10:3		96		Работа УРОВ I, II, III ступ. с ВЧ
A2-XT10:10		97		
A1-XT3:2		98		Контроль
A1-XT3:6		99		АПВ БП 180
A4-XT10:6		100		
A1-XT3:7		101		Контроль напряжения
A1-XT3:11		102		БП-180
R40.1		103		ШЗП
A2-XT10:2		104		Конт. ед. УРОВ I
A3-XT10:2		105		Конт. ед. УРОВ II
A4-XT10:2		106		Конт. ед. УРОВ III

X(3)

Цепи тока УРОВ-I				
XA5:2		122		Ф.А
XA5:4		123		
XA5:6		124		Ф.В
XA5:8		125		
XA5:10		126		Ф.С
XA5:12		127		
Цепи напряжения УРОВ II				
XA6:12		129		Ф.А
XA6:4		130		Ф.В к ТН1
XA6:6		131		Ф.С „0"
XA6:8		132		
		133		
XA8:2		134		Ф.А не
XA8:4		135		Ф.В испол-
XA8:6		136		Ф.С зуется
XA8:8		137		„0"
Действие на себя УРОВ II				
XA7:2		139		+ 220В Q2
		140		
XA7:4	○	141		Откл. Ф.А Q2
XA7:6	○	142		Откл. Ф.В Q2
XA7:8	○	143		Откл. Ф.С Q2
Цепи отключения ЭЛ-1				
SA2.2:8		145		ЛПЭ 2002 W
X7:2a		146		Не испол.
X7:6a		147		ЛПЭ2002 W
X7:8a		148		
X7:4a		149		Не испол-
X7:2в		150		зуется
X7:6в		151		ся
X7:4в		152		
SA2.2:12		153		ЛПЭ2001 W
X7:0a		154		Неиспользов.
X7:8в		155		ЛПЭ2001 W
X11:8a		156		не исполь-
X7:9a		157		зуются
X9:2a		158		ЛПЭ 2006
X9:6a		159		(2)
X7:4c		160		Блок реле повторителей
X7:2c		161		
Цепи отключения ЭЛ 2				
SA2.2:16		163		ЛПЭ 2006 (1)
X9:8a		164		Не использ.
X9:2в		165		ЛПЭ 2006 (1)
X9:0a		166		ЛПЭ 2006 (1)
X9:6в		167		ЛПЭ 2006 (1)
X9:4в		168		Не использ.
X9:9в		169		ЛПЭ 2004.02
X9:8в		170		QZ2
SA2.2:2a		171		ЛПЭ 2006 (1)
X7:8c		172		Не использ.
X9:4a	○	173		ЛПЭ 2006 (1)
X9:6c	○	174		ЛПЭ 2006 (1)
X7:8c		175		ЛПЭ 2006 (1)
X11:2a		176		Передатч.
X11:4a		177		АНКА 14
X9:2a		178		не исполь-
X9:4c		179		зуются

Перечень аппаратуры

Позицион. обозначен.	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечание
A_1E_1	Блок питания	БП-180		1	
A_1E_6	Модуль питания	МП-904		1	
$A_2E_1+E_3$	Модуль реле тока	МР-115		3	УРОВ-I
A_2E_4	Модуль логики	МЛ-111		1	
A_2E_5	Модуль контроля	МК-103		1	
A_2E_6	Модуль выходных цепей	МУ-106		1	
$A_3E_1+E_3$	Модуль реле тока	МР-115		3	УРОВ-II
A_3E_4	Модуль логики	МЛ-111		1	
A_3E_5	Модуль контроля	МК-103		1	
A_3E_6	Модуль выходных цепи	МУ-106		1	
$A_4E_1+E_3$	Модуль реле тока	МР-115		3	УРОВ-III
A_4E_4	Модуль логики	МЛ-111		1	
A_4E_5	Модуль контроля	МК-103		1	
A_4E_6	Модуль выходных цепей	МУ-106		1	
HLW1	Лампа	Ц 220-10		1	УРОВ-I
HLW2	Лампа	Ц-220-10		1	УРОВ-II
HLW3	Лампа	Ц-220-10		1	УРОВ-III
R40.1	Резистор	ПЭВ-25	3,9 кОм	1	УРОВ-I
R40.2	Резистор	ПЭВ-25	3,9 кОм	1	УРОВ-II
R40.3	Резистор	ПЭВ-25	3,9 кОм	1	УРОВ-III
R41.1÷R41.8	Резистор	ПЭВ-25	15 кОм	8	УРОВ-I
R42.1÷R42.8	Резистор	ПЭВ-25	15 кОм	8	УРОВ-I
SA1.1	Тумблер	ТП1-2		1	УРОВ-I
SA1.2	Тумблер	ТП1-2		1	УРОВ-II
SA1.3	Тумблер	ТП1-2		1	УРОВ-III
SA2.1	Переключатель	ТМПФ90-[illegible]		1	УРОВ-I
SA2.2	Переключатель	ТМПФ90-[illegible]		1	УРОВ-II
SA2.3	Переключатель	ТМПФ90-[illegible]		1	УРОВ-III
SB1.1÷SB3.1	Кнопка	КЕ011		3	УРОВ-I
SB1.2÷SB3.2	Кнопка	КЕ011		3	УРОВ-II
SB1.3 SB3.3	Кнопка	КЕ011		3	УРОВ-III
XA1÷XA3	Блок испытательный	БИ-6		3	УРОВ-I
XA4	Блок испытательный	БИ-4		1	УРОВ-I
XA5÷XA7	Блок испытательный	БИ-6		3	УРОВ-II
XA8	Блок испытательный	БИ-4		1	УРОВ-II
XA9÷XA11	Блок испытательный	БИ-6		3	УРОВ-III
XA12	Блок испытательный	БИ-4		1	УРОВ-III

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | 7404тм-т2

				407-0-173.88 ЭЗ
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500÷750 кВ
Н. контр.	Краснова			Устройство резервирования отказа выключателей типа ЛПЭ 2005 — Стадия: Р; Лист: 33; Листов:
Гл. инж. пр.	Краснова			
Гл. спец.				
Ст. инж.				
Ст. инж.				Ряды зажимов панели. Перечень аппаратуры — Энергосетьпроект г. Москва 1988
Инж.				

Альбом 2

Ряды зажимов панели

X(4)

Цепи пуска УРОВ-II			
	182		
X11:2c	183		
	184		ПДЭ-2003
X11:4c	185		
	186		
X11:6c	187		
	188		
X11:8c	189		ПДЭ-2002
	190		ПДЭ-2001
	191		
	192		3-та автомат (АЗР)
X11:2B	193		
	194		ПАЗ-2006 (2-ая)
X11:4B	195		
	196		ПАЗ-2006 (2-СН)
X11:6B	197		
	198		
X11:8B	199		ПАЗ-2006 (2-ая)
	200		3-та автомат (АЗР)
	201		ПАЗ-2006 (2-СН)
	202		
X:83	203		+ 220В
X:323	204		
	205		
	206		
	207		
	208		
Цепи к информатору			
X5:6a	210		УРОВ I
X11:6a	211		УРОВ II
X17:6a	212		УРОВ III
A2-XT8:8	213		Неиспр. УРОВ I
A2-XT8:12	214		Авар. Откл. от защ. УРОВ I
A2-XT8:3	215		Действ. УРОВ I
A3-XT8:8	216		Неиспр. УРОВ II
A3-XT8:12	217		Авар. откл. от защ. УРОВ II
A3-XT8:3	218		Действ. УРОВ II
A4-XT8:8	219		Неиспр. УРОВ III
A4-XT8:12	220		Авар. откл. от защ. УРОВ III
A4-XT8:3	221		Действ. УРОВ III
	222		
A1-XT3:8	223		Минусовая шина ~ 60-180 контрольн. напряж. ВП 150
A1-XT3:12	224		
	225		
	226		
	227		
	228		
	229		
	230		
	231		
	232		
	233		
	234		
	235		
	236		
	237		
	238		
	239		

X(5)

Цепи пуска УРОВ-II			
XA9:2	242		Ф А
XA9:4	243		
XA9:6	244		Ф В
XA9:8	245		
XA9:10	246		Ф.С
XA9:12	247		
Цепи напряжения УРОВ-II			
XA10.2	249		Ф. А
XA10.4	250		Ф. В
XA10.6	251		Ф. С
XA10.8	252		„0"
	253		
XA12.2	254		Ф. А
XA12.4	255		Ф. В
XA12.6	256		Ф.С
XA12.8	257		„0"
Действие на „себя" УРОВ-III			
XA11:2	259		+220В QT
	260		
XA11:4	261		Откл Ф А QT
XA11:6	262		Откл Ф В QT
XA11:8	263		откл Ф С QT
Цепи отключения ЭЛ-1			
SA2.3:8	265		ПДЭ2006(II)
X13:2a	266		не использ
X13:6a	267		ПДЭ 2006(II)
X13:8a	268		ПДЭ 2006(II)
X13:4a	269		ПДЭ2006(II)
X13:2B	270		Не использ.
X13:6B	271		ПДЭ2006(I)
X13:4B	272		ПДЭ2006(I)
SA2.3:12	273		ПДЭ2006(I)
X13:8a	274		Не использ.
X13:8B	275		ПДЭ2006(I)
X17:8a	276		ПДЭ2006(I)
X13:9B	277		ПДЭ2006(I)
X15:2a	278		Не исполь-зуются
X15:6a	279		
X13:4c	280		
X13:2c	281		
Цепи отключения ЭЛ-2			
SA2.3:16	283		ПДЭ2006(II)
X15:8a	284		Не использ.
X15:2B	285		ПДЭ2006(II)
X15:0a	286		ПДЭ2006(II)
X15:6B	287		ПДЭ2006(II)
X15:4B	288		Не использ.
X15:9B	289		ПДЭ2006(I)
X15:8B	290		ПДЭ2006(I)
SA2.3:20	291		ПДЭ2006(I)
X13:8c	292		Не использ.
X15:4a	293		ПДЭ2006(I)
X15:6c	294		ПДЭ2006(I)
X13:6c	295		ПДЭ2006(I)
X17:2a	296		Не исполь-зуются
X17:4a	297		
X15:2c	298		
X15:4c	299		

X(6)

Цепи пуска УРОВ-III			
	302		3-та автомат (АЗР)
X17:2c	303		
	304		ПАЗ-2006 (2-ая)
X17:4c	305		
	306		ПАЗ-2006 (2-СН)
X17:6c	307		
	308		
X17:8c	309		ПАЗ-2006 (2-ая)
	310		3-та автомат (АЗР)
	311		ПАЗ-2006 (2-СН)
	312		3-та автомат (АЗР)
X17:2B	313		
	314		ПАЗ-2006 (2-ая)
X17:4B	315		
	316		ПАЗ-2006 (2-СН)
X17:6B	317		
	318		
X17:8B	319		ПАЗ-2006 (2-ая)
	320		3-та автомат (АЗР)
	321		ПАЗ-2006 (2-СН)
	322		
X:204	323		220В
	324		
	325		
	326		
	327		
	328		
Цепи УРОВ I, II, III			
X5:9a	330		
X11:9a	331		
X11:9a	332		
	333		
	334		
	335		
	336		
	337		
„Земля"	338		„Земля"
	339		
	340		
	341		
	342		
	343		
	344		
	345		
	346		
	347		
	348		
	349		
	350		
	351		
	352		
	353		
	354		
	355		
	356		
	357		
	358		
	359		

Пояснящие схемы

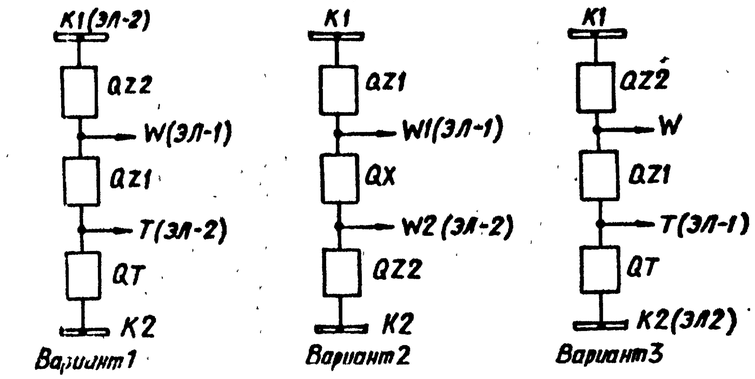

Примечания

1. Листы 33÷39 данного чертежа выполнены на основании заводских чертежей ИАЕЖ656269.004 ТО, ИАЕЖ 656 264.004 33, ИАЕЖ 656 264.004 34, ИАЕЖ 656 264. 004 34.
2. На листах 36÷39 зажимы, испытательные блоки, лампы и переключатели имеют три обозначения, соответствующие трем комплектам УРОВ, расположенным на одной панели.
3. Листы 37, 38, 39 выполнены для следующих вариантов подключения элементов ЭЛ-1 и ЭЛ-2, приведенных на пояснящих схемах:
   лист 37: ЭЛ-1 – линия без ОАПВ, ЭЛ-2 шины или автотрансформатор (вар. 1)
   лист 38: ЭЛ-1 и ЭЛ-2 – линии без ОАПВ (вариант 2)
   лист 39: ЭЛ-1 – шины или автотрансформатор, ЭЛ-2 – шины или автотрансформатор (вар 3)
4. Внешние связи рядов зажимов панели даны для следующих вариантов элементов ЭЛ-1 и ЭЛ-2:
   для УРОВ I: ЭЛ-1 и ЭЛ-2 линии без ОАПВ (вариант 2)
   для УРОВ II: ЭЛ-1 линия без ОАПВ, ЭЛ-2 шины или автотрансформатор (вар. 1)
   для УРОВ III: ЭЛ-1 и ЭЛ-2 шины или автотрансформатор (вариант 3).
5. В цепях пуска УРОВ зажимы контактов от защит типа ПДЭ 2001÷2003, осуществляющие пуск УРОВ, имеют два цифровых обозначения, соответствующих УРОВ двух выключателей линии.
6. Действие УРОВ через выходные реле защиты автотрансформатора выполняется при отсутствии II комплекта защиты ошиновки.
7. При соединении параллельно реле пуска фаз А, В и С должны быть отсоединены резисторы R41.5, R41.6, R41.1 и R41.2.
8. При КЗ на шинах запрет ТАПВ всех выключателей шин, смежных с отказавшим, осуществляется через защиту шин. При КЗ на ошиновке автотрансформатора запрет ТАПВ выключателя, смежного с отказавшим, выполняется с действием через защиту ошиновки автотрансформатора.
9. Использование пуска сигнала N1 вместо сигнала N6 допустимо только в случае применения на приеме в.ч. сигнала N1 без контроля измерительных органов дистанционной и токовой защит.
10. При выполнении внешних цепей панели положительный полюс оперативного постоянного тока должен подключаться к зажимам, которые не имеют соседних зажимов, соединенных с цепями, замыкание которых приводило бы к отключению присоединения.
11. Отсоединить цепи к зажимам 25, 26, 33, 34, 43, 44, 51, 52, подключив к зажимам 25, 33, 43, 51 цепи с переключателем SA2 (листы 37÷39).

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

7404тм-т2

				407-0-173.88 ЭЗ		
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ		
Н.контр.	Красева			Устройство резервирования отказа выключателей типа ПДЭ 2005	Стадия: Р	Лист: 34	Листов:
Гл.инжн.	Красева						
Гл.спец.	Четверечкина						
Ст.инж.	Жерадина			Ряды зажимов Пояснящие схемы. Примечания	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.		
Инженер	Ермилова						

Копировала: Андреева

Формат А2

7404тм-т2

Альбом 2

К модулю питания

К модулю питания

Пуск схемы УРОВ от модуля контроля

Реле тока

Реле тока

К модолю контроля

МЛ

-12В

0"В

X3:9

РП1 РП4 РП2 РП3 РП5 РП6 РП7 РП8

R2 R4 R5 R3 R16 R17 R18 R11 R1 R10 R12 R14 R77 R9 R8 R7 R6

C19 C20 C33 C21 C1 C22 C23 C24

VD19 VD20 VD13 VD28 VD22 VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD14 VD15 VD16 VD17 VD7 VD8 VD9 VD10 VD11 VD12 VD23 VD21

Модуль контроля

+0"В

РП38

X3:5

X1:8а

Модуль контроля

РП9 РП10 РП11

X2:8б X2:8с X2:9а X2:9б

VD106 VD108

Модуль контроля

РП22

X2:2а

VD25 R15 РС35

X2:7б

Модуль выходных цепей

РП12

VD24

R81 VD105

X3:12

1В 2В 3В 4В

T1 T2 T3 T4 T5

R19 РП13 R20 VD26

R32 R33

0"В R26 РП15 R27 VD31

R23 R30 VD35 VD36 C2

R31 РП15

C3 VD37 VD38 R34 R36 R35 РП16 R37 R38 РП16 VD41

R21 РП14 R22 VD27

X3:10

Пуск схемы УРОВ от модуля контроля

X2:6В X2:5б X2:5а X2:4б

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	
7404ТМ-Т2			

Н.контр.	Красева		
Гл.инж.пр	Красева		
Гл.спец.	Четверечкина		
Ст.инж.	Жердина		
Ст.инж.	Рожкова		
Инженер	Ермолова		

407-0-173.88 ЭЗ

Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ

Устройство резервирования отказа выключателей типа ПДЭ 2005

Стадия	Лист	Листов
Р	35	

Цепи логики

Энергосетьпроект г. Москва 1988 г

Копировал Андреева

7404ТМ-Т2

Формат А2 л. 36.

Альбом 2

+0 −24В

МК: Р РС33 X2:8б X1:8б; РС34; VD47 VD45 R90; РП26; РП15 X1:4а РП12 X2:4б X2:4с; VD46 VD44 R89; РП23; РП16 X1:5с РП12 X2:5с X2:6с МЛ; РП25; VD105 R82; РП24; VD107 R84; РП27; МК X1:4б XT1:4б

РС31 X1:1с МК РС32 Р X1:8б; РС35 X2:3б РС36; РС33 X2:3б R78 VD100; X2:4б; R79 VD101; РС35 X1:6б; R80 VD102; РС32 X2:1б; VD97 VD98 VD99; МК SAH

РС33 X2:2б X1:4с РС37; РС32 МК Модуль выходных цепей

МК: SB3.1 XT10:9 X1:7б; Т РС32; РС35 Т; Т РС33

Реле сигнала действия УРОВ

Действие УРОВ при к.з. на ЭЛ-1

Действие УРОВ при к.з. на ЭЛ-2

Повторитель действия УРОВ при к.з. на ЭЛ-2 (использ. в тест. контр.)

Повторитель действия УРОВ при к.з. на ЭЛ1

Реле сигнала „Действие на себя"

Реле сигнализации неисправности

Сигнализация действия УРОВ

Сигнализация неисправности УРОВ

Сигнализация действия „УРОВ на себя"

Реле сигнализации действия УРОВ

Цепь возврата реле сигнализации

Цепи выходных реле

Цепи сигнализации УРОВ-I и БП-180

XA2:11 → A лист 37,38,39

XT8:2 X1:7б РС37 VD48 X1:8б XT10:2 ⌀104 (УРОВ-I мант.ед. выкл.)

VD49 X1:9б XT10:3(1) ⌀96 (Работа УРОВ)

РС36 VD52 X2:2а XT10:10(8) ⌀97 (Неисправность УРОВ)

VD53 VD54 X2:3а XT10:14 R401 ⌀103 (ШЗП)

VD104 VD133 X2:1а X1:1б А2

XT12:14 XT10:6

Цепи сигнализации УРОВ-II

XA6:11 XT8:2 X1:7б РС37 VD48 X1:8б XT10:2 ⌀105 (УРОВ-II мант. ед. выключателя)

VD49 X1:9б XT10:3(1)

РС36 VD52 VD53 X2:2а XT10:10(8)

VD104 VD54 X2:3а XT10:14 R402

VD133 X2:1а X1:1б А3

XT10:6 XT12:14(13)

Цепи сигнализации УРОВ-III

XA10:11 XT8:2 X1:7б РС37 VD48 X1:8б XT10:2 ⌀106 (УРОВ-III мант. ед. выключателя)

VD49 X1:9б XT10:3(1)

РС36 VD52 VD53 X2:2а XT10:10(8)

VD109 VD54 X2:3а XT10:14 R403

VD133 X2:1а X1:1б А4

XT10:6 XT12:14(13)

⌀95 Неисправность БП-180 и модуля питания МП-904

Контроль напряжения БП 180 и модуля питания МП-904

XT3:10 XT3:14 МП-904

98 ⌀ XT3:2 XT3:6 ⌀99 Контроль АПВ БП-180

101 ⌀ XT3:7 XT3:11 ⌀102 Контроль изоляции БП-180

223 ⌀ XT3:8 XT3:12 ⌀224 Контроль напряжения БП

⌀100

БП-180 (А1)

В лист 37,38,39

XT3:2 РС31 VD43 VD109 R86 РП19 R105; РП9 3 4; VD110 R87 РП20 R106; РП10 3 4; VD111 R88 РП21 R107; РП11 3 4; X3:1

С лист 37,38,39

XA3 XA7 XA11

МУ-112 X3:7 РП19 X3:8 РП20 X3:5 РП21 X3:4

1 2 ⌀19 (139,259) + 220В выключателя

3 4 ⌀21 (141,261) На отключение

5 6 ⌀22 (142,262) фаз А, В и С

7 8 ⌀23 (143,263) выключателя

9 10 Подать + 220В (от защ. 84)

11 12 9с:X1:9а 9с:X3:9а 9с:X5:9а ⌀330 (331-УРОВ-I) (332-УРОВ-II)

Цепи отключения собственного выключателя („действие на себя")

5с:X5:6а ⌀210 211-УРОВ-II 212-УРОВ-III

XT8:6 X2:2с РС36 X2:1с XT8:8 ⌀213 (216-УРОВ) (219-УРОВ)

РС31 X2:2б XT8:12 ⌀214 (217-УРОВ-I) (220-УРОВ-II)

РС34 X2:6б XT8:3 ⌀215 (218-УРОВ-I) (221-УРОВ-III)

На информатор

XA1 XA5 XA9

E1-X2:1 E1-X2:2 E2-X2:1 E2-X2:2 E3-X2:1 E3-X2:2

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

К трансформаторам тока в цепи выключателя:

Фаза А (Вход) 2 (122, 242)

Фаза В (Вход) 4 (124, 244)

Фаза С (Вход) 6 (126, 246)

Фаза А (Выход) 3 (123, 243)

Фаза В (Выход) 5 (125, 245)

Фаза С (Выход) 7 (127, 247)

К другим устройствам

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 20ЧТМ-Х2

				407-0-173.88 ЭЗ
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ
Н. контр.	Красева			Устройство резервирования отказа выключателя типа ПДЗ 2005
Гл. инж. пр.	Красева			Стадия Р; Лист 36; Листов
Гл. спец.	Четверченко			
Ст. инж.	Жерядина			Цепи выходных реле, переменного тока, „действие на себя", сигнализации
Ст. инж.	Рожкова			Энергосетьпроект г. Москва 1988г.
Инженер	Ермилова			

Копировал: Ш

740ЧТМ-Т2

Формат А2

л. 37

Альбом 2

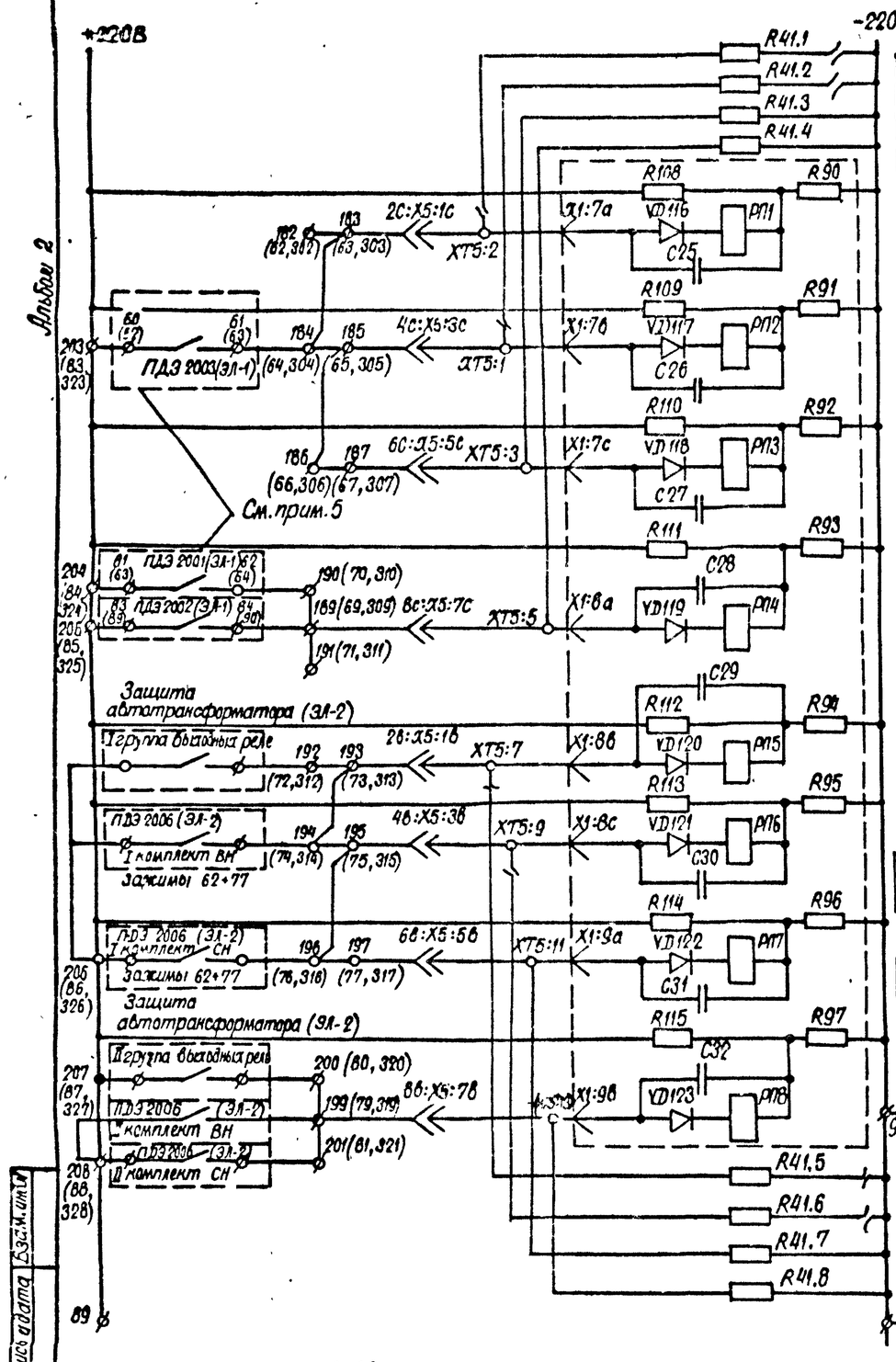

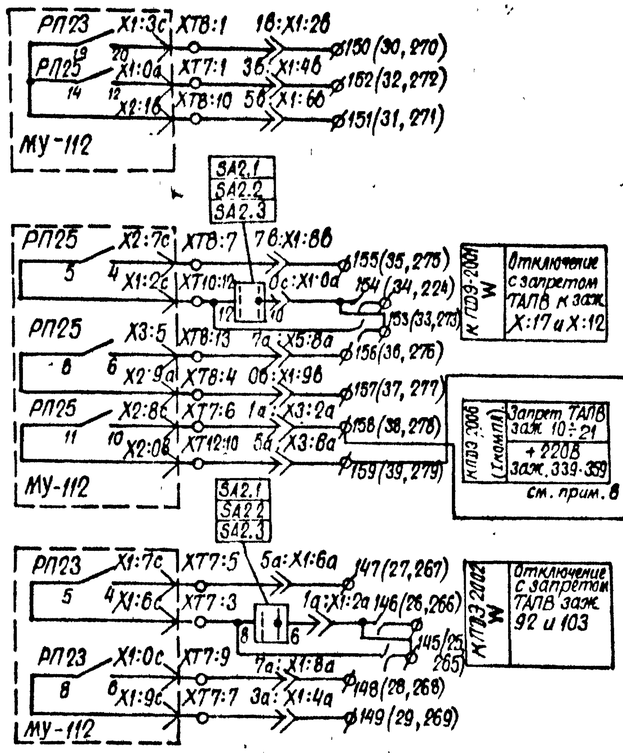

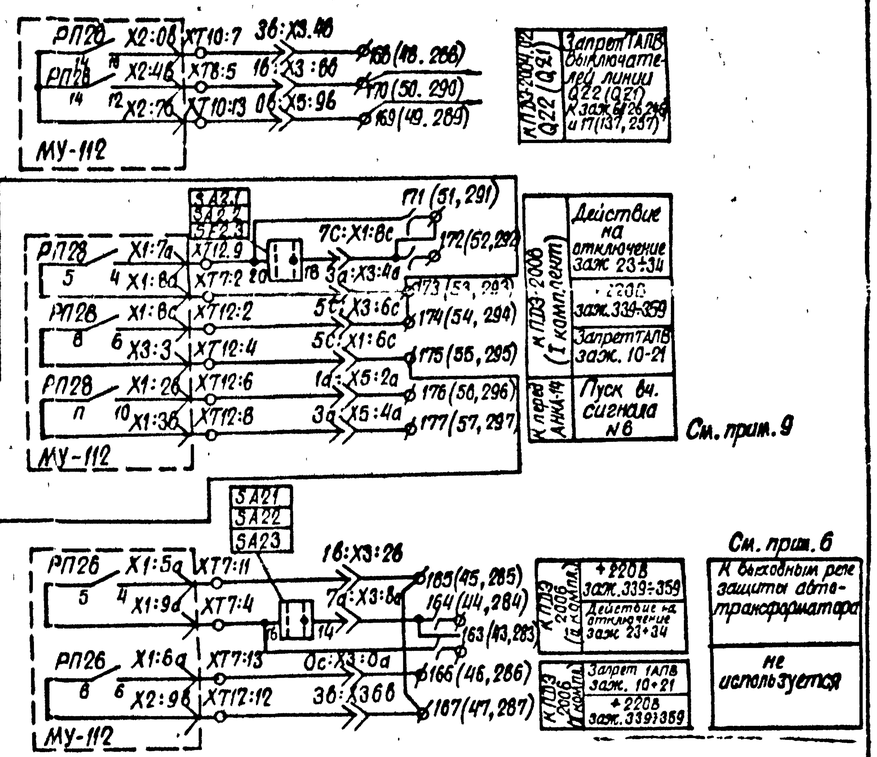

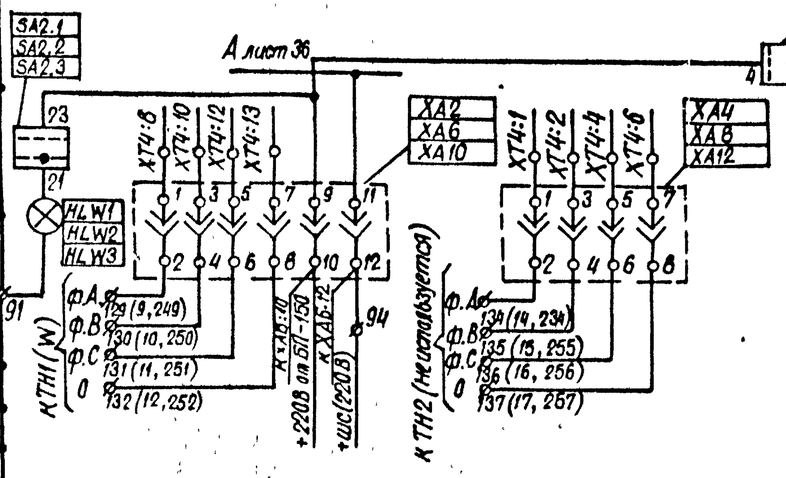

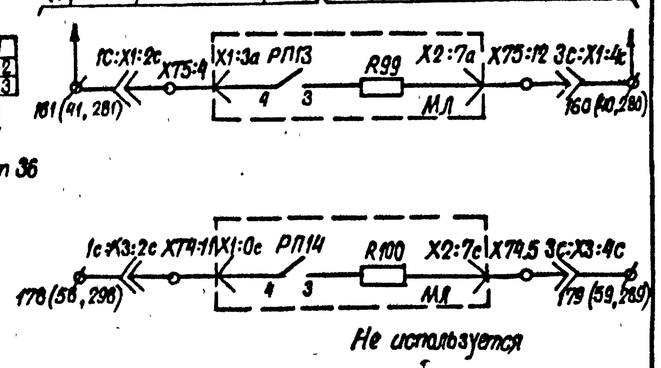

Н. контр.	Красева			407-0-173.88 ЭЗ		
Гл. инж. пр.	Красева			Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ		
Гл. спец.	Четвереченко			Устройство резервирования отказа выключателей типа ПДЭ 2005	Стадия: Р	Лист: 37	Листов:
Ст. инж.	Жерядина					
Ст. инж.	Рожкова			Цепи пуска УРОВ, отключения ЭЛ-1 (W) и ЭЛ-2 (шины или автотрансформатор). Цепи переменного напряжения.	Энергосетьпроект г. Москва 1988г.	
Инженер	Ермилова					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

7404тм-т2

Альбом 2

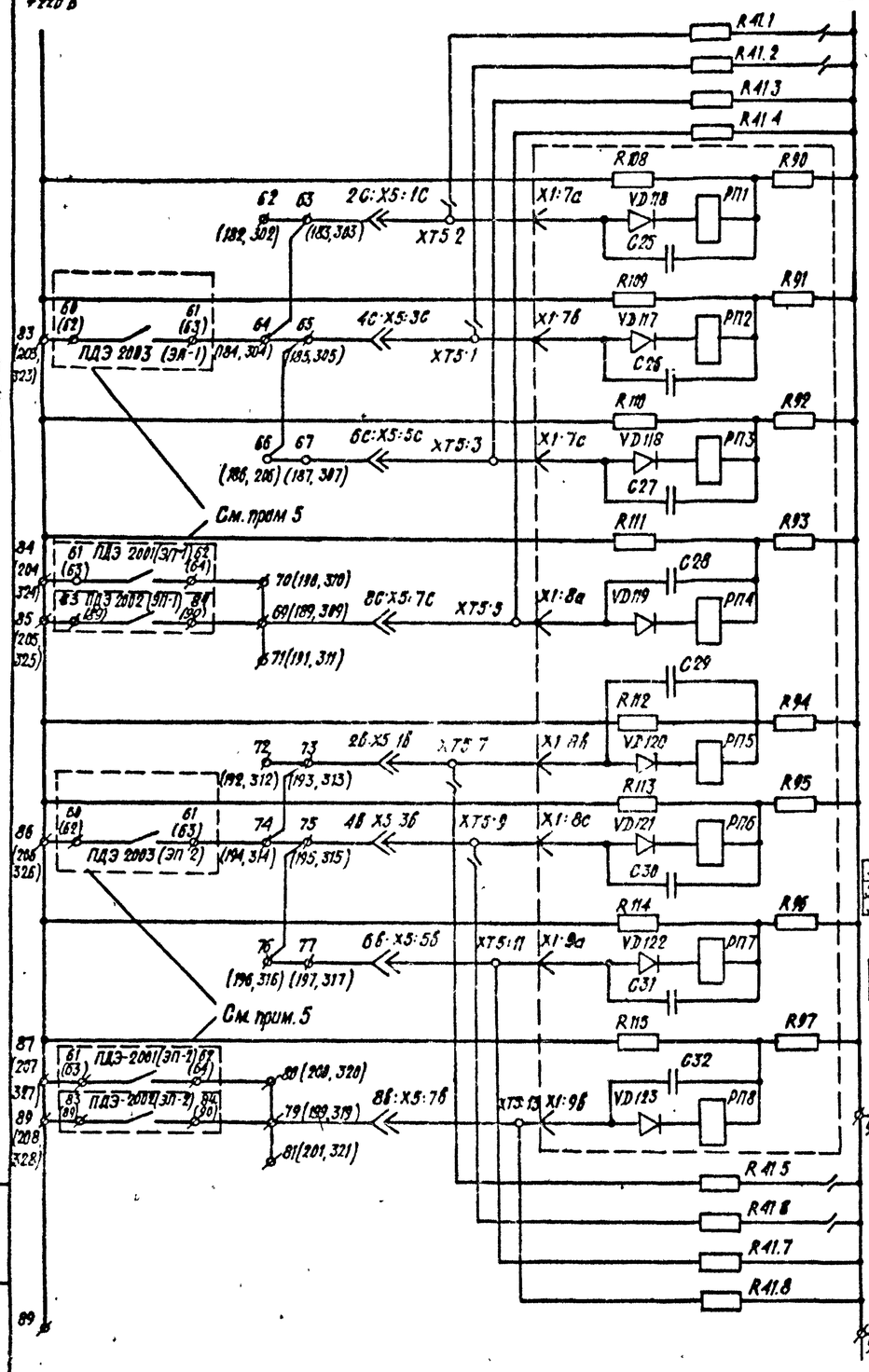

Цепи пуска УРОВ

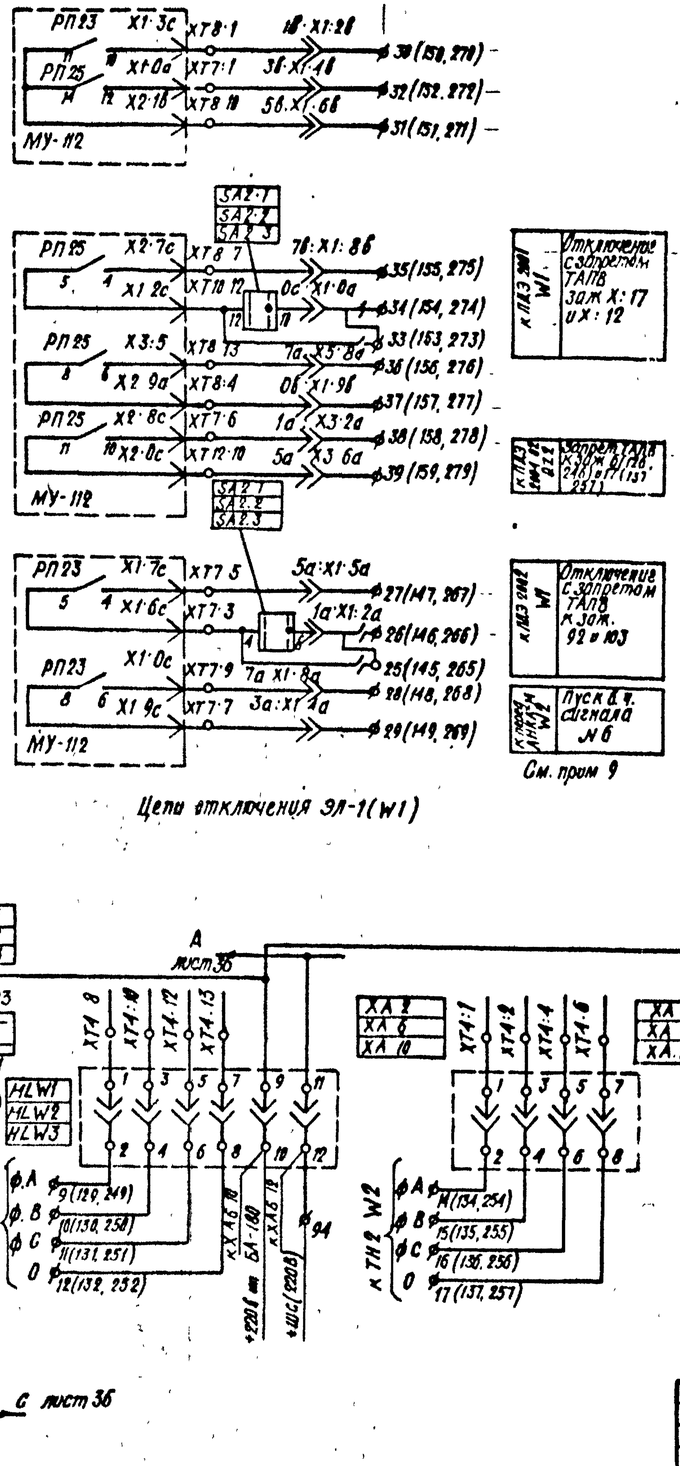

Цепи отключения ЭЛ-1(W1)

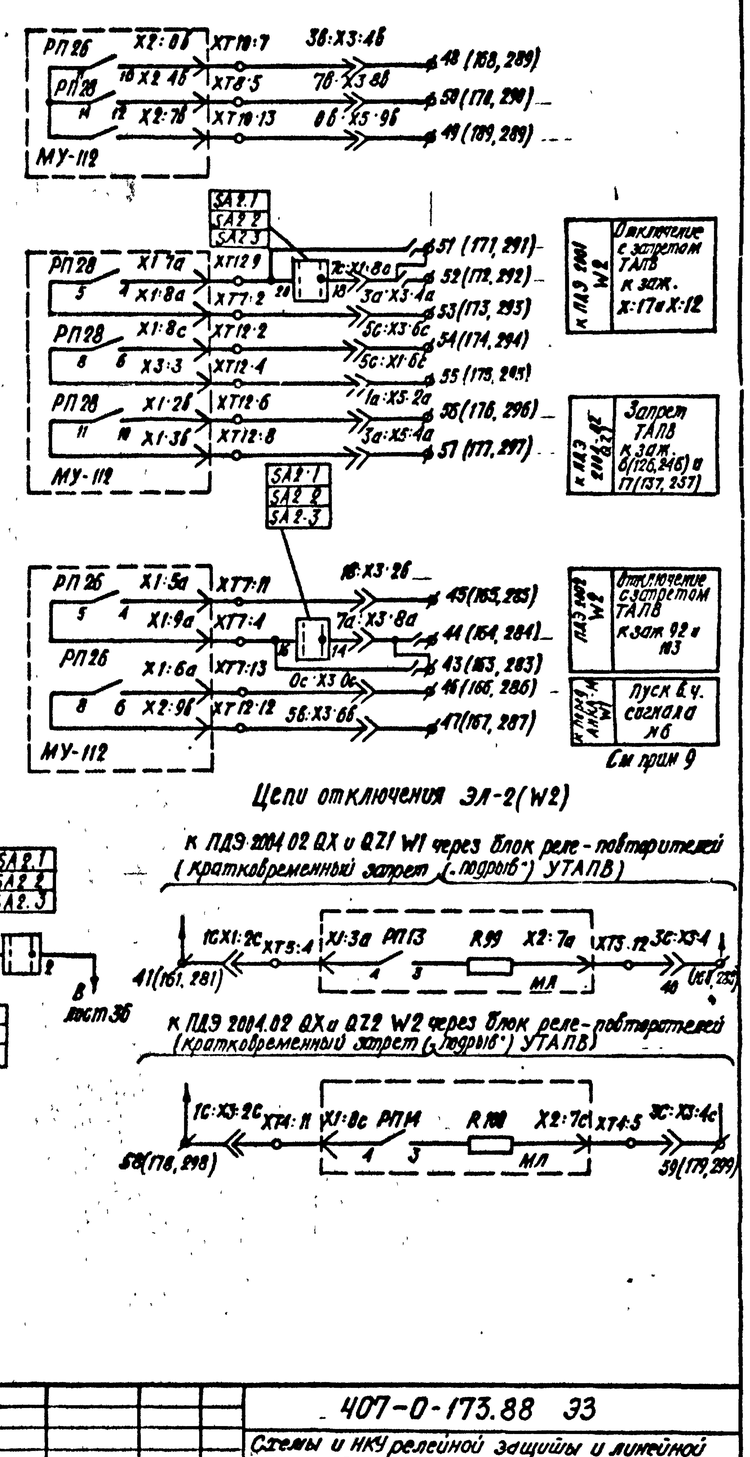

Цепи отключения ЭЛ-2(W2)

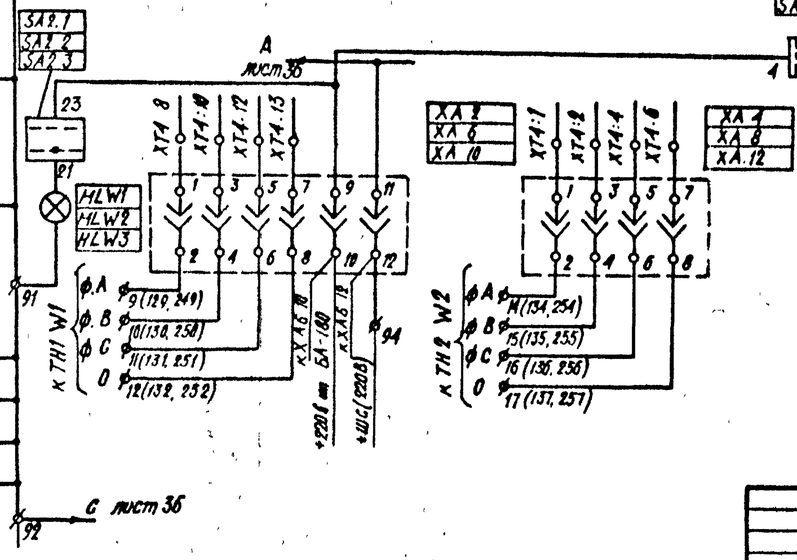

Цепи переменного напряжения

К ПДЭ 2004.02 QX и QZ1 W1 через блок реле-повторителей (кратковременный запрет („подрыв") УТАПВ)

К ПДЭ 2004.02 QX и QZ2 W2 через блок реле-повторителей (кратковременный запрет („подрыв") УТАПВ)

					407-0-173.88 ЭЗ		
					Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ		
Н. контр.	Красова			Устройство резервирования отказа выключателей типа ПДЭ 2005	Стадия	Лист	Листов
Гл инж пр	Красова				Р	38	
Гл спец.	Четверечкин						
Ст инж.	Жердева						
Ст инж	Рожкова			Цепи пуска УРОВ, отключения ЭЛ-1(W1) и ЭЛ-2(W2) Цепи переменного напряжения	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.		
Инженер	Ермилова						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

7404ТМ-Т2

Альбом 2

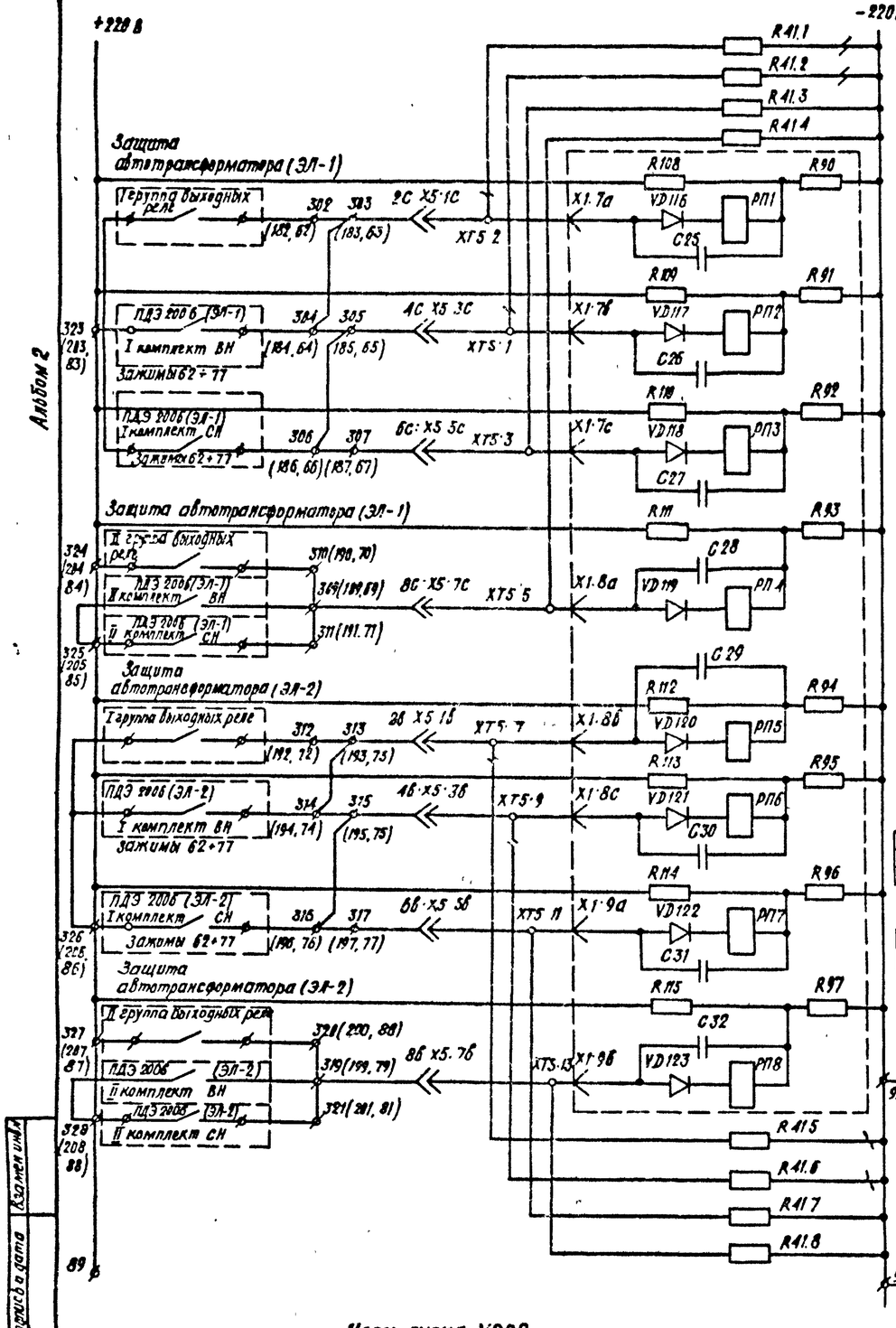

Цепи пуска УРОВ

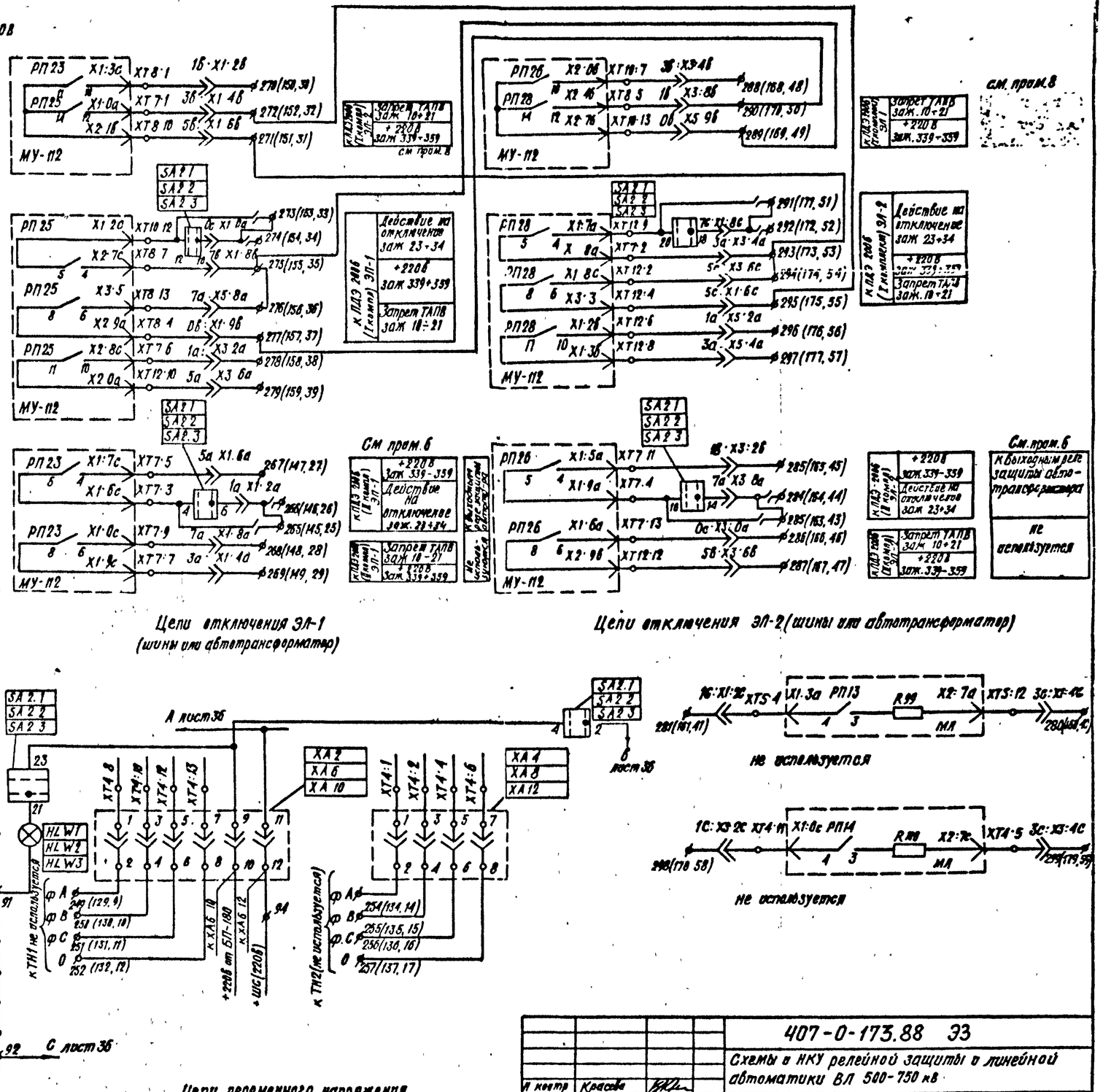

				407-0-173.88 ЭЗ			
				Схемы в НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ			
Н контр	Красева			Устройство резервирования отказа выключателей типа ПДЭ 2005	Стадия	Лист	Листов
Гл инж пр	Красева				Р	39	
Гл спец	Четвереченко						
Ст инж	Жердина						
Ст инж	Ранкова			Цепи пуска УРОВ, отключения ЭЛ-1 (шины или автотрансформатор) и ЭЛ-2 (шины или автотрансформатор) Цепь переменного напряжения.	Энергосетьпроект г. Москва		1988 г.
Инженер	Ермилова						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

7404тм-т2

Альбом 2

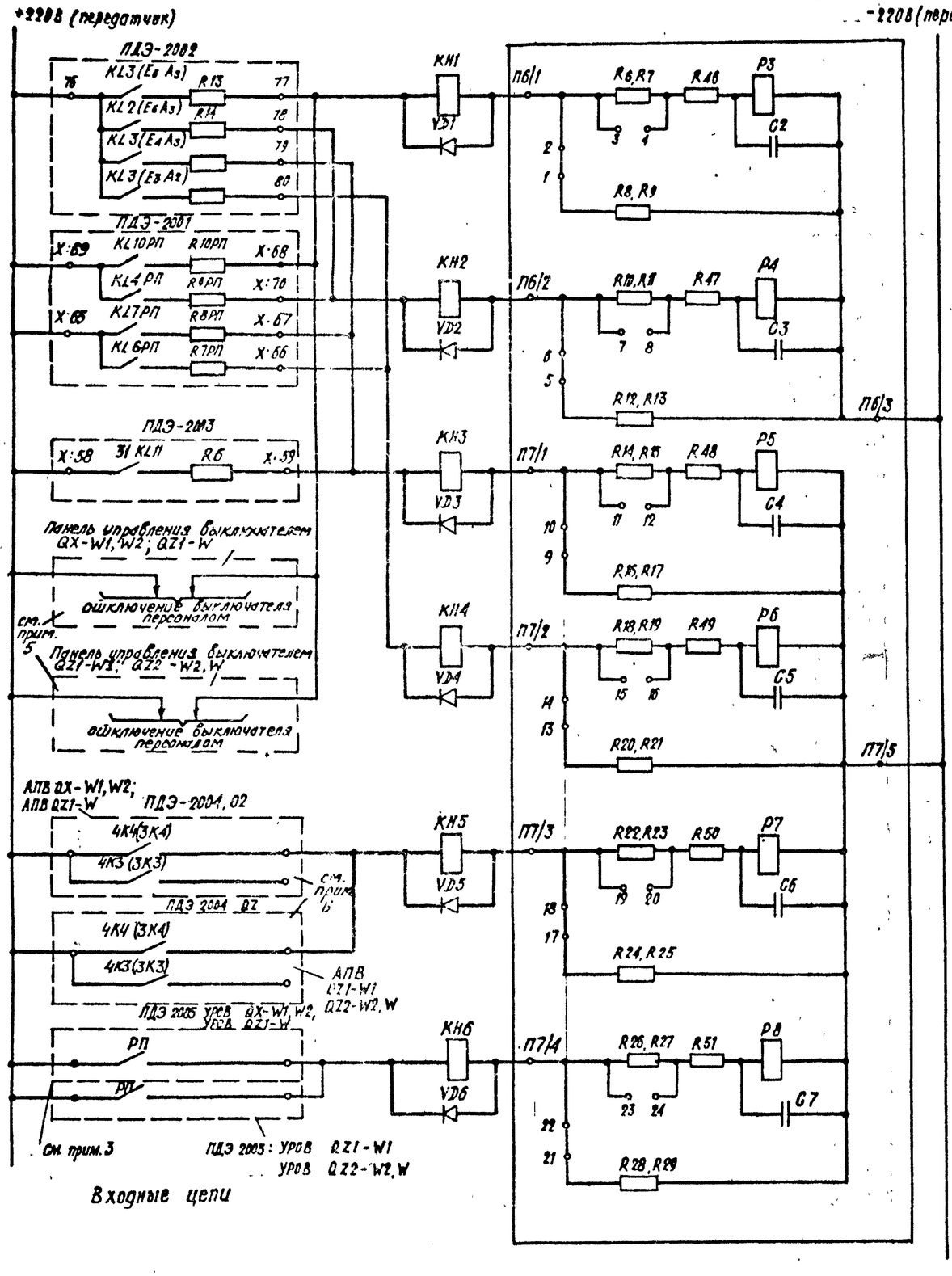

Входные цепи

1 сигнал на отключение 3ˣ фаз с запретом ТАПВ
2 сигнал-на отключение 3ˣ фаз с запретом УТАПВ
3 сигнал-на отключение 3ˣ фаз с пуском УАПВ
4 сигнал-разрешение действия на отключение 3-х фаз без выдержки времени III ступени защиты от замыкания на землю, I(II) ступени дистанционной защиты с пуском УТАПВ
5 сигнал-разрешение УТАПВ, ТАПВ-ОН при удаленном к.з на ВЛ
6 сигнал-запрет ТАПВ выключателей противоположного конца линии при действии УРОВ

Перечень аппаратуры

Позиционное обозначение	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечание
VD1÷VD6	Диод	КД-205А	$U_{обр}$=500В; $I_{пр}$=500 мА	6	
VD15÷VD16	Диод	КД-205А	$U_{обр}$=500В, $I_{пр}$=500мА	2	
KH1-KH6	Реле указательное	РУ-21/20У3	0,016А	6	
—	Лампа сигнальная	РЦ-220/10	220В, 10Вт	1	
HLW1	Арматура сигнальная, лампы с белой линзой	АС-220	220В	1	

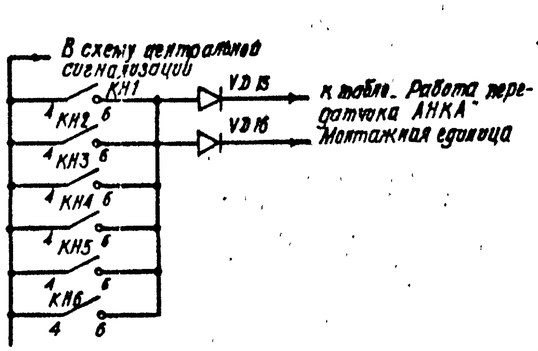

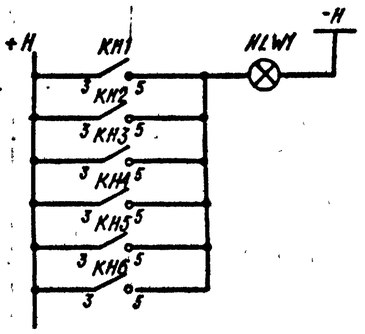

Цепи сигнализации

Примечания

1. На чертеже показаны цепи пуска передатчика АНКА-14.
2. Для сигналов 1÷6 в передатчике должна быть предусмотрена фиксация управляющего сигнала с передачей тонального сигнала в течение 50 мс.
3. Наименование контакта выходного реле на панели УРОВ, используемого для пуска сигнала N6, зависит от схемы первичных соединений подстанции.
4. Обозначение выключателей и примыкающих к ним элементов дано для вариантов подключения согласно поясняющим схемам, приведенным на листах 18, 20.
5. При отключении ВЛ с одного конца персоналом для передачи отключающего сигнала на противоположный конец ВЛ можно быть использован д.ч. сигнал N1 в случае отсутствия на приёмном конце контроля от измерительных органов резервных защит.
6. Для пуска сигнала N5 передатчика АНКА линии W1(W) используются контакты 4К4, линии W2 - контакты 3К4 комплектов АПВ панели ПДЭ 2004.02 соответствующих выключателей.

				407-0-173.88 ЭЗ			
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ			
Н контр	Красева			Схема управления передатчиком АНКА от релейной з-ты и АПВ	Стадия	Лист	Листов
Гл инж пр	Красева				Р	40	
Гл спец	Четвертенко						
Ст инж	Жердева			Входные цепи. Цепи сигнализации. Перечень аппаратуры. Примечания.	Энергосетьпроект Москва 1988г.		
Ст техн	Ромкова						
Инженер	Ермолова						

Инв. N подл. | 7404тм-т2 | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом 2

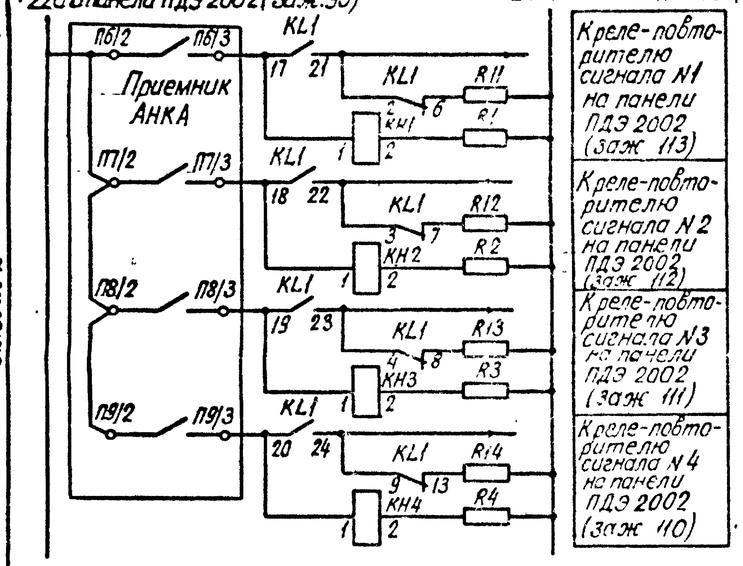

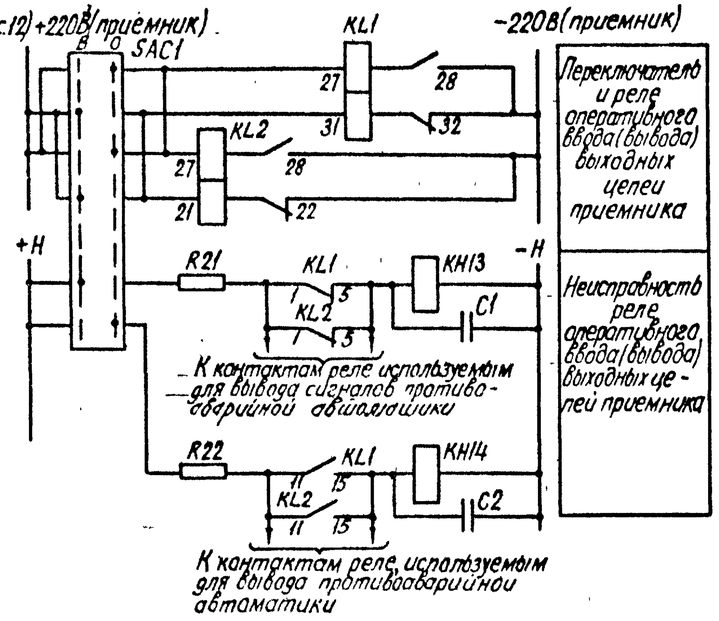

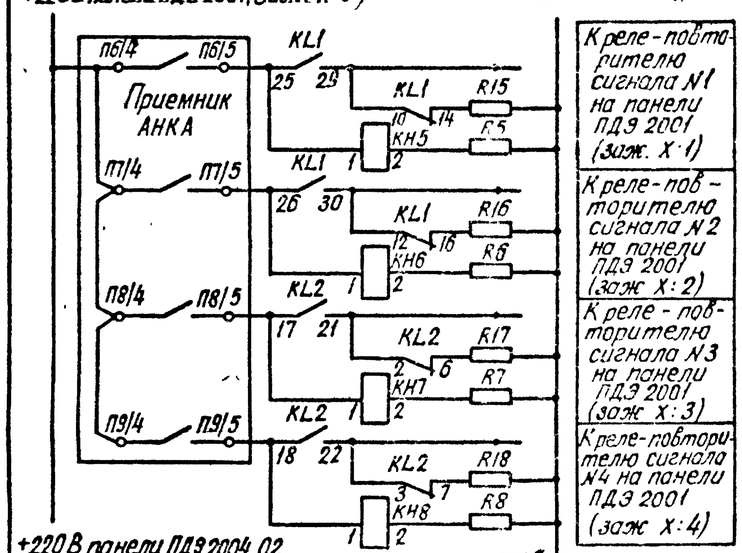

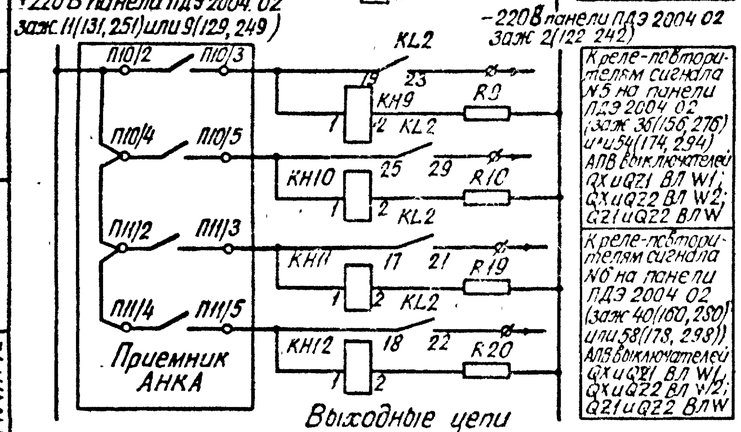

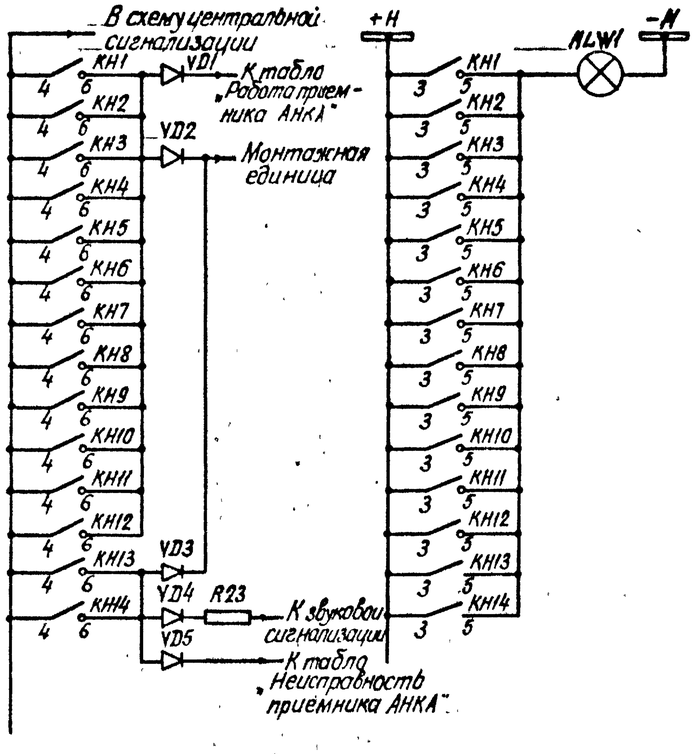

Перечень аппаратуры

Позиционное обозначение	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечание
C1, C2	Конденсатор	МБГП	10мкФ, 400В	6	Соединить параллельно по 3
VD1 ÷ VD5	Диод	КД-205А	Uобр=500В, I-500 мА	5	
KL1, KL2	Реле промежуточное	РП-8	220В	2	
KH1 ÷ KH12	Реле указательное	РУ-20У3	0,01А	12	
KH13, KH14	Реле указательное	РУ-20У3	110В	2	
R1 ÷ R10 R19, R20	Резистор	ПЭВ-25	13 кОм	12	
R21; R22	Резистор	ПЭВ-25	8,4 кОм	2	
R23	Резистор	ПЭВ-25	3,9 кОм	1	
R11 ÷ R18	Резистор	ПЭВ-25	24 кОм	8	
SAC1	Ключ	ПП10Ф90-111111 I-Д42		1	
HLW1	Арматура сигнальной лампы с белой линзой	АС-220	220В	1	
—	Лампа сигнальная	РЦ-220/10	220В, 10Вт	1	

Примечания:

1. На чертеже показаны цепи приема передатчика АНКА-14.
2. Для сигналов 1÷6 в выходных цепях приемника должно быть предусмотрена заполнение на 0,1с.
3. Ключ SAC1 и цепи сигнализации неисправности каналов связи аппаратуры АНКА являются общими для релейной защиты и ПА.
4. Обозначение выключателей и примыкающих к ним элементов даны для вариантов подключения согласно поясняющим схемам, приведенным на листах 18, 20

				407-0-173.88 ЭЗ
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ
Н. контр	Красева			Схема приема в. ч. сигналов АНКА
Гл. инж. пр	Красева			Стадия: Р; Лист: 41; Листов:
Гл. спец	Четвереченко			
Ст. инж	Жерядина			
Ст. инж	Рожкова			Выходные цепи Цепи сигнализации. Перечень аппаратуры. Примечания
Инженер	Ермилова			Энергосетьпроект г. Москва 1988г.

Инв. № подл. | 7404тм-т2 | Подпись и дата | Взам. инв. №

7404тм-т2 л. 42.

Альбом 2

К щиту постоянного тока аккумуляторной батареи №1 (сборки №1)

К щиту постоянного тока аккумуляторной батареи №2 (сборки №2)

+ЕС I
-ЕС I
+ЕС II
-ЕС II

SF

ПДЭ 2003 | W1

ПДЭ 2004.02 | АПВ I QX | АПВ II QZ1 | АПВ III QZ2

К цепям ремонтного выключателя ВЛ 500 кВ

Защита W1 | Защита W2 | QX | УРОВ QZ1 | УРОВ QZ2

ПДЭ 2001 | W2

ПДЭ 2002 | W2

АНКА | W2

ПДЭ 2005 | УРОВ I QX | УРОВ II | УРОВ III

ПДЭ 2001 | W1

ПДЭ 2002 | W1

АНКА | W1

ПДЭ 2003 | W2

ПДЭ 2005 | УРОВ I | УРОВ II QZ1 | УРОВ III QZ2

YAC1 | QZ1 — Включение выключателя QZ1

YAC1 | QZ2 — Включение выключателя QZ2

YAT1 | QZ1 — Отключение выключателя QZ1

YAT1 | QZ2 — Отключение выключателя QZ2

YAT1 | QX — Отключение выключателя QX

YAC1 | QX — Включение выключателя QX

Пояснящая схема

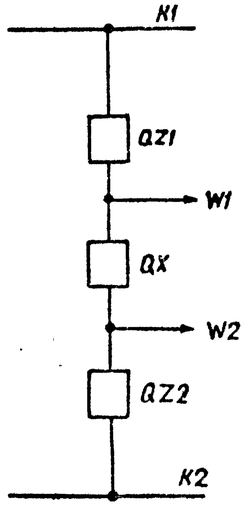

Примечание

Автоматические выключатели SF показаны условно. Переключатели для перевода оперативных цепей с одной аккумуляторной батареи (сборки) на другую на чертеже не показаны. Их включение должно выполняться в соответствии с работой №11548 тм (407-03-379.87), (альбом III, лист 20).

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№		
7404тм-т2				

			407-0-173.88.33
			Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ
Н.контр.	Красева		Питание оперативных цепей ± 220 В устройств РЗиА линий W1 и W2 с полупроводниковыми присоединением через выключатели, имеющие один силовой отключающий	Стадия: Р; Лист: 42; Листов:
Гл.инж.пр.	Красева			
Гл.спец.	Четвериков			
Ст.инж.	Жердина		Структурная схема	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Ст.инж.	Рожкова			
Инженер	Ермилова			

Копировал: Андреева

Формат А2

7404тм-т2 л. 43,

Альбом 2

К щиту постоянного тока аккумуляторной батареи N1 (сборки N1)

К щиту постоянного тока аккумуляторной батареи N2 (сборки N2)

+ECI

-ECI

+ECII

-ECII

SF

ПДЭ 2003 | W1

ПДЭ 2004.02 | АПВI АПВII АПВIII | QX QZ1 QZ2

Блок-реле-контакт (для выходных реле защит N1 и N2) | Защита W1 и W2 | УРОВ | W1 W2 QX QZ1 QZ2

ПДЭ 2001 | W2

ПДЭ 2002 | W2

АНКА | W2

ПДЭ 2001 | W1

ПДЭ 2002 | W1

АНКА | W1

ПДЭ 2003 | W2

ЛДЭ 2005 | УРОВI УРОВII УРОВIII | QX QZ1 QZ2

YAC1 | QZ1 — Включение выключателя QZ1

YAT1 | QZ1 — Отключение выключателя QZ1

YAC1 | QX — Включение выключателя QX

YAT1 | QX — Отключение выключателя QX

YAC1 | QZ2 — Включение выключателя QZ2

YAT1 | QZ2 — Отключение выключателя QZ2

YAT2 | QZ1 — Отключение выключателя QZ1

YAT2 | QX — Отключение выключателя QX

YAT2 | QZ2 — Отключение выключателя QZ2

Пояснящая схема

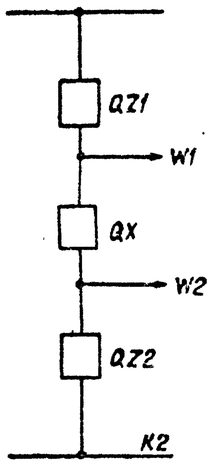

Примечание

Автоматические выключатели SF показаны условно. Переключатели для перевода оперативных цепей с одной аккумуляторной батареи (сборки) на другую на чертеже не показаны. Их включение должно выполняться в соответствии с работой N11548 тм (407-03-379.87) (альбом III, лист 20).

				407-0-173.88 ЭЗ		
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ		
Н. контр.	Красева			питание оперативных цепей ± 220В устройств РЗ и А линии W1 и W2 с полуторным присоединением через выключатели, имеющие два соленоида отключения	Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр.	Красева				Р	43	
Гл. спец.	Четверикова						
Ст. инж.	Жерядина						
Ст. инж.	Рожкова			Структурная схема	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.		
Инженер	Ермилова						

Копировала: Андреева

7404тм-т2 л. 44. Формат А2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

7404тм-т2

Альбом 2

К щиту постоянного тока аккумуляторной батареи N1 (сборки N1)

К щиту постоянного тока аккумуляторной батареи N2 (сборки N2)

+ECI

-ECI

+ECI

-ECI

SF

ПДЭ 2003 — W

ПДЭ 2004.02 — АПВ I QZ1 | АПВ II QZ2 | АПВ III QT

Блок авто-повторителей выходных цепей защит ДЗ и УРОВ — Защиты W | УРОВ QZ2 | QZ1

ПДЭ 2006 (I комплект) — Отправка ВЧТ

ПДЭ 2006 (I комплект) — Отключение СНТ

Защита Т (I группа выходных реле) — Т

ПДЭ 2005 — УРОВ I QZ1 | УРОВ II | УРОВ III

ПДЭ 2001 — W

ПДЭ 2002 — W

АНКА — W

ПДЭ 2006 (II компл.) — Отключение ВЧТ

ПДЭ 2006 (II компл.) — Отключение СНТ

Защита Т (II группа выходных реле) — Т

ПДЭ 2005 — УРОВ I | УРОВ II QZ2 | УРОВ III QT

YAC1 QZ2 — Включение выключателя QZ2

YAT1 QZ2 — Отключение выключателя QZ2

YAC1 QT — Включение выключателя QT

YAT1 QT — Отключение выключателя QT

YAC1 QZ1 — Включение выключателя QZ1

YAT1 QZ1 — Отключение выключателя QZ1

Поясняющая схема

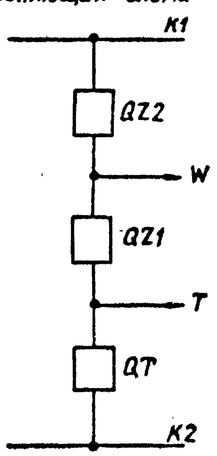

Примечание

Автоматические выключатели SF показаны условно. Переключатели для перевода оперативных цепей с одной аккумуляторной батареи (сборки) на другую на чертеже не показаны. Их включение должно выполняться в соответствии с работой N 11548 тм (407-03-379.87) (альбом III, лист 20).

				407-0-173.88 ЭЗ	
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ	
Н.контр.	Красева			Питание оперативных цепей ~220В устройств РЗ и А линий W и автотрансформатора Т с аккумуляторным присоединением через выключатели, имеющие один соленоид отключения	Стадия: Р; Лист: 44; Листов:
Гл.инж.пр.	Красева				
Гл.спец.	Четверечкина				
Ст.инж.	Жердина			Структурная схема	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.
Ст.инж.	Рожкова				
Инженер	Ермилова				

Копировал: Андреева

Формат А2

740УТМ-Т2 Л.45.

Инв. № подл. | 740УТМ-Т2 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 2

К щиту постоянного тока аккумуляторной батареи N1 (сборки N1)

К щиту постоянного тока аккумуляторной батареи N2 (сборки N2)

+ECI

-ECI

+ECII

-ECII

SF

ПДЭ 2003 | W

ПДЭ 2004.02 | АПВI | АПВII | АПВIII | QZ1 | QZ2 | QT

Дистанционная и токовая ступени защит ВЛ и УРОВ | Защиты W | УРОВ QZ1 QZ2

ЛДЭ2006 (I комплект) | Дифзащита ВНТ

ЛДЭ2006 (I комплект) | Дифзащита СНТ

Защита (I группа выходных реле) | T

ПДЭ 2001 | W

ПДЭ 2002 | W

АНКА | W

ЛДЭ2006 (II комплект) | Дифзащита ВНТ

ЛДЭ2006 (II комплект) | Дифзащита СНТ

Защита (II группа выходных реле) | T

ПДЭ 2005 | УРОВI | УРОВII | УРОВIII | QZ1 | QZ2 | QT

YAC1 | QZ2 — Включение выключателя QZ2

YAT1 | QZ2 — Отключение выключателя QZ2

YAC1 | QZ1 — Включение выключателя QZ1

YAT1 | QZ1 — Отключение выключателя QZ1

YAC1 | QT — Включение выключателя QT

YAT1 | QT — Отключение выключателя QT

YAT2 | QZ2 — Отключение выключателя QZ2

YAT2 | QZ1 — Отключение выключателя QZ1

YAT2 | QT — Отключение выключателя QT

Поясняющая схема

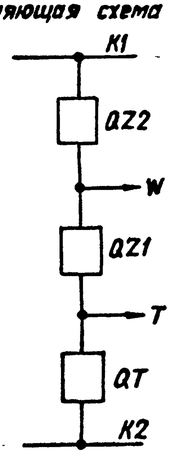

Примечание

Автоматические выключатели SF показаны условно. Переключатели для перевода оперативных цепей с одной аккумуляторной батареи (сборки) на другую на чертеже не показаны. Их включение должно выполняться в соответствии с работой N11548 тм (407-03-379.87) (альбом III, лист 20).

Инв.N подл.	Подпись и дата	Взам.инв.N				
7404тм-т2						

				407-0-173.88 33		
				Схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ		
Н.контр.	Красова			Питание оперативных цепей ±220В устройств РЗиА линии W и автотрансформатора Т с полупроводниковыми присоединителями через выключатели, отмеченные зеленой окраской отключения	Стадия	Лист	Листов
Гл.инж.пр.	Красова				Р	45	
Гл.спец.	Четвертенко						
Ст.инж.	Жерявина			Структурная схема	Энергосетьпроект г. Москва 1988 г.		
Ст.инж.	Ражкова						
Инженер	Ерчакова						

Копировал: Яковлева

Формат А2