

УДК 621.391:681.327.8

Группа Э02

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
ПРОВОДНАЯ

ОСТ 1 02586-90

МУЛЬТИПЛЕКСНЫХ КАНАЛОВ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА

На 16 страницах

Метод расчета
обобщенного коэффициента передачи

ОКСТУ 7503

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт устанавливает метод расчета обобщенного коэффициента передачи $K_{об}$ по напряжению проводной линии передачи информации (ЛПИ) мультиплексных каналов информационного обмена (МКИО) при проектировании.


Инв № дубликата	5991	Инв № подлинника	№ иззя	№ изм.
-----------------	------	------------------	--------	--------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основной задачей расчета K_{od} проводной ЛПИ, построенной в соответствии с ГОСТ 26765.52, является определение напряжения информационного сигнала на входах приемников сигналов соответствующих оконечных устройств при заданном выходном напряжении передатчика.

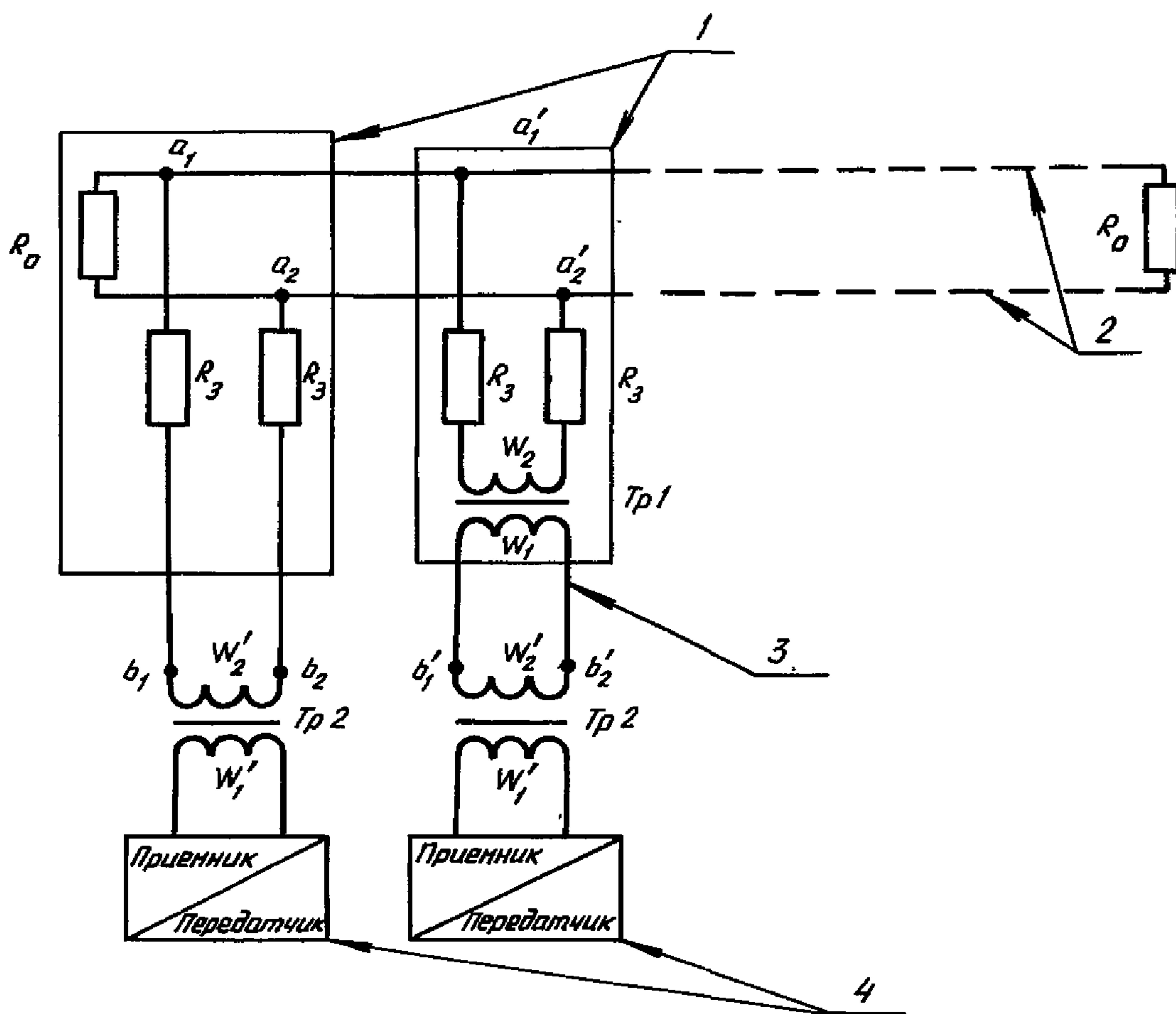1.2. Расчет K_{od} ЛПИ ведется относительно первой гармоники передаваемого сигнала.

Электрическая схема ЛПИ приведена на черт. 1.



1 - соединительная коробка; 2 - магистральная шина;
3 - шлейф; 4 - устройство интерфейса; $Tp\ 1$ - согласующий трансформатор; $Tp\ 2$ - трансформатор гальванической развязки; R_3 - защитные резисторы; R_0 - согласующие резисторы

Черт. 1

1.3. Исходные данные для расчета коэффициента передачи проводной ЛПИ:

1) структурная схема проводной ЛПИ - по ГОСТ 26765.52;

2) длина шлейфа - не более 6 м;

3) номинальное значение волнового сопротивления кабеля магистральной шины и шлейфов - от 70 до 85 Ом;

- 4) частота передачи информационных сигналов – $(1 \pm 0,001)$ МГц;
 5) входное сопротивление приемника оконечного устройства – не менее 1 кОм в точках измерения b_1, b_2 , в случае подключения шлейфа без согласующего трансформатора – не менее 2 кОм.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА

2.1. Рассматриваемая ЛПИ представляется в виде трех последовательно включенных звеньев:

- 1) шлейфа, работающего в режиме передачи сигналов от передатчика в магистральную шину;
- 2) магистральной шины;
- 3) шлейфа, работающего в режиме передачи сигналов из магистральной шины на вход приемника.

Каждое из этих звеньев является пассивным четырехполюсником, а ЛПИ в целом относительно точек входа и выхода сигнала рассматривается как обобщенный четырехполюсник, образованный путем их каскадного соединения.

2.2. K_{ob} ЛПИ, равный отношению напряжений на входе приемника сигналов и выходе соответствующего передатчика, будет равен произведению коэффициентов передачи четырехполюсников, составляющих ЛПИ:

$$K_{ob} = -\frac{U_{bx.pr}}{U_{bykh.per}} = \frac{K_1 K_2 K_3}{\alpha}, \quad (1)$$

где $U_{bx.pr}$ – напряжение на входе приемника;
 $U_{bykh.per}$ – напряжение на выходе передатчика;
 K_1 – коэффициент передачи шлейфа в режиме передачи сигналов от передатчика в магистральную шину;
 K_2 – коэффициент передачи магистральной шины;
 K_3 – коэффициент передачи шлейфа в режиме передачи сигналов из магистральной шины на вход приемника;
 α – коэффициент затухания кабеля магистральной шины и шлейфов.

3. МЕТОД РАСЧЕТА K_{ob} ЛПИ

3.1. Расчет коэффициента передачи шлейфа K_1

3.1.1. Для кабеля шлейфа, работающего в режиме передачи сигналов от передатчика в магистральную шину, нагрузка, образованная из последовательно включенных защитных резисторов $2 R_3$ и входного сопротивления магистральной шины в точках присоединения a_1, a_2 с учетом коэффициента трансформации согласую-

шего трансформатора $Tr\ 1$, является согласованной. Если не учитывать затухание в кабеле шлейфа, коэффициент передачи шлейфа K_1 в рассматриваемом режиме рассчитывается по формуле

$$K_1 = \frac{U_{a_1, a_2}}{U_{\text{вых.пер}}} = \frac{Z_{\text{вх.н}}}{(Z_{\text{вх.н}} + 2R_3)n}, \quad (2)$$

где U_{a_1, a_2} – напряжение на входе магистральной шины в точках a_1, a_2 ;
 $U_{\text{вых.пер}}$ – выходное напряжение передатчика в точках b_1, b_2 ЛПИ;
 $Z_{\text{вх.н}}$ – входное сопротивление магистральной шины в точках a_1, a_2 ;
 n – коэффициент трансформации согласующего трансформатора $Tr\ 1$, который находится из выражения:

$$n = \frac{W_1}{W_2} = 0,7, \quad (3)$$

где W_1 и W_2 – число витков обмотки согласующего трансформатора.

3.1.2. Принимается, что в точках a_1, a_2

$$Z_{\text{вх.н}} = \frac{R_0}{2}, \quad (4)$$

где R_0 – значение согласующего резистора, равное номинальному значению волнового сопротивления кабеля Z_f .

В этом случае $K_1 = 0,29 \div 0,43$.

3.2. Расчет коэффициента передачи K_2

3.2.1. Проводная ЛПИ (см. черт. 1) представляется относительно точек a_1, a_2 магистральной шины схемой замещения в виде ряда каскадно соединенных четырехполюсников $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$, называемых единичными.


Влияние входного сопротивления шлейфа относительно точек a_1, a_2 учитывается эквивалентным сопротивлением $Z_{\text{вх.ш}}$.

Схема замещения приведена на черт. 2.

№ изм.	№ изв.
--------	--------


5991

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника
------------------	-------------------

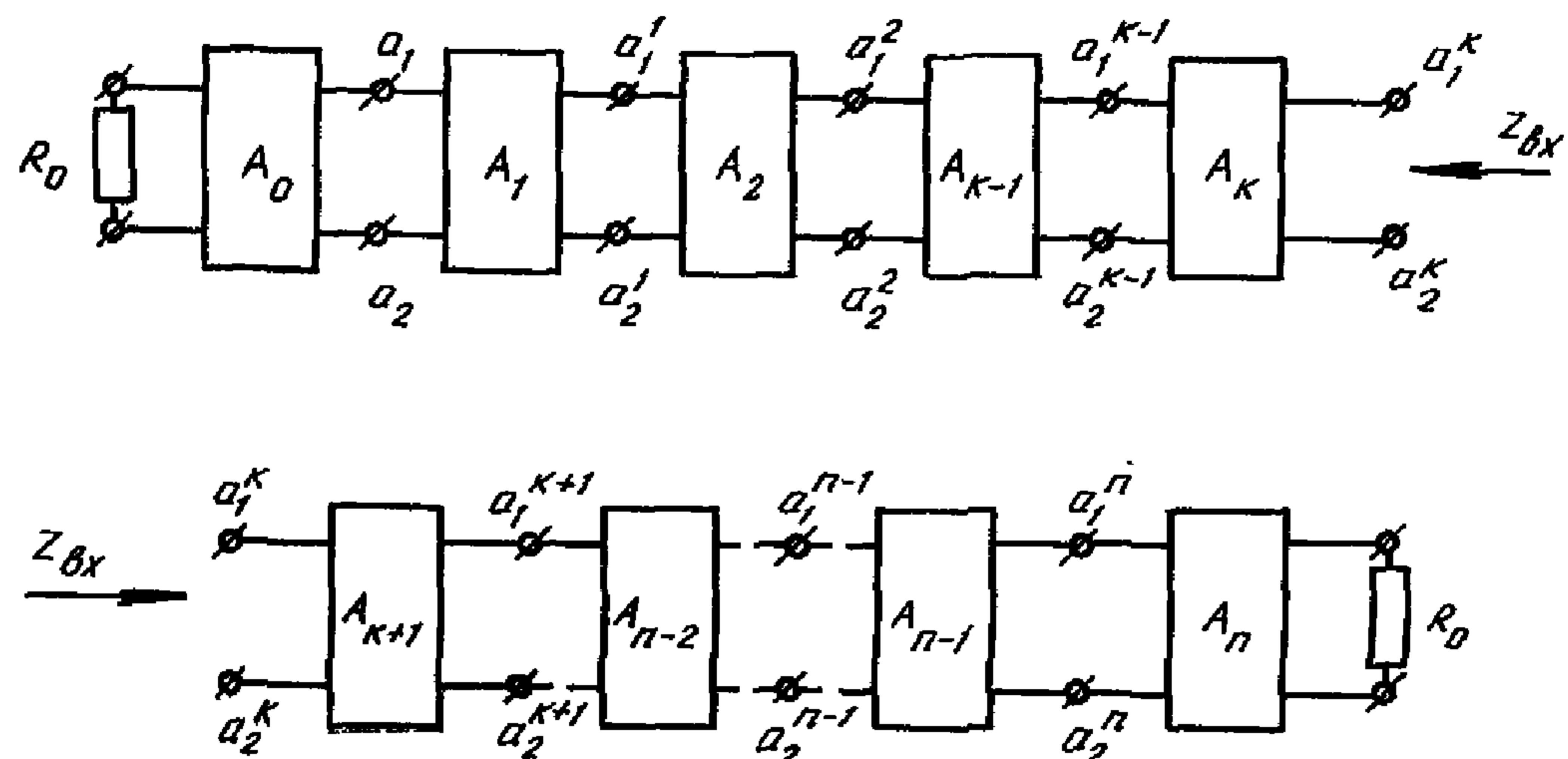

Черт. 2

Схема единичного четырехполюсника приведена на черт. 3.

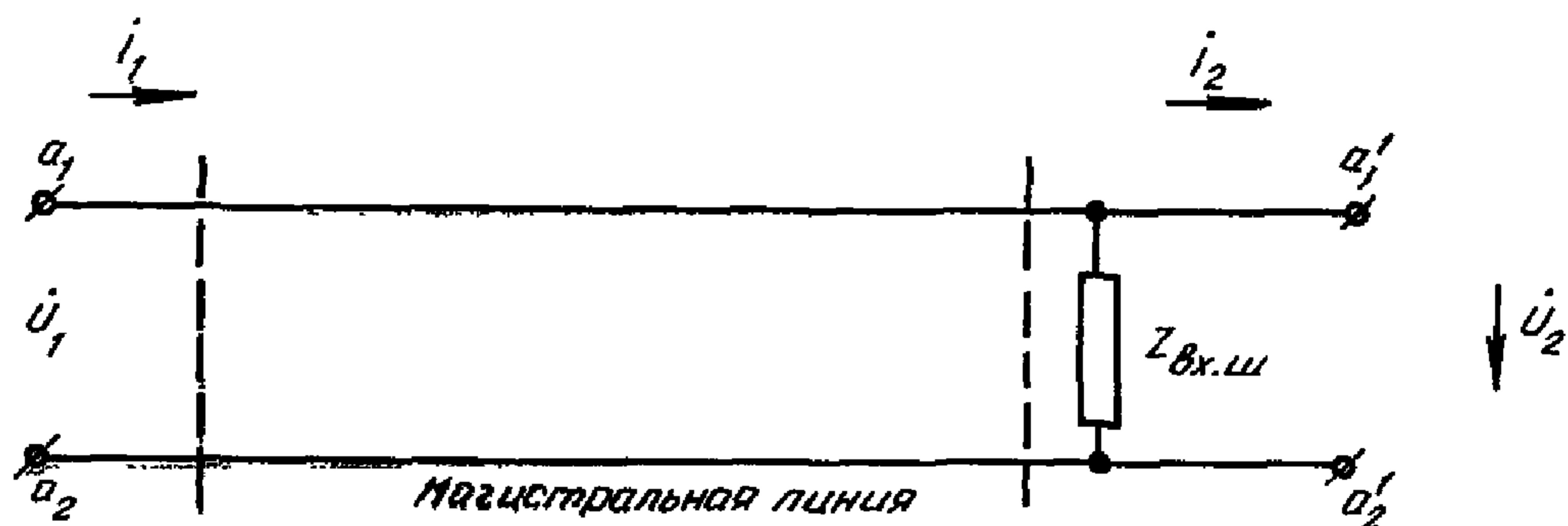

Черт. 3

3.2.2. Соотношения между комплексами напряжений \dot{U}_1 , \dot{U}_2 и токов i_1 , i_2 на входе и выходе каждого из единичных четырехполюсников записываются в виде системы уравнений:

$$\begin{aligned}\dot{U}_2 &= A_{22} \dot{U}_1 - A_{12} i_1; \\ i_2 &= -A_{21} \dot{U}_1 + A_{11} i_1,\end{aligned}\tag{5}$$

где A_{11} , A_{12} , A_{21} , A_{22} – коэффициенты единичного четырехполюсника.

Из этой системы уравнений определяется коэффициент передачи по напряжению единичного четырехполюсника:

$$K = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = A_{22} - \frac{A_{12}}{Z_{Bx}},\tag{6}$$

где $Z_{\delta x}$ — входное сопротивление единичного четырехполюсника, определяемое по формуле

$$Z_{\delta x} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{i}_1} = \frac{A_{11}Z_2 + A_{12}}{A_{21}Z_2 + A_{22}}, \quad (7)$$

где Z_2 — сопротивление нагрузки четырехполюсника.

При расчете выходного напряжения четырехполюсника целесообразно пользоваться матричной формой записи:

$$\begin{vmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{i}_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_{22} - A_{12} \\ -A_{21} A_{11} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{i}_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{i}_1 \end{vmatrix} \quad (8)$$

3.2.3. Для расчета коэффициента передачи K_2 необходимо вычислить параметры результирующего четырехполюсника, составленного из единичных четырехполюсников, включенных каскадно между точками магистральной шины входа и выхода сигнала.

Если сигнал передается в магистральную шину через точки a_1 , a_2 (см. черт. 2), то для расчета выходного сигнала в точках a_1^K , a_2^K следует определить параметры результирующего четырехполюсника, образованного каскадно включенными единичными четырехполюсниками A_1, A_2, \dots, A_K .

Уравнение для этого четырехполюсника имеет вид:

$$\begin{vmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{i}_2 \end{vmatrix}_{a_1^K a_2^K} = \begin{vmatrix} A \end{vmatrix}_{\text{рез}} \cdot \begin{vmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{i}_1 \end{vmatrix}_{a_1 a_2}. \quad (9)$$

3.2.4. Матрица результирующего четырехполюсника представляется в виде произведения матриц составных единичных четырехполюсников:

$$\begin{vmatrix} A'' \end{vmatrix}_{\text{рез}} = \begin{vmatrix} A \end{vmatrix}_K \begin{vmatrix} A \end{vmatrix}_{K-1} \cdots \begin{vmatrix} A \end{vmatrix}_1. \quad (10)$$

Матрицы, подлежащие перемножению, записываются в порядке следования соответствующих единичных четырехполюсников. После определения коэффициентов результирующего четырехполюсника коэффициент передачи K_2 рассчитывается по формуле (6).

3.3. Расчет коэффициента передачи шлейфа K_3

3.3.1. В расчете ЛПИ при частоте передачи информационного сигнала 1 МГц следует принять, что коэффициент передачи шлейфа

5991

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника
------------------	-------------------

$$K_3 = \frac{W_1}{W_2} = n = 0,7. \quad (11)$$

3.4. Расчет коэффициента затухания α

3.4.1. При общей длине магистральной шины, превышающей 10 м, необходимо учитывать затухание кабеля, для чего в расчетную формулу для K_{00} вводится коэффициент α .

Значение коэффициента α находится из выражения:

$$\alpha = \text{ant} \lg \frac{\psi}{20}, \quad (12)$$

где ψ — суммарное затухание.

Здесь $\psi = \alpha_n l_{\text{ЭКВ}}$,

где α_n — коэффициент затухания кабеля на длине 1 м;

$l_{\text{ЭКВ}}$ — общая длина шины и шлейфов, рассчитанная по формуле

$$l_{\text{ЭКВ}} = \sum_{i=1}^m l_i + l_{\text{шл.пер}} + l_{\text{шл.пр}}, \quad (13)$$

где m — общее количество отрезков магистральной шины;

l_i — длина каждого отрезка;

$l_{\text{шл.пер}}$ — длина передающего шлейфа;

$l_{\text{шл.пр}}$ — длина приемного шлейфа.

3.5. Расчет K_{00} ЛПИ

3.5.1. K_{00} определяется по формуле

$$K_{00} = \frac{K_1 K_2 K_3}{\alpha} = \frac{Z_{0X.N}}{(Z_{0X.N} + 2R_3)\alpha} \left(A_{22} - \frac{A_{12}}{Z_{0X}} \right) n \cdot \frac{1}{\alpha} = \\ = \frac{Z_{0X.N}}{(Z_{0X.N} + 2R_3)} \left(A_{22} - \frac{A_{12}}{Z_{0X}} \right) \cdot \frac{\text{ant} \lg \frac{\alpha_n l_{\text{ЭКВ}}}{20}}{\alpha_n l_{\text{ЭКВ}}}. \quad (14)$$

3.5.2. При расчете K_{00} для ЛПИ без согласующего трансформатора в формуле (14) следует принять значение $n = 1$.

№ ИЗМ.
№ ИЗВ.

5991

Изв. № подлинника
Изв. № дубликата

3.5.3. Пример расчета K_{0f} приведен в приложении.

3.6. Расчет коэффициентов четырехполюсников

3.6.1. В соответствии с формулой (14) рассматриваемый метод расчета K_{0f} ЛПИ сводится к вычислению коэффициентов единичных и результирующего четырехполюсников.

Расчет указанных выше коэффициентов производится путем определения:

- 1) входного сопротивления Z_{1X} четырехполюсника со стороны его входа в режиме холостого хода (при разомкнутом выходе);
- 2) входного сопротивления Z_{1K} четырехполюсника со стороны его входа при коротком замыкании на его выходе;
- 3) входного сопротивления Z_{2K} четырехполюсника со стороны его выхода при коротком замыкании на его входе.

3.6.2. При исходных данных, указанных в разделе 1, затуханием в кабеле можно пренебречь, тогда входное сопротивление единичного четырехполюсника рассчитывается по формулам:

$$Z_{1X} = j Z_{X.X} \frac{z_{K3} - z_{Bx.sh}}{z_{X.X} + z_{Bx.sh}} ; \quad (15)$$

$$Z_{1K} = j Z_{K3} ; \quad (16)$$

$$Z_{2K} = j \frac{z_{Bx.sh} z_{K3}}{z_{Bx.sh} - z_{K3}} , \quad (17)$$

где $z_{Bx.sh}$ — модуль входного сопротивления шлейфа со стороны точек $a'_1 a'_2$;

z_K — модуль входного сопротивления отрезка кабеля магистральной шины $A_1 A_2 - A'_1 A'_2$ при коротком замыкании в точках $a'_1 a'_2$ (см. черт. 3);

$z_{X.X}$ — модуль входного сопротивления этого отрезка при разомкнутых точках $a'_1 a'_2$.

Модули $z_{X.X}$ и z_{K3} определяются экспериментально или рассчитываются по формулам:

$$z_{X.X} = Z_B \operatorname{ctg} \frac{2\pi}{\lambda} l ; \quad z_{K3} = Z_B \operatorname{tg} \frac{2\pi}{\lambda} l , \quad (18)$$

где λ — длина волны колебаний в кабеле, равная 213 м на частоте 1 МГц;
 l — длина отрезка кабеля магистральной шины.

При длине кабеля шлейфа не более 6 м и частоте передачи сигналов 1 МГц значением R_3 можно пренебречь, тогда, учитывая коэффициент трансформации сог-

№ изм.
№ изв.

5991

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

ласующего трансформатора, имеем

$$z_{\text{бх.ш}} = \frac{z_{\text{бх.каб}}}{n^2}, \quad (19)$$

где $z_{\text{бх.каб}}$ — модуль входного сопротивления кабеля шлейфа при условии, что его сопротивление нагрузки в точках b_1 , b_2 равно 1 кОм.

Графики зависимости $z_{\text{ж.ж}}$, $z_{\text{ж.з}}$, $z_{\text{бх.ш}}$ от длины кабеля приведены на черт. 4.

3.6.3. Коэффициенты единичного четырехполюсника A_{11} , A_{12} , A_{21} , A_{22} рассчитываются по формулам:

$$A_{11} = \sqrt{\frac{Z_{1X} Z_{1K}}{Z_{2K}(Z_{1X} - Z_{1K})}}; \quad (20)$$

$$A_{12} = A_{11} \cdot Z_{2K}; \quad (21)$$

$$A_{21} = \frac{A_{11}}{Z_{1X}}; \quad (22)$$


$$A_{22} = \frac{A_{12}}{Z_{1K}}. \quad (23)$$

Входные сопротивления Z_{1X} , Z_{1K} и Z_{2K} рассчитываются по формулам (15) – (17). Значения коэффициентов единичных четырехполюсников при изменении длины кабеля магистральной шины от 0,25 до 15,00 м могут быть также определены в соответствии с черт. 5.

№ изм.	№ изв.
--------	--------

5991

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника
------------------	-------------------

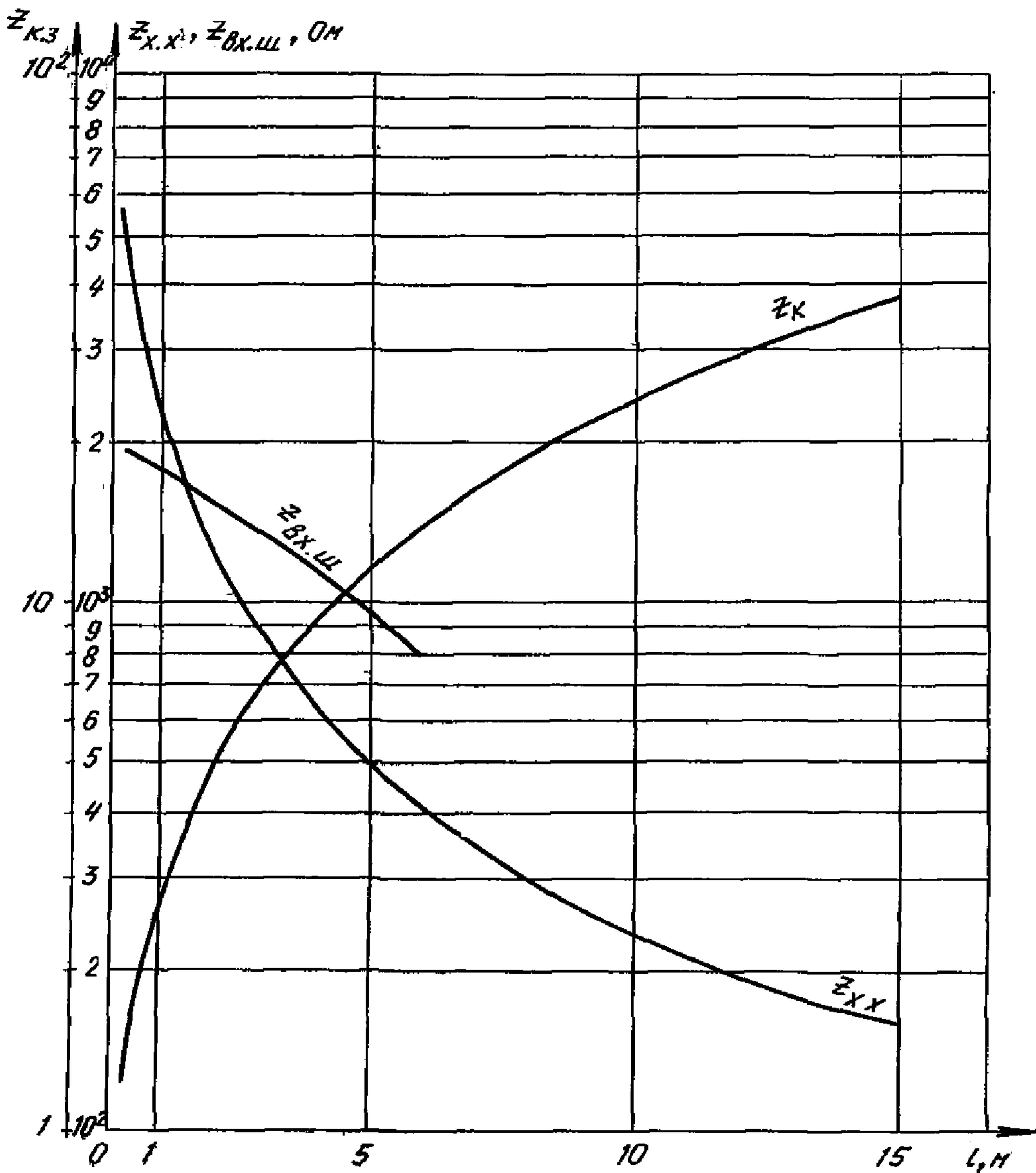

Черт. 4

При этом длина шлейфа $l_{ш}$ может изменяться от 0 до 6 м.

3.6.4. Входное сопротивление результирующего четырехполюсника $Z_{BХР}$ рассчитывается по формуле

$$Z_{BХР} = \frac{A'_{11}R_0 + A'_{12}}{A'_{21}R_0 + A'_{22}}, \quad (24)$$

где $A'_{11}, A'_{12}, A'_{21}, A'_{22}$ – коэффициенты четырехполюсника, определяемые из матрицы, полученной путем перемножения матриц единичных четырехполюсников рассматриваемой ветви ЛПИ, как одно включенных между точками Q_1, Q_2 ввода сигнала и согласующим резистором R_0 .

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР РАСЧЕТА $K_{об}$ ЛПИ

1. Исходные данные для расчета $K_{об}$ ЛПИ, приведенной на черт. 6, относительно точек b_1 , b_2 приемника сигналов:

1) для четырехполюсника 1:

длина отрезка магистральной шины - 10 м;

длина шлейфа - 6 м;

2) для четырехполюсника 2:

длина отрезка магистральной шины - 15 м;

длина шлейфа - 3 м;

3) для четырехполюсника 3:

длина отрезка магистральной шины - 14 м;

длина шлейфа - 5 м;

длина передающего шлейфа - 4 м;

4) частота передачи сигнала, значения согласующих и защитных резисторов и входное сопротивление приемника оконечного устройства - по ГОСТ 26765.52;

5) тип кабеля КВСФ - 75 ТУ 16-705.198-81, его волновое сопротивление - 75 Ом.

2. Расчет коэффициента передачи K_1 шлейфа $b_1^3 b_2^3 - a_1^3 a_2^3$ производится с учетом формулы (4) по формуле (2):

$$K_1 = \frac{37,5}{(37,5 + 112) \cdot 0,7} = 0,36.$$

3. Расчет коэффициента передачи K_2 магистральной шины $a_1^3 a_2^3 - a_1 a_2$ производится путем определения коэффициентов единичных четырехполюсников.

3.1. Рассматриваемая ЛПИ разбивается на три единичных четырехполюсника, как показано на черт. 6.

Коэффициенты указанных единичных четырехполюсников в зависимости от длины отрезков кабеля магистральной шины, а также длины соответствующего шлейфа находятся по черт. 5 и приведены в табл. 1.

Таблица 1

Номер четырехполюсника	Значение коэффициента			
	A_{11}	A_{12}	A_{21}	A_{22}
1	0,92	$j23$	$j5,1 \cdot 10^{-3}$	0,95
2	0,87	$j34$	$j6,3 \cdot 10^{-3}$	0,90
3	0,88	$j32$	$j6,6 \cdot 10^{-3}$	0,91

3.2. Коэффициенты результирующего четырехполюсника $3+2+1$ находятся из результирующей матрицы, полученной путем перемножения матриц единичных четырехполюсников, входящих в состав результирующего четырехполюсника, в соответствии с формулой (11).

Результаты сводятся в табл. 2.

Таблица 2

Номер четырехполюсника	Значение коэффициента			
	A''_{11}	A''_{12}	A''_{21}	A''_{22}
$2+1$	0,62	$52,8j$	$10,5 \cdot 10^{-3}j$	0,70
$3+2+1$	0,20	$68,9j$	$13,6 \cdot 10^{-3}j$	0,29

3.3. Общая длина рассматриваемого отрезка магистральной шины превышает 10 м, поэтому необходимо произвести расчет входного сопротивления результирующего четырехполюсника $3+2+1$ по формуле (24), используя при этом значения коэффициентов $A''_{11}, A''_{12}, A''_{21}, A''_{22}$, которые в данном примере совпадают со значениями коэффициентов $A'_{11}, A'_{12}, A'_{21}, A'_{22}$:

$$Z_{\theta X} = \frac{0,20 \cdot 75 + 68,9j}{75 \cdot 13,6 \cdot 10^{-3}j + 0,29} = 70,6 \text{ Ом.}$$

3.4. Расчет K_2 производится по формуле (6):

$$K_2 = 0,29 - \frac{68,9j}{70,6} = 0,29 - 0,95j.$$

Абсолютное значение (модуль) K_2 :

$$|K_2| = \sqrt{0,29^2 + 0,95^2} = 0,99.$$

3.5. Принимается согласно п. 3.3.1 значение коэффициента передачи $K_3 = 0,7$.

3.6. Расчет коэффициента α производится по формуле (12). При этом значение коэффициента затухания α_n берется из ТУ на кабель КВСФ - 75 в переводе для частоты 1 МГц:

$$\alpha_n = 0,056 \text{ дБ/м.}$$

Значения $l_{ЭКВ}$ и ψ находятся согласно п. 3.4.1:

$$l_{ЭКВ} = 14 + 15 + 10 + 4 + 6 = 49 \text{ м;}$$

$$\psi = \alpha_n l_{ЭКВ} = 0,056 \cdot 49 = 2,77.$$


$$\text{Тогда } \alpha = \operatorname{ant} \lg \frac{2,77}{20} = \operatorname{ant} \lg 0,139 = 1,38.$$

4. Расчет K_{0d} ЛПИ производится по формуле (14):

$$K_{0d} = \frac{K_1 K_2 K_3}{\alpha} = \frac{0,36 \cdot 0,99 \cdot 0,7}{1,38} = 0,18.$$

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	5991

№ изм.									
№ изв.									

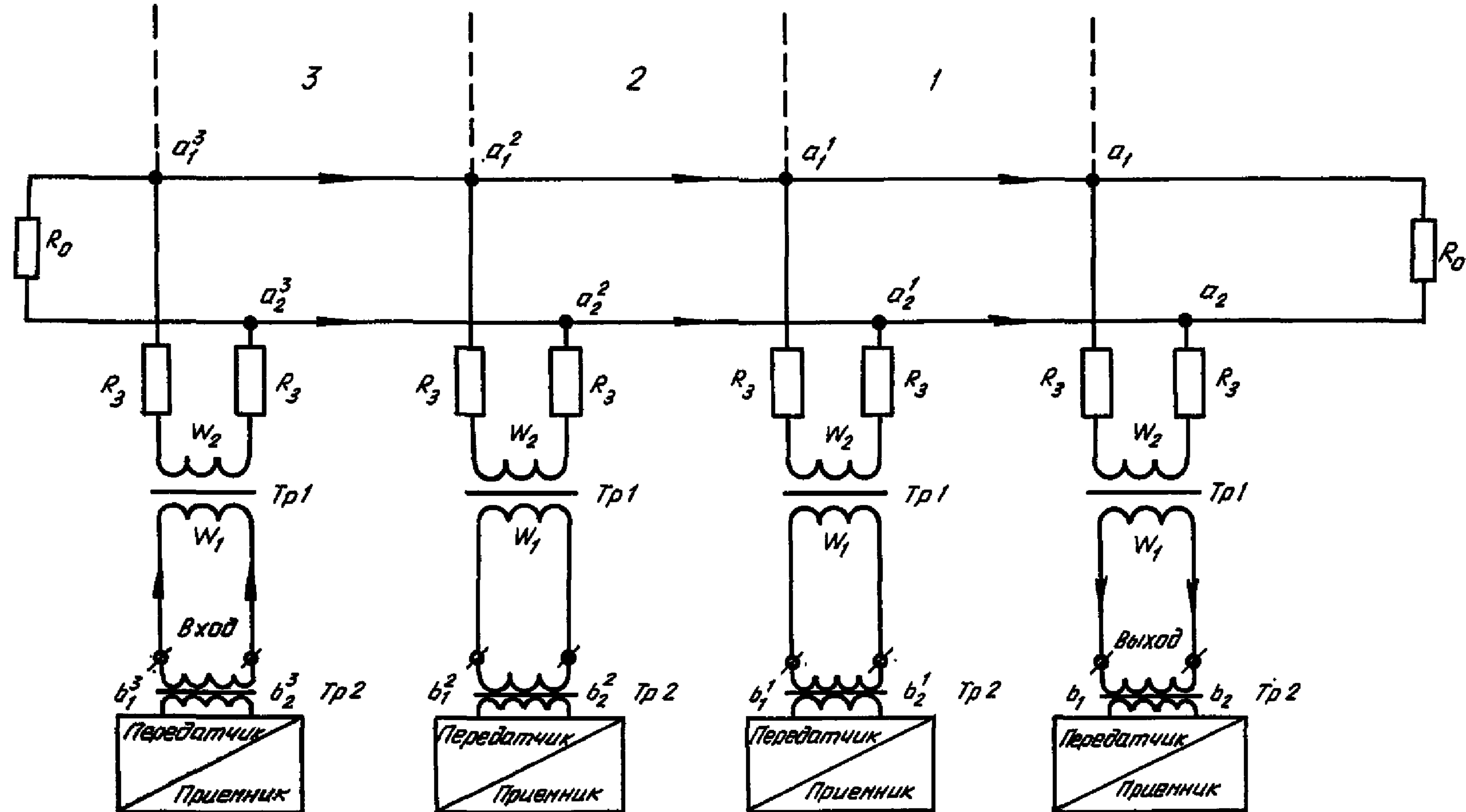

- 1 - вход точек a_1', a_2' ; выход точек a_1, a_2 ;
- 2 - вход точек a_1^2, a_2^2 ; выход точек a_1', a_2' ;
- 3 - вход точек a_1^3, a_2^3 ; выход точек a_1^2, a_2^2

Черт. 6

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством
ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦГО
за № 601 от 22.06.90
2. ВЗАМЕН ОСТ 1 02586-86
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения, перечисления
ГОСТ 26765.52-87	1.1; 1.3, перечисле- ние 1; приложение
ТУ 16-705.198-81	Приложение

№ изм.
№ изв.

5991

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	заменившего	нового	аннулированного				

Инз. № дубликата	5991
Инз. № подлинника	